



С.А.БИРЮКОВ

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА



МАССОВАЯ
РАДИО
БИБЛИОТЕКА

Основана в 1947 году

Выпуск 1041

С. А. БИРЮКОВ

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ
ЦИФРОВЫЕ
УСТРОЙСТВА

МОСКВА «РАДИО И СВЯЗЬ» 1982

Редакционная коллегия:

Белкин Б. Г., Бондаренко В. М., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н.,
Гороховский А. В., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Корольков В. Г., Смир-
нов А. Д., Тарасов Ф. И., Хотунцев Ю. Л., Чистяков Н. И.

Бирюков С. А.

Б64 Радиолюбительские цифровые устройства. — М.:
Радио и связь, 1982. — 72 с., ил. — (Массовая радио-
библиотека; Вып. 1041).

45 к.

Описаны принципы построения счетчиков и дешифраторов радиоло-
бительских устройств, приведены схемы счетчиков на транзисторах, инте-
гральных микросхемах малой и средней степени интеграции с использо-
ванием газоразрядных ламп и семисегментных индикаторов. Даны схемы
электронных часов, цифровых частотомеров на транзисторах и интеграль-
ных микросхемах с предельной частотой измерения до 200 МГц, частото-
мера для измерения частоты сети с точностью до четырех знаков, щупов
для налаживания цифровых устройств.

Расчитана на подготовленных радиолюбителей.

Б 2402020000-171 187-82
046(01)-82

ББК 32.844
6Ф2.1

РЕЦЕНЗЕНТ В. Г. БОРИСОВ

**Редакция научно-популярной литературы
и массовой радиобиблиотеки**

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БИРЮКОВ

Радиолюбительские цифровые устройства

Редактор В. А. Ханов
Редактор издательства Н. В. Ефимова
Обложка художника Н. Т. Ярешко
Технический редактор Л. А. Горшкова
Корректор Л. В. Алексеева

ИБ № 227

Сдано в набор 9.06.81 г. Подписано в печать 25.08.81 г.
Т-25407 Формат 60×90/16 Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная Печать высокая
Усл. печ. л. 4,5 Усл. кр.-отт. 4,875 Уч.-изд. л. 5,85 Тираж 50 000 экз. Изд. № 19441 Зак. № 94
Цена 45 к.
Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 693

Типография издательства «Радио и связь» Госкомиздата СССР
101000 Москва, ул. Кирова, д. 40

ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие современной измерительной техники идет, в основном, по пути создания самых разнообразных приборов с цифровым отсчетом. Свой посильный вклад в создание таких приборов вносят и радиолюбители.

Наиболее громоздкой частью любого цифрового измерительного прибора до последнего времени считался счетчик импульсов с индикацией. Появление интегральных микросхем средней степени интеграции, включающих в себя, например, четырехразрядный двоично-десятичный счетчик (декаду) или дешифратор, позволило значительно сократить размеры и стоимость цифровых приборов. Однако транзисторные декады и счетчики на интегральных микросхемах малой степени интеграции еще находят широкое применение в радиолюбительской практике.

В основу книги положены переработанные и систематизированные статьи автора, опубликованные в журнале «Радио» в 1974—1980 гг. Вопросы построения цифровых устройств на транзисторах и интегральных микросхемах достаточно детализированы, содержат временные диаграммы, указания по настройке, чертежи печатных плат.

Автор надеется, что книга поможет многим радиолюбителям не только успешно повторить описанные конструкции, но и самостоятельно разработать и изготовить немало полезных и интересных цифровых устройств.

Отзывы о книге направляйте по адресу: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая радиобиблиотека.

Автор

СЧЕТЧИКИ

СЧЕТЧИКИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Основным элементом различных счетных устройств является триггер. Триггеры бывают статические и счетные. Главным свойством любого триггера является возможность фиксации одного из устойчивых состояний. В каждом из них триггер может находиться до тех пор, пока подается питание и не придут управляющие импульсы.

Особенностью счетного триггера является возможность переключения из одного устойчивого состояния в другое и обратно импульсами, поступающими на один вход триггера. Для статического триггера характерно управление по крайней мере по двум входам.

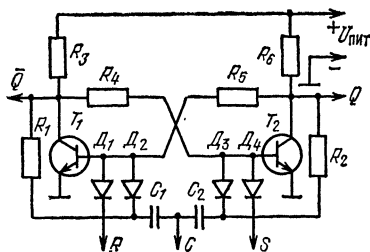


Рис. 1. Счетный триггер на транзисторах

Типичная схема счетного триггера на дискретных элементах приведена на рис. 1. Триггер имеет три входа (S — счетный, R — установки 0 и S — установки 1) и два выхода (Q — прямой и \bar{Q} — инверсный). При подаче отрицательного импульса на вход R транзистор T_1 закрывается. Высокий уровень напряжения с его коллектора через резистор R_4 открывает транзистор T_2 . Состояние триггера, при котором на выходе Q присутствует низкий уровень (0,1—0,4 В от напряжения питания), а на выходе \bar{Q} — высокий (0,7—0,9 В), называется нулевым. При подаче отрицательного импульса на вход S триггер устанавливается в противоположное — единичное состояние.

Наиболее интересной является работа триггера при подаче импульсов на счетный вход S . Предположим, что триггер находится в состоянии 0. При этом высокий уровень напряжения с коллектора T_1 поступает на анод диода D_2 и закрывает его. В то же время напряжение на аноде диода D_3 слегка превышает напряжение на его катоде, и диод D_3 приоткрывается. Импульс отрицательной полярности, приходящий на вход S , через конденсатор C_2 еще более откроет диод D_3 , и транзистор T_2 закроется. Диод D_2 останется закрытым, и входной импульс непосредственного действия на транзистор T_1 не окажет. Однако высокий уровень напряжения с коллектора T_2 через резистор R_5 откроет транзистор T_1 , и состояние триггера изменится. Следующий отрицательный импульс на входе S восстановит исходное состояние триггера, и т. д. В результате частота импульсов на выходе триггера будет вдвое ниже входной. Такое свойство триггеров обуславливает их широкое применение в счетчиках и делителях частоты.

Если соединить выход Q одного триггера со входом S другого, то частота импульсов на выходе последнего будет в четыре раза меньше входной частоты, если соединить в цепочку три триггера, то в восемь раз, и т. д. В общем случае коэффициент пересчета цепочки из n триггеров составит $K=2^n$.

Цепочка триггеров может служить для счета числа импульсов. Максимальное число импульсов, которое можно подсчитать, на единицу меньше коэффициента пересчета, т. е. цепочкой из четырех триггеров можно посчитать 15 импульсов, цепочкой из пяти триггеров — 31 и т. д. Для определения чис-

на подсистемных импульсах можно пользоваться следующим правилом. Общее число импульсов равно сумме «весов» разрядов (триггеров), находящихся в единичном состоянии. «Вес» триггера определяется как 2^{n-1} , где n — порядковый номер триггера. Если, например, в цепочке в единичном состоянии находятся первый и четвертый триггеры, то это значит, что на вход цепочки было подано 9 импульсов, так как «вес» первого триггера 1, четвертого 8.

Способ представления чисел на выходе счетчика называют кодом. Если число, сосчитанное счетчиком, может быть определено суммой «весов» его разрядов (триггеров), находящихся в единичном состоянии, то код работы такого счетчика называют «весовым», в противном случае «невесовым».

Счетчики, состоящие из цепочки триггеров, работают в двоичном коде 1-2-4-8-16 и т. д. Их применяют обычно в тех случаях, когда не требуется непосредственного считывания их состояния. Это объясняется тем, что чаще приходится сталкиваться с десятичным кодом — кодом, веса разрядов которого равны 1, 10, 100 и т. д., а каждый разряд может находиться в состояниях 0, 1, ..., 8, 9.

Для построения счетчиков применяют декады. Каждая декада представляет собой группу триггеров, имеющую (за счет введения обратных связей) коэффициент пересчета 10. Соединенные между собой декады образуют счетчик, и каждая декада соответствует одной цифре считываемого десятичного числа.

Триггеры в декаде могут работать как в весовом, так и в невесовом коде. Пример схемы транзисторной декады, работающей в весовом коде 1-2-4-8, приведен на рис. 2. Декада состоит из четырех триггеров, схема каждого из них в основном повторяет рассмотренную выше схему триггера. Первое отличие триггеров декады состоит в том, что из них исключены диоды установки в 0 и 1. Нормально шина Уст. 0 подключена к плюсу источника питания. Для установки декады в 0 эту шину кратковременно отключают от источника, в результате чего левые (по схеме) транзисторы триггеров закрываются — декада устанавливается в 0.

Диод D_{11} в первом триггере нужен лишь для повышения выходного уровня 0 первого триггера при работе с дешифратором, о чем будет сказано далее.

Первый триггер переключается каждый раз в момент фронта отрицательного входного импульса или спада (фронта) положительного импульса. До прихода девятого импульса (рис. 3) все триггеры работают как в обычной цепочке — каждый последующий триггер переключается в момент перехода предыдущего триггера из состояния 1 в состояние 0, десятый импульс перевел бы второй триггер в состояние 1, а четвертый остался бы в состоянии 1.

В описываемой декаде после прихода восьмого импульса высокий уровень с коллектора транзистора T_8 через диод D_8 и резистор R_8 закрывает диод D_4 и не позволяет переключиться второму триггеру после поступления десятого импульса. В то же время на базу транзистора T_7 через диод D_9 и конденсатор C_7 в момент переключения первого триггера по десятому входному импульсу поступает сигнал отрицательной полярности, закрывающий этот транзистор. В результате все триггеры после прихода десятого импульса оказываются в исходном состоянии.

Выходы триггеров декады будем обозначать буквами латинского алфавита A, B, C, D ; если же декада работает в весовом коде, то у выходов будем проставлять веса этих разрядов, например, 1, 2, 4, 8. Для инверсных выходов обозначение дополняется чертой сверху (например, $\bar{A}, \bar{8}$).

Если к выходу рассматриваемой декады подключить вход аналогичной декады, то при поступлении на вход первой декады десятого счетного импульса на ее выходе сформируется спад (отрицательный фронт), который вызовет изменение состояния второй декады. Таким образом, описанные декады можно соединять в счетчик без использования дополнительных согласующих элементов.

Описанная выше декада, как уже упоминалось, работает в весовом коде 1-2-4-8.

Декады, работающие в невесовом коде, можно построить на основе сдвигающего регистра. Пример схемы такой декады приведен на рис. 4. Устрой-

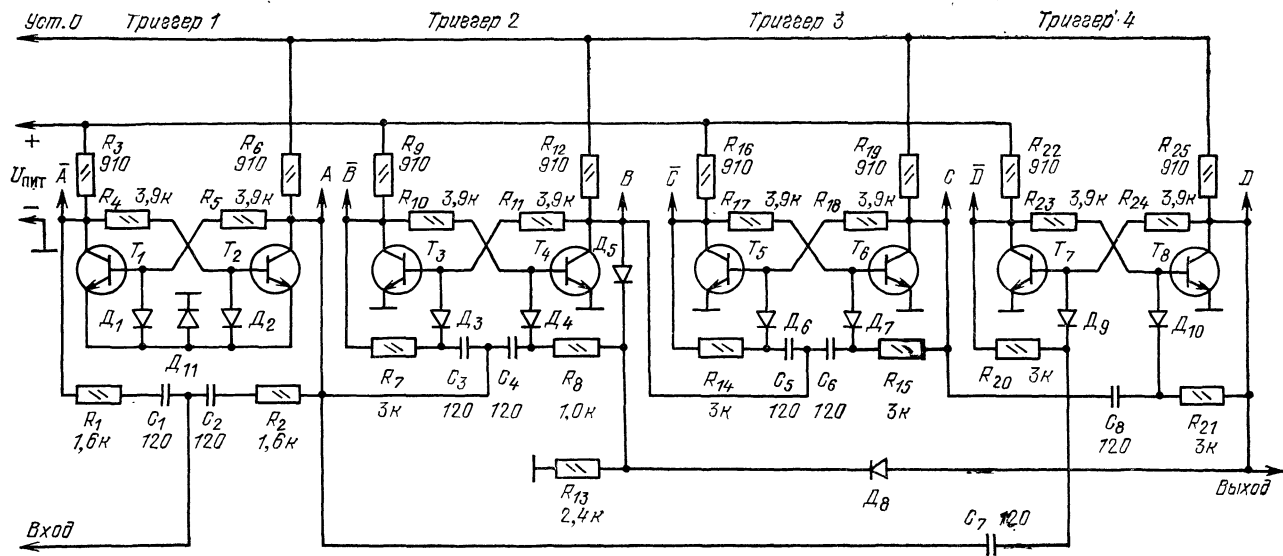


Рис. 2. Транзисторная декада, работающая в коде 1-2-4-8


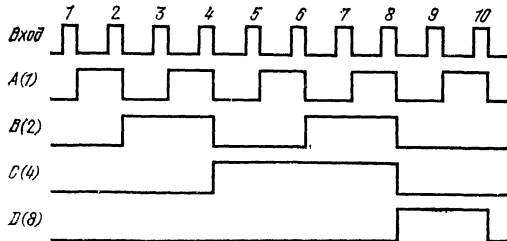


Рис. 3. Временная диаграмма работы декады в коде 1-2-4-8

Рис. 4. Декада на основе сдвигающего регистра

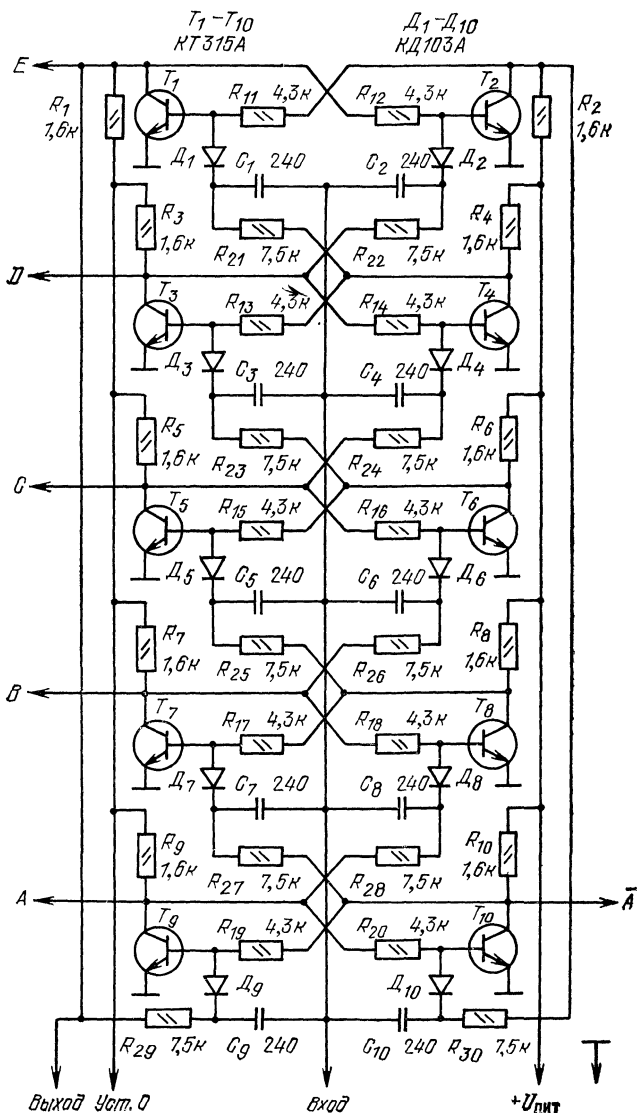

ного представляют собой пятиразрядный сдвигающий регистр, собранный на транзисторах $T_1—T_{10}$. Каждый разряд регистра — это триггер, в котором резисторы R_1 и R_2 (см. рис. 1), управляющие работой диодно-емкостных ключей, отсоединены от коллекторов транзисторов данного разряда и подклю-

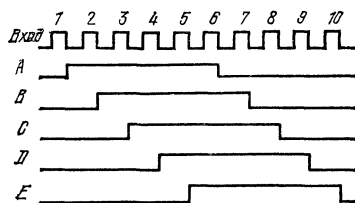


Рис. 5. Временная диаграмма работы декады на основе сдвигающего регистра

ны к выходам триггеров предыдущего разряда. Выход последнего, пятого, разряда регистра подключен ко входу первого, причем полярность сигналов обратной связи изменена на противоположную.

Временная диаграмма работы декады приведена на рис. 5. Верхняя диаграмма изображает импульсы на входе декады. Графики, помеченные буквами А, В, С, D, Е, соответствуют напряжениям на соответствующих выходах триггеров сдвигающего регистра. Для установки декады в 0 цепь питания коллекторов левых по схеме плеч триггеров разрывается, при этом на выходах А, В, С, D, Е устанавливается низкий уровень напряжения.

Через резисторы R_{29} и R_{30} (см. рис. 4) уровни с выхода пятого триггера (транзисторы T_1 и T_2) поступают на диодно-емкостные ключи C_9D_9 и $C_{10}D_{10}$. Диод D_9 приоткрывается, диод D_{10} закрыт.

При поступлении первого счетного импульса отрицательной полярности (или спада импульса положительной полярности) транзистор T_9 закрывается током, текущим через диод D_9 и конденсатор C_9 . Триггер на транзисторах T_9 , T_{10} переключается в единичное состояние, на выходе А появляется высокий уровень. На остальных выходах триггеров сохраняется низкий уровень напряжения. При поступлении последующих счетных импульсов, вплоть до пятого, триггеры поочередно устанавливаются в состояние 1, импульсы с шестого по десятого поочередно устанавливают триггеры регистра в состояние 0. К выходу Е декады можно подключать вход следующей декады.

Описанными выше двумя схемами декад, конечно, не исчерпывается многообразие возможных схем, однако приведенные схемы в некоторых отношениях оптимальны. Декада по первой схеме содержит практически минимально возможное число деталей, вторая обладает быстродействием, равным быстродействию отдельного триггера, и также достаточно проста.

СЧЕТЧИКИ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ МАЛОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ

Количество элементов в счетчиках можно значительно уменьшить, если применить интегральные микросхемы. Отечественная промышленность выпускает большое количество различных типов интегральных микросхем, в том числе триггеров и счетчиков. Здесь будут рассмотрены счетчики на микросхемах, содержащих в корпусе один-два счетных триггера. Триггеры микросхем достаточно сложны. Они содержат, как правило, десятки транзисторов и резисторов, однако практически все они по принципу действия могут быть разбиты на две большие группы — JK- и D-триггеры.

Параметры и разводка выводов некоторых интегральных микросхем, содержащих JK- и D-триггеры, приведены в табл. 1, а чертежи их корпусов — на рис. 6.

Интегральные микросхемы серий К155, К131, К158 выпускаются в пластмассовых корпусах с 14 выводами (рис. 6,а), часть серии К155 с 16 выводами (рис. 6,б), интегральные микросхемы серий К130, К133, К134, К136 — в металlostеклянных корпусах с планарными выводами (рис. 6,в), серии К217 — в корпусах со штыревыми выводами (рис. 6,г).

Таблица 1

Тип интегральной микросхемы	Тип триггера	$P_{\text{макс}}$ мВт	$F_{\text{макс}}$ МГц	Разводка выводов интегральной микросхемы								
				+E	Общ.	R	S	G	J(D)	K	Q	\overline{Q}
K130TB1 K131TB1 K133TB1 K155TB1	Универсальный 3J—3K-триггер	142 140 110 105	18 20 15 10	14	7	2	13	12	3, 4, 5,	9, 10, 11	8	6
K136TB1 K158TB1 K1TK341 K134TB1	Синхронный 3J—3K-триггер	18,9 18,9	3 3									
		8 8	1 1	4	11	5	3	2	7, 8, 9	1, 14, 13	12	10
K134TB14	Два синхронных JK-триггера	16	1									
K217TK1A K217TK1B	Универсальный JK-триггер	60	3 5	6 (+6), 10 (+3)	12	8	2	5	4	7	9	1,3
K133TM2 K155TM2	Два D-триггера	110 157,5	8 10	14	7	1 (13)	4 (10)	3 (11)	2 (12)	—	5 (9)	6 (8)

Примечания: 1. Интегральные микросхемы K217TK1A, K217TK1B требуют напряжения питания $6\text{ В} \pm 10\%$ и $3\text{ В} \pm 10\%$, остальные $5\text{ В} \pm 5\%$.
 2. В скобках указаны номера выводов второго триггера.
 3. Для нормального функционирования триггеров интегральных микросхем K217TK1A и K217TK1B выводы 1 и 3 следует соединить.

Рассмотрим вначале работу JK-триггера. Триггер этого типа имеет обычно не менее пяти входов: R — вход установки в 0, S — вход установки в 1, C — вход тактовых импульсов, J и K — управляющие входы, Q и \bar{Q} — прямой и инверсный выходы. При поступлении низкого уровня на вход R триггер устанавливается в нулевое состояние 0, на вход S — в состояние 1.

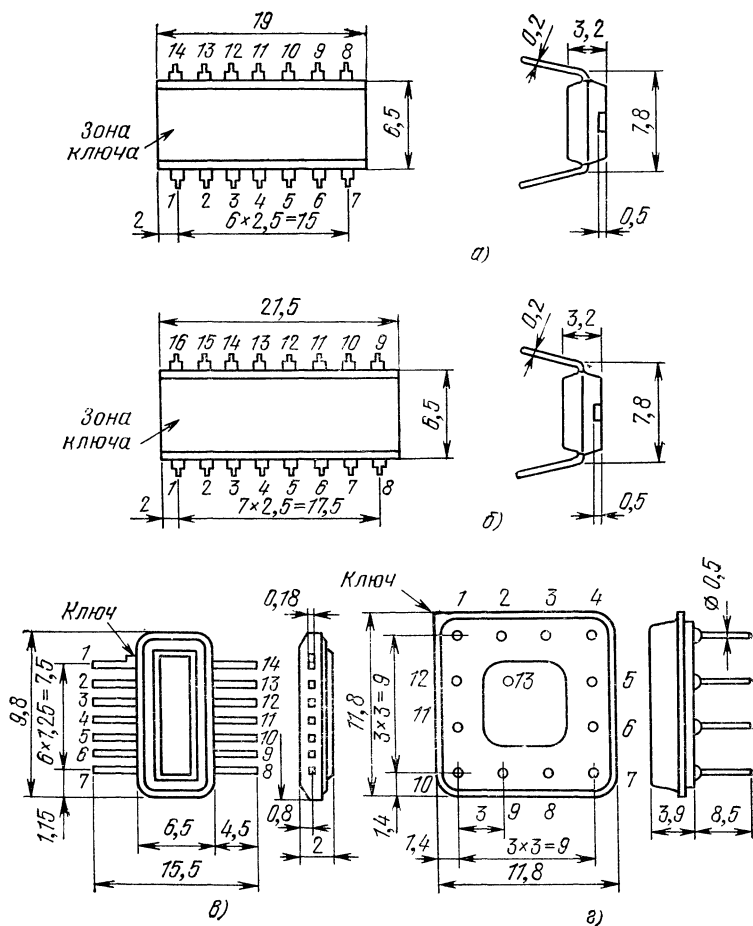


Рис. 6. Чертежи корпусов микросхем различных серий

Сложнее работа триггера при подаче сигналов на входы C , J и K . Здесь следует различать триггеры двух разновидностей — «универсальные» и синхронные. Наиболее простой режим работы универсального JK-триггера осуществляется при высоком уровне напряжения на входах J и K . В этом случае JK-триггер работает как обычный триггер со счетным входом: при поступлении каждого импульса на тактовый вход C (точнее, после спада импульса) состояние триггера меняется на противоположное. Если на входах J и K установлен низкий уровень, то состояние триггера при подаче импульсов на вход C не меняется. Если на входе J высокий уровень, а на входе K низкий, то после спада импульса на входе C появляется высокий уровень, а на выходе Q низкий, и наоборот, если на входе J низкий уровень, а на входе K высокий, то на выходе Q появляется низкий уровень, на выходе \bar{Q} —

высокий. Если на входе C низкий уровень, то изменение сигналов на входах J и K не влияет на состояние триггера. Если же на входе C высокий уровень, то спад на входе J приводит к появлению на выходе Q высокого уровня, спад на входе K — низкого. Этот режим работы универсальных триггеров позволяет в некоторых случаях упростить построение различных счетчиков.

Основным отличием синхронных триггеров от универсальных является то, что изменение состояния синхронных триггеров может происходить лишь по спаду импульсов на входе C (а также при поступлении низкого уровня на входы R и S).

При этом, если во время действия положительного импульса на входе C уровни сигналов на входах J и K не меняются, работа синхронного триггера не отличается от универсального. Если же во время действия высокого уровня на входе C триггер находится в нулевом состоянии (на выходе Q) и на входе J присутствует (хотя бы кратковременно) также высокий уровень, то после спада сигнала на входе C триггер переключится в состояние 1, причем это произойдет независимо от состояний сигналов на входах J и K в момент спада сигнала на входе C . Аналогично, если во время действия на входе C сигнала высокого уровня триггер находится в состоянии 1 (на выходе Q), а на входе K присутствует (хотя бы кратковременно) сигнал высокого уровня, по спаду сигнала на входе C триггер переключится в состояние 0, т. е. триггер запоминает импульсы, приходящие на входы J и K .

Особое место среди синхронных триггеров занимает триггер К1ТК341. Это — единственный триггер, состояние которого меняется при спаде на входе C в строгом соответствии с сигналами на входах J и K в этот момент, т. е. этот триггер не запоминает сигналов, приходящих на входы J и K за время действия высокого уровня на входе C .

Определить разновидность триггера можно по его принципиальной схеме. Если вход C образован соединением двух входов, каждый из которых эквивалентен входам J и K , то это — универсальный триггер. Если для получения входа C используются еще и другие цепи триггера, то триггер синхронный.

Классификация триггеров в табл. 1 дана в соответствии с их принципиальными схемами, приведенными в справочной литературе. К сожалению, технические условия на большинство JK-триггеров не определяют их принципиальных схем. В результате триггеры типов К130ТВ1, К131ТВ1, К133ТВ1, К155ТВ1, выпускаемые разными изготовителями, могут быть как универсальными, так и синхронными. Это может приводить к досадным недоразумениям. Чтобы их избежать, рекомендуется использовать только такие схемы включения триггеров, в которых сигналы на входах J и K не меняются при наличии высокого уровня на входе C . В этом случае все JK-триггеры равноценны. Среди схем, приведенных в данной книге, не удовлетворяет этому только схема на рис. 8,б.

Так называемые D-триггеры имеют вместо входов J и K один вход D и работают следующим образом. При подаче сигналов низкого уровня на вход R или S на выходе Q появляется низкий или высокий уровень соответственно. Если на входе D присутствует низкий уровень, то по фронту импульса на входе C на выходе Q появляется низкий уровень, и наоборот, т. е. состояние триггера после окончания положительного фронта на входе C определяется сигналом на входе D перед началом положительного фронта. Для получения режима счетного триггера вход D соединяют с выходом \bar{Q} триггера. В этом случае триггер меняет свое состояние по фронту каждого входного импульса.

Рассмотрим практические схемы счетчиков на JK- и D-триггерах (рис. 7). Самым простым счетчиком является делитель частоты на 2^n , где n — целое число. Такой счетчик строится из n триггеров.

На принципиальных схемах входы триггеров обозначают соответствующими буквами, прямой выход Q специально не помечают, а инверсный обозначают кружком. Счетный триггер отмечают двумя буквами T , статический — одной.

Отличие счетчика на D-триггерах от счетчика на JK-триггере заключается в том, что сигнал на вход следующего триггера снимается с выхода \bar{Q} предыдущего, а не с выхода Q . Это обусловлено тем, что D-триггер срабатывает по фронту входного сигнала, а JK-триггер — по спаду.

Схема наиболее часто применяемой декады на JK-триггерах показана на рис. 8,а, временная диаграмма ее работы совпадает с диаграммой работы, описанной выше декады (см. рис. 2 и 3). При подаче импульсов с первого по восьмой декада работает как обычный двоичный счетчик импульсов. К момен-

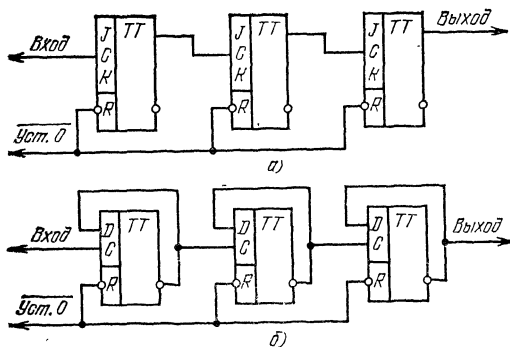


Рис. 7. Двоичные счетчики на JK-триггерах (а) и D-триггере (б)

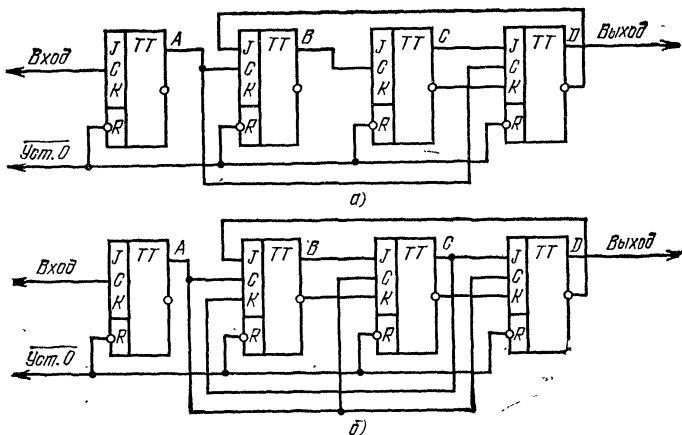


Рис. 8. Декады на JK-триггерах в коде 1-2-4-8

ту подачи восьмого импульса на двух входах J четвертого триггера формируется высокий уровень. Восьмым импульсом этот триггер переключается в состояние 1 и низкий уровень с его инверсного плеча Q̄, подаваемый на вход второго триггера, запрещает его переключение в состояние 1 под действием десятого импульса. Десятый импульс восстанавливает состояние 0 и четвертого триггера, и цикл работы делителя повторяется. Декада по схеме рис. 8,а может быть собрана как на синхронных, так и на универсальных JK-триггерах, но требует, чтобы по крайней мере у одного триггера было два входа J. На рис. 8,б приведена схема более простой декады, но выполнимой лишь на универсальных JK-триггерах. Временная диаграмма ее работы такая же, как и у рассмотренной выше декады.

Декады на синхронных JK-триггерах, имеющих по одному J и K входу, могут быть построены по схемам рис. 9,а и б. Временная диаграмма работы первой декады похожа на диаграмму декады, работающей в коде 1-2-4-8, но отличается работой последнего триггера (рис. 10,а). Временная диаграмма работы декады на рис. 9,б приведена на рис. 10,б. Отметим, что обе декады работают в невесовых кодах и могут быть выполнены как на синхронных, так и на универсальных JK-триггерах.

Схема декады на D-триггерах приведена на рис. 11, временная диаграмма ее работы — на рис. 12. Особенностью этой декады является подключение входа \bar{R} четвертого триггера к прямому выходу третьего, что обеспечивает необходимый коэффициент пересчета.

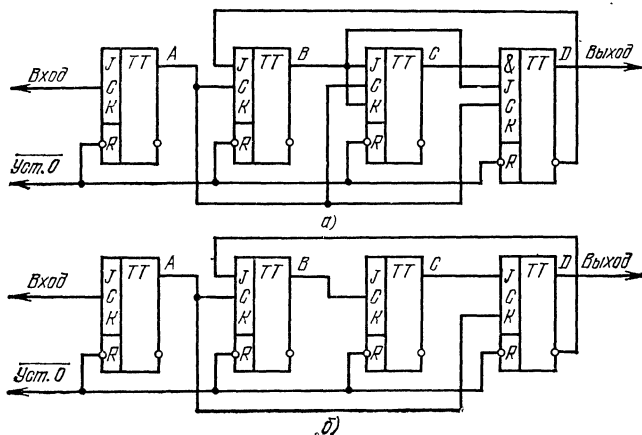


Рис. 9. Декады на синхронных JK-триггерах

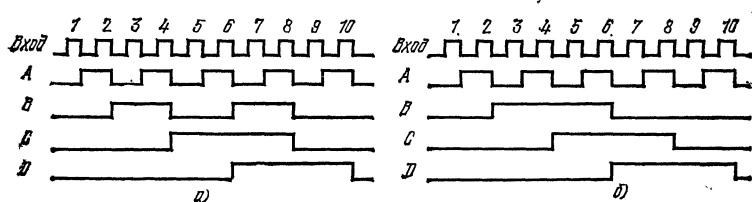


Рис. 10. Временные диаграммы работы декад на рис. 9

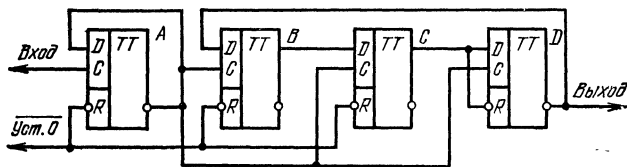


Рис. 11. Декада на D-триггерах



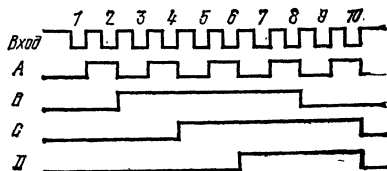


Рис. 12. Временная диаграмма работы декады на D-триггерах

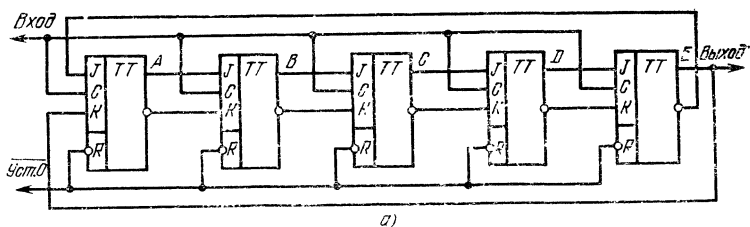Для построения счетчиков с индикацией нередко используют декады, основанные на сдвигающих регистрах. На рис. 13,а приведена схема декады на пяти JK-триггерах, на рис. 13,б — на D-триггерах. Принцип действия




а)

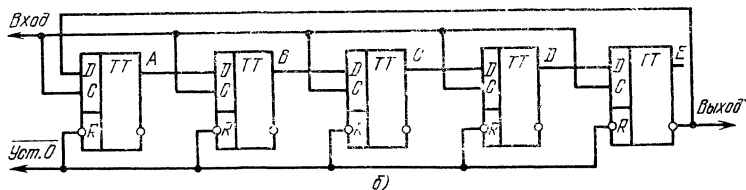


б)

Рис. 13. Декады на основе сдвигающих регистров

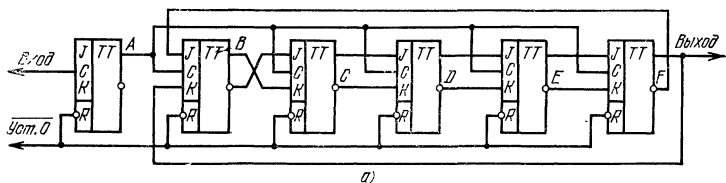

а)

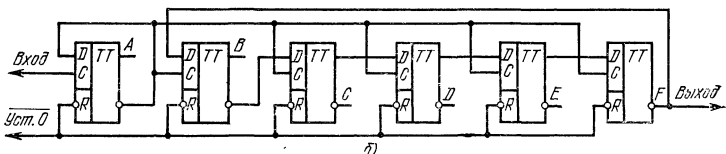

б)

Рис. 14. Декады на двоенных триггерах

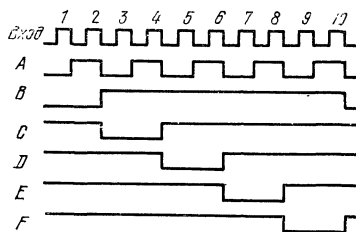


Рис. 15. Временная диаграмма работы декад на рис. 14

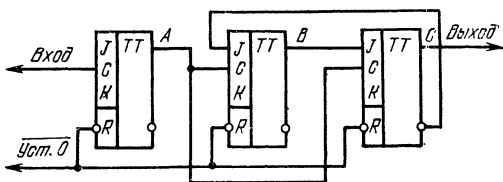


Рис. 16. Схема делителя на 6 на JK-триггерах

временные диаграммы работы этих декад аналогичны декаде по схеме рис. 4.

При использовании двоенных JK- или D-триггеров целесообразно построение декад по схемам рис. 14, а и б соответственно. Принцип работы таких декад проиллюстрирован на рис. 15. Первый триггер делит частоту входного сигнала на 2. Пять остальных триггеров соединены в кольцевой сдвигающий регистр. При установке декады в 0 на выходе В сдвигающего регистра устанавливается низкий уровень, на остальных выходах (кроме А) — высокий. При

подаче каждого второго импульса низкий уровень появляется поочередно на остальных четырех выходах регистра *C, D, E, F*. Временная диаграмма декады на рис. 14,б отличается от рассмотренной лишь полярностью входных импульсов. В декадах на основе сдвигающих регистров (см. рис. 13,а и 14,а) можно применять как синхронные, так и универсальные триггеры.

В радиолюбительской практике делители частоты на 6 занимают важное место. Их применяют в счетчиках десятков секунд и минут электронных часов. Делители на 6 строят так же, как и декады, но число триггеров в них соответственно меньше.

Схема наиболее простого делителя на 6, выполнимого как на синхронных, так и на универсальных JK-триггерах, приведена на рис. 16, а его временная диаграмма — на рис. 17. Первый триггер делит входную частоту на 2, два следующих — на три. Нетрудно видеть, что этот делитель напоминает декаду, приведенные на рис. 8, из которых исключен один триггер. Аналогично могут быть модифицированы и другие декады. На рис. 18 показана схема делителя на 6 на трех D-триггерах, его временная диаграмма приведена на рис. 19. Схемы делителей на 6 на основе сдвигающих регистров приведены на рис. 20. Рис. 20,а и б — схемы на трех JK- и D-триггерах, соединенных в сдвигающий регистр с перекрестной связью. Делители по схемам рис. 20,в и г представляют собой включенные последовательно делители на 2 и на 3 соответственно на JK- и D-триггерах. Временные диаграммы делителей по схемам рис. 20 подобны диаграммам соответствующих декад.

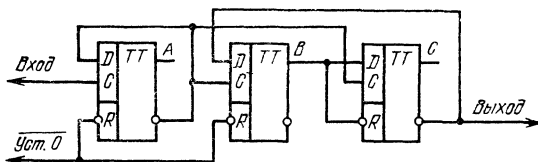
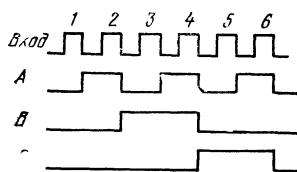


Рис. 17. Временная диаграмма работы делителя на 6 рис. 16

Рис. 18. Схема делителя на 6 на D-триггерах

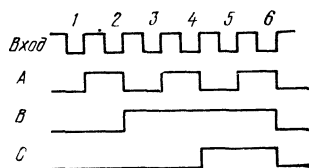


Рис. 19. Временная диаграмма работы делителя на 6 рис. 18

Необходимый в часах счетчик с коэффициентом пересчета 24 обычно строится как декада, два триггера и элемент совпадения, сбрасывающий показания счетчика на нуль при достижении им состояния 24. На рис. 21, где приведена схема такого счетчика, декада, работающая в коде 1-2-4-8, помечена знаком *СТ10*. Пока число поступивших на вход импульсов не превышает 23, счетчик считает как обычно: декада считает единицы часов, два триггера — десятки. После поступления 20-го импульса с выхода *Q* интегральной микросхемы *ИМС₂* уровень логической 1 поступает на первый вход элемента И-НЕ *ИМС_{3а}*, а после 24-го уровня логической 1 с выхода 4 декады поступает на второй вход *ИМС_{3а}*, в результате чего включается элемент *ИМС_{3а}* и низкий уровень сигнала с его выхода, пройдя через элементы *ИМС_{3б}* и *ИМС_{3в}*, поступает на входы *R* декады и триггеров и сбрасывает показания счетчика. При использовании декад, работающих в невесовых кодах, второй вход элемента *ИМС_{3а}* следует подключать к выходу *C* (см. рис. 9, 11), *D* (см. рис. 13) или *B* (см. рис. 14).

Счетчики с четным коэффициентом пересчета всегда можно разбить на несколько последовательно включенных триггеров и счетчик с нечетным коэффициентом. Счетчик с небольшим нечетным коэффициентом пересчета проще всего собрать по принципу, использованному в делителях, приведенных на рис. 11 и 18. В качестве примера на рис. 22 приведены схемы делителей на


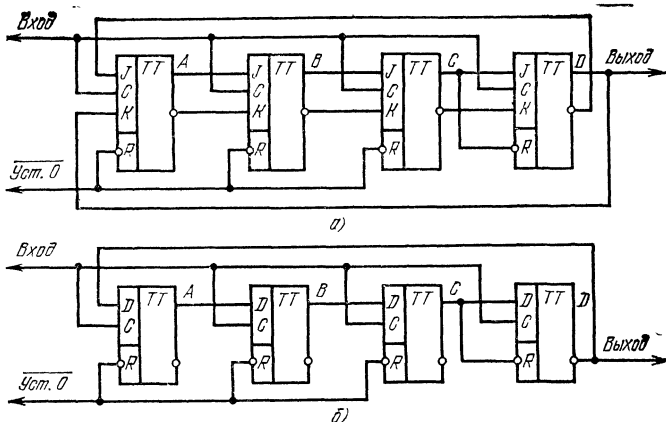


Рис. 22. Схемы работы делителя на 7

7 (рис. 22,а на JK-триггерах, рис. 22,б на D-триггерах), которые могут найти применение в счетчике дней недели; его временная диаграмма показана на рис. 23. В общем случае, для получения нечетного коэффициента пересчета N

Рис. 23. Временная диаграмма делителя на 7

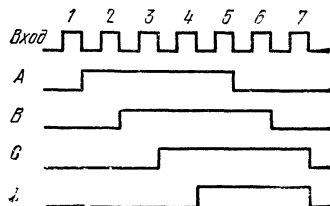

необходимо $(N+1)/2$ триггеров, соединенных в сдвигающий регистр, причем сигнал с выходов последнего триггера подается на вход первого с переменной полярностью, а вход R последнего триггера подключается к прямому выходу предпоследнего.

СЧЕТЧИКИ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ

В настоящее время успехи технологии позволяют изготавливать в одном кристалле кремния площадь в несколько квадратных миллиметров интегральные микросхемы, эквивалентные по сложности целым платам, а иногда даже блокам, выполненным на ставших уже привычными микросхемах малой степени интеграции.

Примером интегральных микросхем средней степени интеграции могут быть микросхемы серии K155. Полная номенклатура интегральных микросхем этой серии составляет несколько десятков наименований, наибольший интерес для радиолюбителей представляют собой интегральные микросхемы счетчиков. Их краткие данные приведены в табл. 2.

Все интегральные микросхемы серии K155 работают при напряжении питания $5 \text{ В} \pm 5\%$, в диапазоне температур от -10 до $+70^\circ \text{C}$. Выходное напряжение логического 0 — не более 0,4 В (типичное значение 0,1—0,2 В), логической 1 — не менее 2,4 В (типичное значение 3,2—3,5 В). Интегральные микро-

Тип интегральной микросхемы	Функциональное назначение	Выводы питания		$P_{\text{max}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{max}}, \text{ МГц}$	Тип корпуса по рис. 6
		+5 В	общий			
K155IE1	Декадный счетчик с фазоимпульсным представлением информации	14	7	150	10	a
K155IE2	Двоично-десятичный счетчик	5	10	230	10	a
K155IE4	Счетчик-делитель на 12	5	10	230	10	a
K155IE5	Двоичный 4-разрядный счетчик	5	10	230	10	a
K155IE6	Двоично-десятичный реверсивный счетчик	16	8	500	15	b
K155IE7	Двоичный 4-разрядный реверсивный счетчик	16	8	500	15	b
K155IE8	Делитель частоты с переменным коэффициентом деления	16	8	600	15	b
K155TM5	Четыре статических триггера	4	11	265	—	a
K155TM7	Четыре статических триггера с прямыми и инверсными выходами	5	12	265	—	b

схемы оформлены в двух типах корпусов, различающихся только длиной и количеством выводов (рис. 6, a и б). Потребляемая микросхемами мощность, как правило, в 1,5—2 раза меньше указанной в табл. 2, а быстродействие в 1,5—2 раза выше.

Рассмотрим подробнее перечисленные в табл. 2 интегральные микросхемы. Микросхемы K155IE1 разрабатывались для счетчиков с фазоимпульсным представлением информации. В радиолюбительской практике их удобнее использовать в делителях частоты, формирующих секундные импульсы в часах или временные интервалы в частотомере. Цоколевка интегральной микросхемы представлена на рис. 24, а временная диаграмма — на рис. 25. Установка триггеров интегральной микросхемы в 0 осуществляется подачей положительного импульса одновременно на два входа 1 и 2, обозначенных R. Рабочей полярностью счетных импульсов, подаваемых на входы 8 и 9, является отрицательная. Импульсы могут подаваться или на каждый вход (на второй дол-

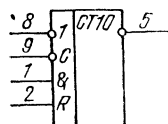


Рис. 24. Цоколевка интегральной микросхемы K155IE1

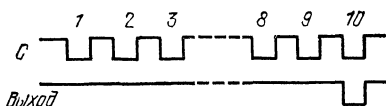


Рис. 25. Временная диаграмма работы интегральной микросхемы K155IE1

жен при этом поступать уровень логической 1) или сразу на оба входа. Одновременно с каждым десятым входным импульсом на выходе 5 формируется равный ему по длительности выходной импульс отрицательной полярности. Многокаскадные делители частоты можно строить, соединяя непосредственно входы C последующих каскадов с выходами предыдущих (рис. 26).

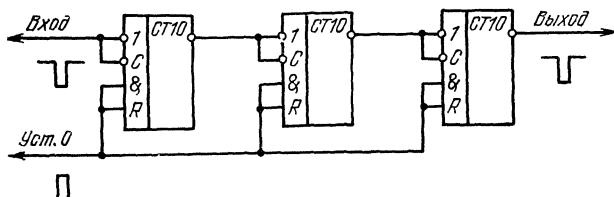


Рис. 26. Соединение интегральных микросхем К155ИЕ1 в делитель

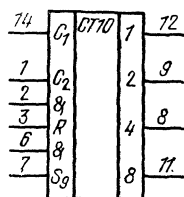


Рис. 27. Цоколевка интегральной микросхемы К155ИЕ2

При проверке многокаскадных делителей частоты на микросхемах К155ИЕ1 следует иметь в виду, что скважность выходных импульсов весьма велика, в результате чего затрудняется их наблюдение на осциллографе. Поэтому можно рекомендовать подавать их для обнаружения на счетный вход триггера, а выходной сигнал триггера наблюдать на осциллографе. Если необходимо получить со всех выходов делителя импульсы одинаковой скважности, вход каждой последующей интегральной микросхемы следует подключать к выходу предыдущей через инвертор.

Большими возможностями обладает интегральная микросхема К155ИЕ2. В ее состав входят триггер со счетным входом и счетчик с коэффициентом пересчета 5. Если их соединить, они образуют двоично-десятичный последовательный счетчик, работающий в коде 1-2-4-8. Цоколевка интегральной микросхемы представлена на рис. 27, а временная диаграмма при соединении выводов 12 и 1 — на рис. 3. Установка триггера счетчика в состояние 0 производится одновременной подачей положительного импульса на входы 2 и 3 (R), при этом на всех выходах счетчика появляется логический 0. Рабочей полярностью входных счетных импульсов, подаваемых на входы 14 и 1 (C_1 и C_2), является положительная, триггеры счетчика переключаются по спаду входных импульсов. Соединение интегральных микросхем в многокаскадный счетчик показано на рис. 28. Выходные сигналы любого разряда такого счетчика имеют скважность, позволяющую нормально наблюдать их на экране осциллографа.

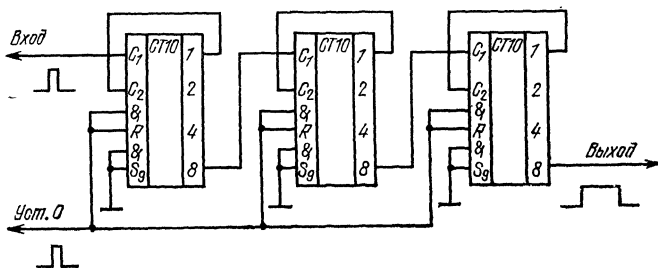


Рис. 28. Соединение интегральных микросхем К155ИЕ2 в счетчик

Особенностью интегральной микросхемы К155ИЕ2 является возможность установки триггера счетчика в состояние 9, при котором на выходах 1 и 8 логическая 1, на выходах 2 и 4 логический 0. Это позволяет с успехом использовать их в выходных каскадах делителей частоты цифровых частото-

ров, где требуется, чтобы после пускового импульса формирование временного интервала начиналось с минимальной задержкой (см. стр. 61). Для установки счетчика в состояние 9 входной импульс положительной полярности следует подать на входы 6 и 7, при этом по крайней мере на одном из входов 2 или 3 (R) должен быть низкий уровень.

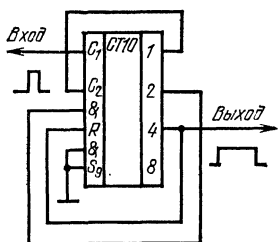


Рис. 29. Интегральная микросхема K155IE2 как делитель на 6

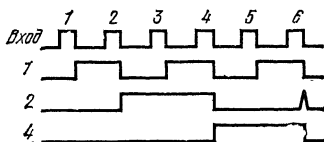


Рис. 30. Временная диаграмма работы делителя на 6

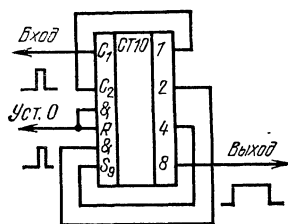


Рис. 31. Интегральная микросхема K155IE2 как делитель на 7

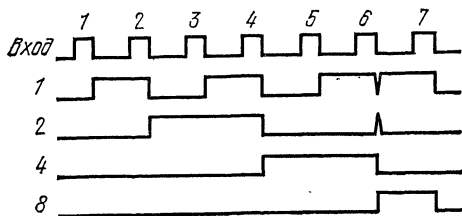


Рис. 32. Временная диаграмма работы делителя на 7

Интегральная микросхема K155IE2 может работать не только как счетчик с коэффициентом пересчета 10. Во-первых, возможно отдельное использование триггера (вход C_1 , выход 1) и делителя на 5 (вход C_2 , выходы 2, 4, 8). Во-вторых, используя два входа R и два входа S , можно собрать делители с другими коэффициентами пересчета, например 6 — для часов (рис. 29, временная диаграмма на рис. 30) и 7 (рис. 31, временная диаграмма на рис. 32) — для счетчика дней недели. Принцип работы счетчика, показанного на рис. 29, заключается в том, что при достижении необходимого состояния (в данном случае 6) на двух входах R счетчика появляется уровень логической 1 и счетчик переходит в состояние 0. Выходные сигналы счетчика при работе его в режиме деления на 6 соответствуют коду 1-2-4.

Счетчик по схеме рис. 31 после подсчета шести импульсов переходит в состояние 9, пропускает 6, 7 и 8, в результате чего его коэффициент пересчета становится равным 7. Входы R счетчика по схеме рис. 31 могут использоваться для установки счетчика в 0. Счетчик по схеме рис. 29 не имеет таких входов, поэтому при необходимости установки в 0 его дополняют логическими элементами и преобразуют в счетчик по схеме рис. 33. Следует помнить, что для счетчика рис. 33 полярность импульсов $Уст. 0$ отрицательная.

В электронных часах очень удобно использовать интегральную микросхему K155IE4. Она содержит счетный триггер и делитель на 6. Цоколевка интегральной микросхемы приведена на рис. 34, а временная диаграмма работы делителя на 6 — на рис. 35. Полярность входных импульсов для нее такая же, как и для K155IE2. Делитель на 6 этой микросхемы можно использовать в качестве счетчика десятков секунд и десятков минут, а оставшийся триггер как

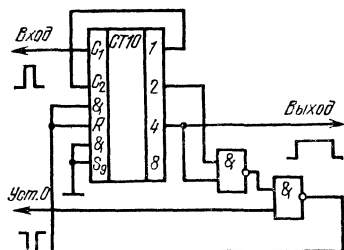


Рис. 33. Интегральная микросхема K155IE2 как делитель на 6

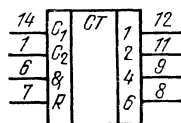


Рис. 34. Цоколевка интегральной микросхемы K155IE4

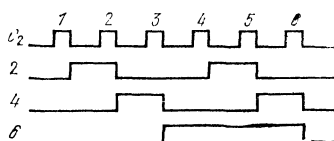


Рис. 35. Временная диаграмма работы делителя на 6 интегральной микросхемы K155IE4

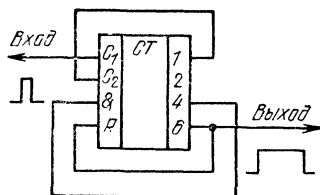


Рис. 36. Интегральная микросхема K155IE4 как делитель на 10

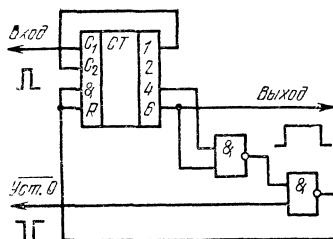


Рис. 37. Интегральная микросхема K155IE4 как делитель на 10 с Уст.0

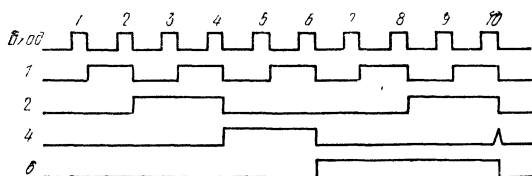


Рис. 38. Временная диаграмма работы делителя на 10

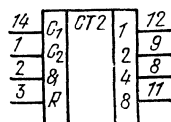


Рис. 39. Цоколевка интегральной микросхемы K155IE5

делитель на 2. При необходимости интегральную микросхему K155IE4 можно использовать как делитель на 10 (без входа установки в 0 — по схеме рис. 36, с установкой в 0 — по схеме рис. 37). Код разрядов счетчика в этом случае 1-2-4-6 (рис. 38).

В радиолюбительской практике может найти применение и интегральная микросхема К155ИЕ5 (рис. 39). Она содержит счетный триггер и делитель на 8, состоящий из трех триггеров, включенных последовательно. Полярность входных импульсов для нее такая же, как и для К155ИЕ2. Интегральная микросхема может использоваться в делителях частоты электромузыкальных инструментов, в различных распределителях; при необходимости ее можно использовать как делитель на 10 (рис. 40 и 41). Если микросхему К155ИЕ5 подключить по схеме рис. 29 или 33, она обеспечит коэффициент пересчета 6.

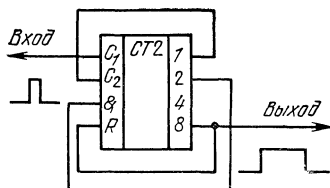


Рис. 40. Интегральная микросхема К155ИЕ5 как делитель на 10

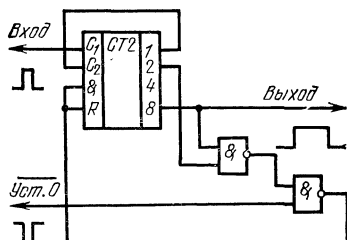


Рис. 41. Интегральная микросхема К155ИЕ5 как делитель на 10 с Уст. 0

Многие цифровые приборы требуют применения реверсивных счетчиков, т. е. таких, которые могут как увеличивать подсчитанное и хранящееся в них число входных импульсов (при прямом счете), так и уменьшать его (при обратном счете). Примером использования таких счетчиков может служить счетчик метража ленты в магнитофоне.

В серию интегральных микросхем К155 входят два параллельных реверсивных счетчика — К155ИЕ6 и К155ИЕ7. Первый из них — двоично-десятичный, второй — двоичный, оба работают в коде 1-2-4-8. Цоколевка обеих интегральных микросхем совершенно одинакова (рис. 42). Отличаются они только тем, что первый считает до 9, второй — до 15.

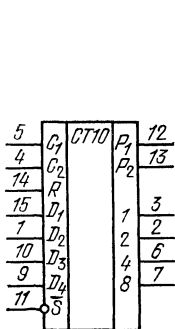


Рис. 42. Цоколевка интегральных микросхем К155ИЕ6 и К155ИЕ7

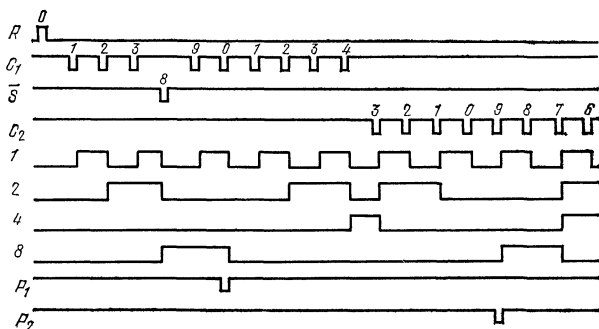


Рис. 43. Временная диаграмма работы интегральной микросхемы К155ИЕ6

Рассмотрим для примера работу интегральной микросхемы К155ИЕ6. В отличие от рассмотренных ранее счетчиков, эта микросхема имеет больше входов и выходов. Входы C_1 и C_2 предназначены для подачи тактовых им-

коэффициентом деления на интегральных микросхемах К155ИЕ6 или К155ИЕ7. Этот тип счетчиков называется счетчиком с предварительной установкой кода. Принцип его работы заключается в том, что счет каждый раз начинается с некоторого числа, а не с 0, как обычно. Число, записанное в счетчике, определяет коэффициент пересчета.

Рассмотрим работу счетчика при прямом счете. Входной импульс, поступающий на вход $Уст.0$, проходя через логические элементы $ИМС_{5в}$ и $ИМС_{5г}$, поступает на входы S интегральных микросхем $ИМС_1—ИМС_3$ и производит в них запись кода, поступающего на входы $D_1—D_4$ микросхем. Этот код соответствует некоторому числу K , с которого начинается счет при поступлении на вход I тактовых импульсов. Первый тактовый импульс переводит счетчик в состояние $K+1$, следующий в $K+2$ и т. д. В тот момент, когда очередной тактовый импульс должен перевести счетчик из состояния 999 в 0, спад импульса низкого уровня на выходе P_1 $ИМС_3$, пройдя через элементы $ИМС_{4а}$, $ИМС_{4б}$, продифференцируется в элементах микросхемы $ИМС_5$ и короткий отрицательный импульс с выхода $ИМС_{5г}$, поступив на входы S микросхем, вновь запишет в счетчик исходное число K .

Таким образом, как это нетрудно заметить, коэффициент пересчета N составит $N=1000-K$. Значение K можно менять от 0 до 999, поэтому коэффициент деления счетчика может находиться в пределах от 1 до 1000.

Если тактовые импульсы подавать на вход 2, счетчик будет осуществляться в обратном порядке: первый тактовый импульс переведет счетчик в состояние $K-1$, второй — в состояние $K-2$ и т. д. Когда очередной тактовый импульс должен перевести счетчик из состояния 0 в 999, спад отрицательного импульса с выхода 12 микросхемы $ИМС_3$ вновь установит счетчик в состояние K . В этом случае коэффициент деления составит $N=1+K$ и также может меняться от 1 до 1000.

Рассмотрим работу дифференцирующей цепочки, составленной из элементов интегральной микросхемы $ИМС_5$ (рис. 45). При уровне 0 на входе цепочки

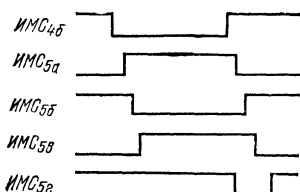


Рис. 45. Диаграмма работы дифференцирующей цепочки

ки на ее выходе уровень 1, так как на входе 12 $ИМС_{5г}$ уровень 0. При появлении на входе цепочки логической 1 на выходе 11 $ИМС_{5г}$ появляется уровень 0, но с задержкой, равной трем средним задержкам переключения $t_{з.ср}$ логических элементов, на выходе 8 $ИМС_{5в}$ появляется уровень 0 и на выходе $ИМС_{5г}$ — снова 1. Таким образом, по фронту сигнала на входе цепочки на ее выходе формируется импульс низкого уровня с длительностью около $3t_{з.ср}$.

Сигналы на входы $D_1—D_4$ микросхем для получения переменного N могут подаваться с выходов логических элементов либо от переключателей, подающих на эти входы соответствующие уровни. При постоянном N входы могут быть частично заземлены (постоянно) и частично подключены к уровню логической 1 в соответствии с необходимым кодом.

Если делитель предполагается использовать только при прямом или обратном счете, элементы $ИМС_{4а}$ и $ИМС_{4б}$ можно исключить.

Максимальный коэффициент деления при использовании интегральных микросхем К155ИЕ6 составит 10^m , где m — число микросхем. Если же используются интегральные микросхемы К155ИЕ7, схема делителя сохраняется, но максимальный коэффициент деления составит 16^m , а коэффициент деления для прямого счета $N=16^m-K$.

При работе цифровых измерительных приборов неприятное ощущение производит мерцание цифр в процессе счета, которое может приводить к утомлению оператора. Исключить мерцание позволяет применение промежуточной

памяти, включаемой между выходами интегральных микросхем счетчика и входами дешифратора. В серию интегральных микросхем K155 входят две микросхемы K155TM5 и K155TM7, представляющие собой такую промежуточную память.

Интегральная микросхема K155TM5 содержит четыре статических триггера, каждый из которых имеет информационный вход D , тактовый C и прямой выход. Триггер работает следующим образом. При уровне логического 0 на входе C информация на входе D не влияет на состояние триггера, и он хранит записанную ранее информацию. При подаче на вход C логической 1 триггер превращается в повторитель, т. е. сигнал на его выходе соответствует сигналу на входе D (а на инверсном выходе интегральной микросхемы K155TM7 — инверсии сигнала на входе D). При подаче на вход C уровня 0 триггер переходит вновь в режим хранения, а его состояние определяется сигналом на входе D перед спадом импульса на тактовом входе C .

Таким образом, основные свойства триггеров интегральных микросхем K155TM5 и K155TM7 следующие: хранение информации — при подаче на вход C уровня 0; повторение входного сигнала — при подаче на вход уровня 1; запоминание информации, имеющейся на входе D перед спадом импульса на тактовом входе; изменение информации на выходе в течение всего положительного импульса на тактовом входе (при изменении информации на D — входе).

Такие триггеры в литературе нередко называют D -триггерами. Более точного подходит название « D -триггер, тактируемый импульсом», «триггер-зашелка», «статический D -триггер». Выше была описана работа D -триггеров (типа K1TK552 и др.), которые точнее можно назвать « D -триггерами, тактируемыми фронтом» или «счетными D -триггерами».

Для того чтобы подчеркнуть различие между ними, приведем логику работы «счетного D -триггера»: хранение информации осуществляется при подаче на вход C как 0, так и 1; прямого прохождения сигнала на выход со входа D нет; запоминание информации, имеющейся на входе D перед фронтом импульса на тактовом входе; изменение информации на выходе может происходить только по фронту импульса на тактовом входе.

Цоколевка интегральных микросхем K155TM5 и K155TM7 приведена на рис. 46 и 47. Входы D подключают к выходам 1-2-4-8 счетчиков, выходы — к со-

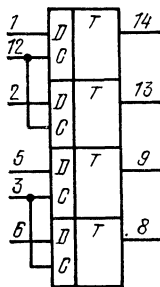


Рис. 46. Цоколевка интегральной микросхемы K155TM5

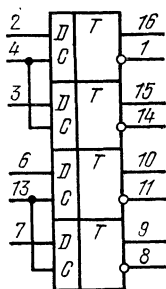


Рис. 47. Цоколевка интегральной микросхемы K155TM7

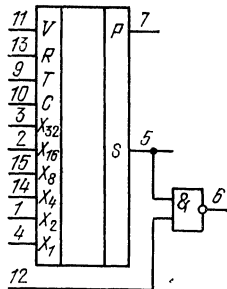


Рис. 48. Цоколевка интегральной микросхемы K155IE8

ответствующим входам дешифраторов. На входы C (попарно объединенные) подают положительные импульсы, по которым производится запись информации из счетчика в память.

Очень интересной интегральной микросхемой, входящей в состав серии K155, является K155IE8. Обычно ее называют делителем частоты с переменным коэффициентом деления, однако это не совсем точно. Микросхема содержит счетчик, делящий частоту входного сигнала на 64, элементы совпадения,

позволяющие выделять не совпадающие между собой импульсы — каждый второй, четвертый, восьмой и т. д., и элемент, позволяющий подавать на выход часть или все выделенные импульсы, в результате чего частота выходных импульсов может изменяться от $1/64$ до $63/64$ частоты входных импульсов.

Цоколевка интегральной микросхемы приведена на рис. 48, пример временной диаграммы работы — на рис. 49. Для удобства пояснений из микро-

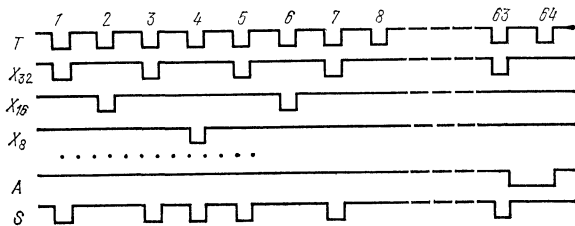


Рис. 49. Временная диаграмма работы интегральной микросхемы К155ИЕ8

схемы условно вынесен логический элемент И—НЕ. Интегральная микросхема имеет следующие входы: V — запрет счета, при подаче на который сигнала высокого уровня счет блокируется; R — установка триггеров счетчика в 0, происходит при подаче на него положительного импульса; T — вход тактовых импульсов низкого уровня, переключение триггеров счетчика происходит по спаду входных импульсов. Входы X_1 — X_{32} позволяют управлять выдачей выходных импульсов низкого уровня, совпадающих по времени с входными, на выходе S . На рис. 49 в качестве примера показано, какие импульсы выделятся на выходе S при подаче 1 на входы X_{32} , X_{16} и X_8 . В этих случаях на выходе S выделяется соответственно 32, 16 или 8 равномерно расположенных импульсов. Если же одновременно подать сигналы на несколько входов, например на X_{32} и X_8 , то, как показано на диаграмме S , на выходе S выделится 40 расположенных неравномерно импульсов. Вообще, если подать уровни 1 на несколько входов X , общее число импульсов N на выходе S составит: $N = 32X_{32} + 16X_{16} + 8X_8 + 4X_4 + 2X_2 + X_1$, где X_1 — X_{32} соответственно 1 или 0 в зависимости от того, подан или нет уровень логической 1 на соответствующий вход.

На выходе P выделяется импульс низкого уровня, фронт которого совпадает со спадом 63-го тактового импульса, а спад со спадом 64-го. Этот импульс может использоваться при каскадном соединении интегральных микросхем К155ИЕ8.

Вход C — вход стробирования, при подаче на него сигнала высокого уровня выдача импульсов по выходу S прекращается.

На рис. 50 приведена схема соединения двух микросхем К155ИЕ8 в делитель, позволяющий получить на выходе от 1 до 4095 импульсов при подаче на вход $4096 = 64^2$ импульсов. Число импульсов на выходе подсчитывается по формуле, в которой коэффициенты имеют значение от 2048 до 1. Если требуется соединить больше делителей, их соединение производится аналогично рис. 50, однако выходной элемент И—НЕ, выполняющий функцию ИЛИ—НЕ для отрицательных импульсов, поступающих с выходов S делителей, необходимо взять из отдельной логической интегральной микросхемы серии К155.

В радиолюбительской практике интегральная микросхема К155ИЕ8 может найти применение по крайней мере в двух случаях — в датчике секундных импульсов электронных часов и в электромузыкальных инструментах. В электронных часах микросхему можно использовать следующим образом: частота кварцевого генератора F_k при помощи двух микросхем, включенных по схеме рис. 50, приводится к частоте, близкой к 2^n и лежащей в диапазоне от F_k до $F_k/2$. Затем эта частота делится до 1 Гц при помощи интегральных микросхем К155ИЕ5. Точное значение выходной частоты в 1 Гц устанавлива-

ется с помощью конденсатора, включенного последовательно с кварцевым резонатором.

В электромузыкальном инструменте возможно получение высокостабильного строя от одного генератора, работающего на достаточно высокой частоте. Частота генератора F_r , равная нескольким мегагерцам, при помощи 12 пар

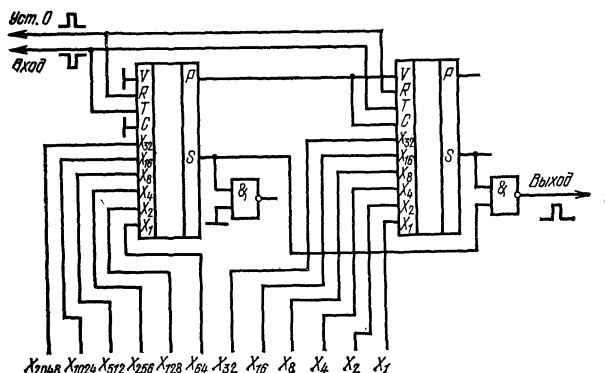


Рис. 50. Соединение двух интегральных микросхем K155IE8

микросхем K155IE8 преобразуется в 12 частот, различающихся в $\sqrt[12]{2}$ раз и находящихся в пределах от $F_r/2$ до F_r . Затем каждая из получившихся частот делится на одно и то же число на делителях, состоящих из микросхем K155IE2, K155IE4, K155IE5, до необходимых звуковых частот. Неравномерность частоты на выходах после многократного деления становится ничтожно малой и не обнаружимой на слух. При необходимости инструмент может перестраиваться в широких пределах изменением частоты задающего генератора. Строй его при этом не меняется.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ СЧЕТЧИКОВ

ИНДИКАТОРЫ

Отечественная промышленность выпускает большое количество типов самых разнообразных индикаторов, позволяющих считывать состояние счетчиков. Наибольшее распространение получили газоразрядные цифровые индикаторы, каждый электрод которых представляет собой отдельную цифру, и семисегментные индикаторы, цифры в которых образуются различным сочетанием светящихся сегментов. На рис. 51 показан вид цифр, получаемых на семисегментных индикаторах, на рис. 52 — стандартное обозначение сегментов.

Семисегментные индикаторы бывают вакуумные и полупроводниковые. Вакуумные, в свою очередь, делят на люминесцентные и накаливаемые. Люми-

1234567890

Рис. 51. Цифры, образуемые семисегментными индикаторами

$$\begin{array}{c} \frac{a}{f|g|b} \\ e|\frac{c}{d} \end{array}$$

Рис. 52. Буквенные обозначения сегментов индикатора

несцентные индикаторы подобны вакуумным триодам, в которых есть катод (прямоугольного накала), управляющая сетка и семь анодов соответствующей формы, покрытых люминофором и светящихся под действием потока электронов, испускаемых катодом. Накальные индикаторы содержат семь нитей накала, расположенных соответствующим образом и светящихся при пропускании через них тока.

Полупроводниковые семисегментные индикаторы состоят из семи светодиодов, выполненных в виде полосок. Большинство индикаторов имеет также в своем составе восьмой элемент — запятую.

Для нормальной работы газоразрядного индикатора его анод через ограничительный резистор сопротивлением 33—91 кОм подключается к плюсу источника постоянного или пульсирующего напряжения 180—300 В. Катод, соответствующий необходимой цифре, заземляется, а остальные катоды или оставляются свободными, или на них подается напряжение 30—90 В. Относительно небольшой перепад напряжения на катодах, требуемый для управления газоразрядными индикаторами, позволяет использовать для этой цели транзисторы с предельным напряжением коллектор—эмиттер 50—100 В. Сопротивление ограничительного резистора подбирается для получения необходимого анодного тока, среднее значение которого для большинства индикаторов от 1,5 до 3 мА. Применение импульсного напряжения питания позволяет, увеличив ток в импульсе, уменьшить средний ток через лампу, что благоприятно сказывается на сроке ее службы.

Вакуумные люминесцентные индикаторы требуют подачи на нить накала постоянного или переменного напряжения 0,85—1,5 В, постоянного напряжения 20—30 В на сетку и на необходимые для индикации данной цифры аноды. При импульсном питании напряжение на сетке и аноде для сохранения яркости может быть увеличено до 60—70 В. Если на сетке напряжение относительно катода равно нулю, то ни один из анодов индикатора не светится. Возможность управления индикаторами по управляющей сетке и применение импульсного напряжения питания позволяют использовать их в устройствах с динамической индикацией (см. стр. 36—38).

Все нити накальных индикаторов имеют, как правило, один общий вывод. Для получения необходимой цифры на соответствующие выводы такого индикатора необходимо подать относительно общего вывода рабочее напряжение любой полярности. Низкое его значение (3,15—6,3 В) и малые токи нитей накала (до 36 мА) позволяют управлять накальными индикаторами непосредственно с выходов стандартных ТТЛ-микросхем, например, серии К155.

Полупроводниковые индикаторы включают подобно накальным, но для них обязательно соблюдение полярности (индикаторы выпускают как с общим катодом, так и с общим анодом) и ограничение тока при помощи резисторов, включаемых последовательно с каждым диодом. При рабочем токе через сегмент 5—20 мА падение напряжения составляет 1,5—2,5 В. Полупроводниковые индикаторы также могут управляться непосредственно от интегральных микросхем серии К155.

Существуют и другие типы индикаторов, но они не находили столь широкого применения. Рассмотрим способы управления газоразрядными и семисегментными индикаторами.

ДЕШИФРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Дешифраторы для газоразрядных индикаторов можно строить как на дискретных элементах, так и на интегральных микросхемах. На рис. 53 приведена схема дешифратора, предназначенного для работы со счетчиком, собранным по схеме рис. 2, и практически любым газоразрядным индикатором. Входы дешифратора, обозначенные буквами $A-D$, $\bar{A}-\bar{D}$, подключают к соответствующим выходам декады, а выходы $0-9$ — к катодам индикатора. Анод индикатора, как уже указывалось, через резистор соединяют с источником питания.

Рассмотрим, как происходит дешифрация состояний, например состояния 0. Все триггеры находятся в состоянии 0 и на их выходах $A-D$ низкие уровни, на выходах $\bar{A}-\bar{D}$ высокие. В результате диоды D_{12} , D_{13} закрываются, высокий

уровень с выхода \bar{D} через резистор R_{27} поступает на базы ключевых транзисторов T_9 и T_{10} . Открывается тот транзистор, напряжение эмиттера которого ниже, т. е. T_9 , и зажигается цифра 0 индикатора. Высокий уровень с выхода C поступает также на базы T_{11} и T_{12} , но не открывает их, так как их базы

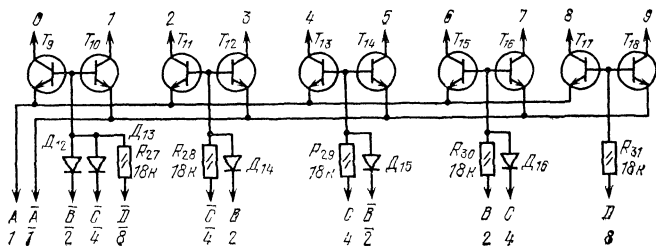


Рис. 53. Дешифратор для транзисторной декады в коде 1-2-4-8

шунтируются диодом D_{14} . В эмиттерную цепь транзистора T_2 декады (рис. 2) включен диод D_{11} , обеспечивающий повышенный уровень напряжения на эмиттерах ключевых транзисторов и их надежное закрывание.

Такой же дешифратор можно собрать на диодно-транзисторных сборках К217НК1 (рис. 54). В состав дешифратора введены два диода интегральной микросхемы ИМС₁, что позволяет обойтись без повышения выходных уровней первого триггера. Этот дешифратор можно подключать к любому счетчику, работающему в коде 1-2-4-8.

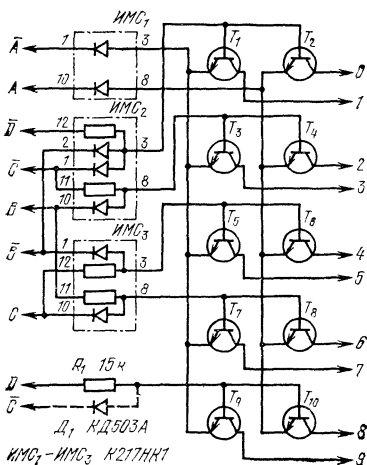


Рис. 54. Дешифратор на основе диодно-транзисторных сборок

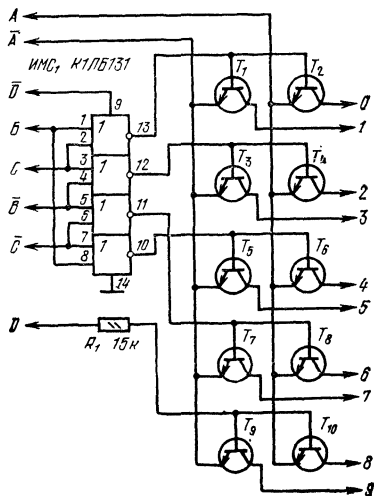


Рис. 55. Дешифратор на интегральной микросхеме К1ЛБ131

Использование логических интегральных микросхем позволяет заметно упростить индикацию состояния счетчика. На рис. 55 приведена схема дешифратора для счетчиков, работающих в коде 1-2-4-8. В дешифраторе используется микросхема типа К1ЛБ131, представляющая собой четыре двухходовых элемента ИЛИ—НЕ в одном корпусе.

Так как для дешифрации состояний 0 и 1 необходим трехходовый элемент, в качестве третьего входа используют вывод питания микросхемы. Высокий уровень на выходе 13 первого элемента микросхемы, открывающий T_1 или T_2 , формируется при низком уровне одновременно на входах 1 и 2 и при высоком на выводе 9 питания микросхемы. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, T_1 и T_2 закрыты. Аналогично работают и остальные элементы микросхемы. Микросхема К1ЛБ131 может быть заменена на К114ЛП1Б, К115ЛЕ1.

Подобный дешифратор может быть собран и на интегральной микросхеме И—НЕ, например К155ЛА3, К133ЛА3 (рис. 56). Низкий уровень напряжения на выходе 3 микросхемы, открывающий T_1 или T_2 , формируется при наличии на

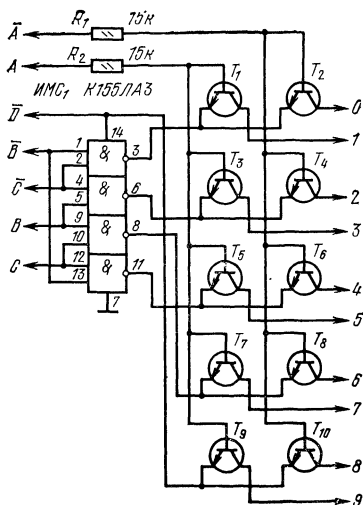


Рис. 56. Дешифратор на интегральной микросхеме К155ЛА3

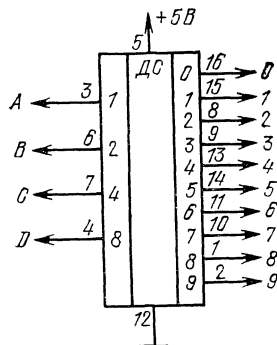


Рис. 57. Включение интегральной микросхемы К155ИД1

входах 1 и 2 и на выводе питания 14 высокого уровня. Если хотя бы на одном из входов 1 или 2 низкий уровень, а на выходе 3 высокий, то T_1 и T_2 закрыты. Если низкий уровень на выводе питания 14, все транзисторы интегральной микросхемы закрыты, цепи эмиттеров T_1 — T_8 разомкнуты, они также закрыты. Включен один из транзисторов T_9 или T_{10} , какой — определяется состоянием первого триггера счетчика.

Очень удобны для индикации состояния счетчиков интегральные дешифраторы К155ИД1. Микросхема К155ИД1 имеет четыре входа, подключаемые к выходам триггеров счетчика, и десять выходов, соединяемых непосредственно с катодами индикаторной лампы (рис. 57). Ее недостатком является необходимость обязательного использования кода 1-2-4-8.


Дешифратор по схеме рис. 54 можно легко приспособить для индикации не-весового кода декады (см. рис. 9,а), для этого достаточно ввести диод, показанный на рис. 54 штриховыми линиями. Интегральную микросхему К155ИД1 можно подключить к этой декаде по схеме рис. 58.

Для индикации состояний декад (см. рис. 9,б и 11) можно собрать дешифраторы, аналогичные дешифратору по схеме рис. 54, однако к каждой паре баз транзисторов нужно подключить по одному диоду и одному резистору. Входы получившихся таким образом элементов И подключают к выходам декады (см. рис. 9,б) в следующем порядке: диод и резистор от первой пары транзисторов, зажигающих цифры 0 и 1, к выходам \bar{B} и \bar{D} , от второй к B и \bar{C} , от третьей к B и C , от четвертой к D и C , от пятой к D и \bar{C} , а декады на рис. 11 соответственно к \bar{B} и \bar{D} , B и \bar{C} , C и \bar{D} , B и \bar{D} , \bar{B} и D .

К какому из указанных выходов декады подключать диод, а к какому резистор, безразлично, однако желательно, чтобы к любому выходу декады был подключен лишь один резистор.

Можно построить дешифратор и на интегральных микросхемах К1ЛБ553. Для этого входы пяти двухвходовых элементов И—НЕ следует подключить, как это указано выше, для диодно-резисторных схем И выходы — к парам эмиттеров ключевых транзисторов, включенных, как показано на рис. 56. Питание на интегральные микросхемы подается постоянно.

Рис. 58. Подключение интегральной микросхемы К15ИД1 к декаде, приведенной на рис. 9,а

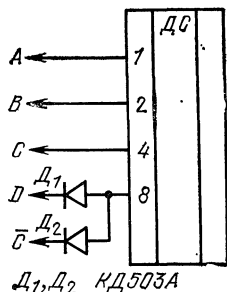

Существенно проще подключение ключевых транзисторов к декадам, построенным на основе сдвигающих регистров. На рис. 59 приведена схема дешифратора для декад по схемам рис. 4 и 13, на рис. 60 — для декад по схемам рис. 14.

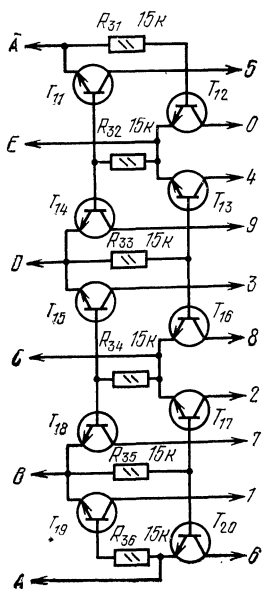


Рис. 59. Дешифратор для декады на основе сдвигающего регистра

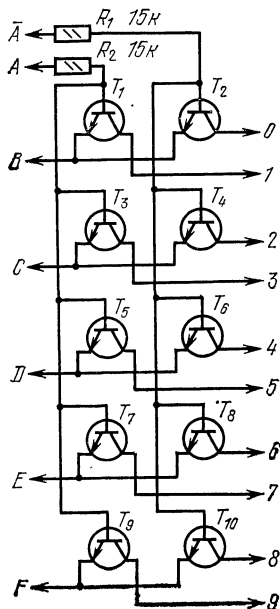


Рис. 60. Дешифратор для декады на сдвоенных триггерах

Дешифраторы для делителей на 6 строят подобно описанным выше. В качестве примера на рис. 61 приведена схема дешифратора для делителя, собранного по схеме на рис. 16. Установка в дешифратор диода, подключение кото-

рого показано штриховой линией, позволяет применить этот дешифратор и для делителя на рис. 18. К делителям по схемам на рис. 20 ключевые транзисторы подключают в соответствии с схемой на рис. 59 и 60, но количество их соответственно уменьшается.

На рис. 62 приведена схема дешифратора счетчика десятков часов (см. рис. 21).

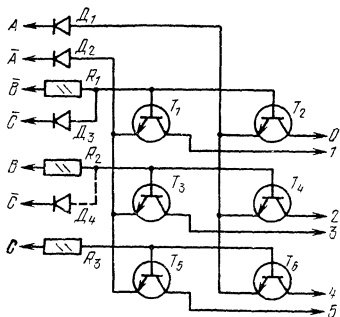


Рис. 61. Дешифратор для делителя на 6

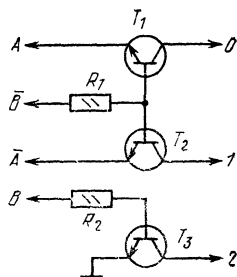


Рис. 62. Дешифратор счетчика десятков часов

При использовании интегральной микросхемы K155ИЕ4 как делителя на 6 возможно подключение к нему дешифратора K155ИД1, однако из-за различия кодов порядок подключения выводов нестандартен (рис. 63). При использовании интегральной микросхемы K155ИЕ4 в качестве делителя на 10 (см. рис. 36 и 37) также возможна дешифрация ее состояний при помощи интегральной микросхемы K155ИД1, однако ее включение тоже нестандартно (рис. 64).

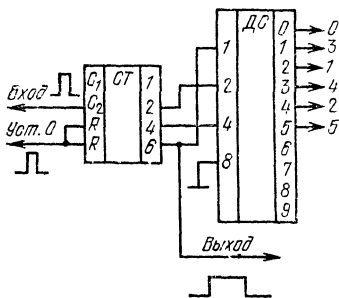


Рис. 63. Подключение интегральной микросхемы K155ИД1 к делителю на 6

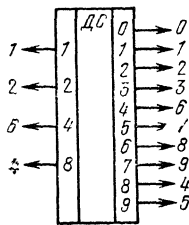


Рис. 64. Подключение интегральной микросхемы K155ИД1 к декаде в коде 1-2-4-6

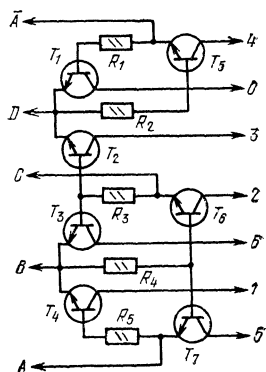


Рис. 65. Дешифратор делителя на 7

Дешифратор для делителя на 7 (см. рис. 22) строится так же, как и для декады на основе сдвигающего регистра (рис. 65). Для интегральной микросхемы K155ИЕ2, работающей в режиме деления на 7 (см. рис. 31), можно ис-

пользовать любой дешифратор кода 1-2-4-8, в том числе и микросхему К155ИД1, однако следует помнить, что после шестого импульса выходной код соответствует цифре 9 и будет светиться тот катод газоразрядного индикатора, который подключен к выходу 9 дешифратора (т. е. выводу 2 микросхемы К155ИД1, соответствующему индикации цифры 9).

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОДА ДЛЯ СЕМИСЕГМЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Преобразователи кода для семисегментных индикаторов существенно сложнее дешифраторов, описанных выше. Введение нового термина (преобразователь кода) объясняется тем, что под дешифраторами подразумевается устройство, в котором каждому разрешенному сочетанию входных сигналов соответствует появление сигналов только на одном выходе. Для преобразователей кода характерно, что для каждого сочетания входных сигналов выходной сигнал появляется сразу на нескольких выходах в соответствии с требуемым законом функционирования.

Для индикации цифр на семисегментном индикаторе (см. рис. 51, 52) сегменты должны зажигаться в определенном порядке, указанном в табл. 3. Нетрудно видеть, что почти все сегменты в большем числе случаев зажжены, в меньшем — погашены. Это обуславливает принцип построения дешифраторов для семисегментных индикаторов — их проектируют на гашение нормально горящих сегментов.

Таблица 3

Индیکیруемая цифра	Включенные сегменты индикатора							Индیکیруемая цифра	Включенные сегменты индикатора						
	a	b	c	d	e	f	g		a	b	c	d	e	f	g
0	+	+	+	+	+	+		5	+		+	+		+	+
1		+	+					6	+		+	+	+	+	+
2	+	+		+	+			7	+	+	+				
3	+	+	+	+				8	+	+	+	+	+	+	+
4		+	+			+	+	9	+	+	+	+		+	+

На рис. 66 приведена схема преобразователя кода декады на основе сдвигающего регистра (см. рис. 4 и 13) в код семисегментного индикатора. Преобразователь собран в две ступени: вначале происходит дешифрация состояний

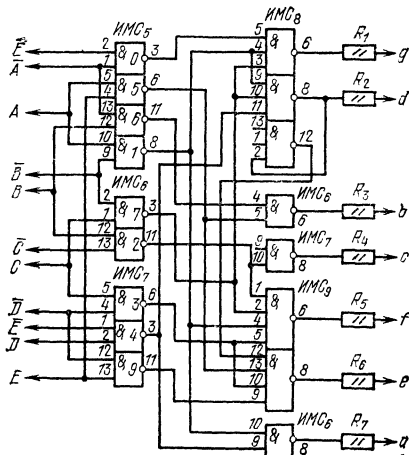


Рис. 66. Преобразователь кода декады на основе сдвигающего регистра в код семисегментного индикатора

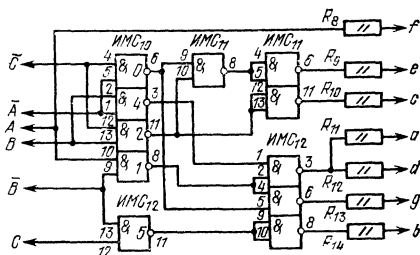


Рис. 67. Преобразователь кода делителя на 6

декады, затем — формирование необходимого кода. Дешифрация состояний декады осуществляется двухвыходовыми логическими элементами И—НЕ, входящими в состав интегральных микросхем $ИМС_5$ — $ИМС_7$. На рис. 66 на каждом из элементов первой ступени указано, в каком из состояний декады на двух его входах одновременно появляется уровень логической 1 и на выходе низкий уровень, соответствующий логическому 0.

Для управления сегментами индикатора служит шифратор, собранный на двух-, трех- и четырехвыходовых логических элементах, входящих в состав интегральных микросхем $ИМС_6$ — $ИМС_9$. Выходы элементов шифратора через токоограничительные резисторы R_1 — R_7 подключены к катодам соответствующих сегментов светодиодного индикатора. Общий анод индикатора подключен к источнику питания +5 В.

Для иллюстрации работы шифратора рассмотрим управление сегментом f индикатора. Катод этого сегмента через резистор R_5 подключен к выходу четырехвыходового логического элемента И—НЕ ($ИМС_9$, выход 6). Если на всех входах элемента высокий уровень, то на выходе низкий — и сегмент зажжен. Если хотя бы на одном из входов низкий уровень, то на выходе высокий — сегмент погашен. Это происходит, если низкий уровень присутствует на выходе 11 (индицируется цифра 2) или 3 $ИМС_6$ (цифра 7), или на выходе 8 $ИМС_5$ (цифра 1), или на выходе 6 $ИМС_7$ (цифра 3). Остальные сегменты управляются аналогично, исключение составляет сегмент e — он гасится при состояниях счетчика 3, 5, 9 и, кроме того, за счет подключения входа 12 $ИМС_9$ через инвертор (выход 12 $ИМС_8$) к выходу 8 $ИМС_8$ при состояниях 1, 4, 7.

На рис. 67 приведена схема преобразователя кода для делителя на 6, построенного на основе сдвигающего регистра (см. рис. 20, а и б). Шифратор и дешифратор преобразователя построены аналогично, однако управление сегментом e производится на зажигание, т. е. он зажигается (а не гасится, как в предыдущих случаях) при появлении на входах 9 и 10 $ИМС_{11}$ логического 0, соответствующих индикации цифр 0 и 2. Сегмент f подключен непосредственно к выходу А делителя и зажигается при индикации цифр 0, 4, 5.

Преобразователь кода, схема которого приведена на рис. 68, позволяет индицировать состояние 0, 1, 2 счетчика десятков часов, собранного по схеме на рис. 21.

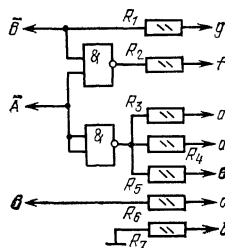


Рис. 68. Преобразователь кода счетчика десятков часов

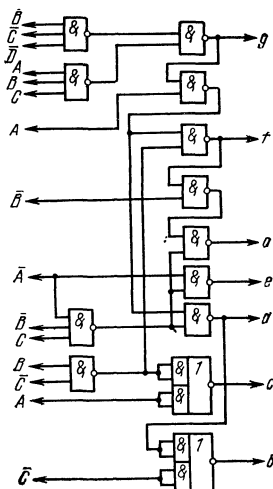


Рис. 69. Преобразователь для индикаторов с общим анодом

Отказ от двухступенчатого преобразования (дешифратор — шифратор) позволяет упростить преобразователи. На рис. 69 приведена схема преобразователя кода 1-2-4-8 для полупроводниковых семисегментных индикаторов с общим анодом, а на рис. 70 — две схемы для индикаторов с общим катодом (токоограничительные резисторы не показаны). Преобразователь по схеме на рис. 70, а выполнен с использованием элементов И—ИЛИ—НЕ, по схеме рис. 70, б —

только на элементах И—НЕ. Интересно отметить, что эти три преобразователя пригодны и для невесового кода счетчика по схеме рис. 9,а.

Промышленностью выпускаются преобразователи кода 1-2-4-8 для семисегментных индикаторов в виде одной интегральной микросхемы: К514ИД1 пред-

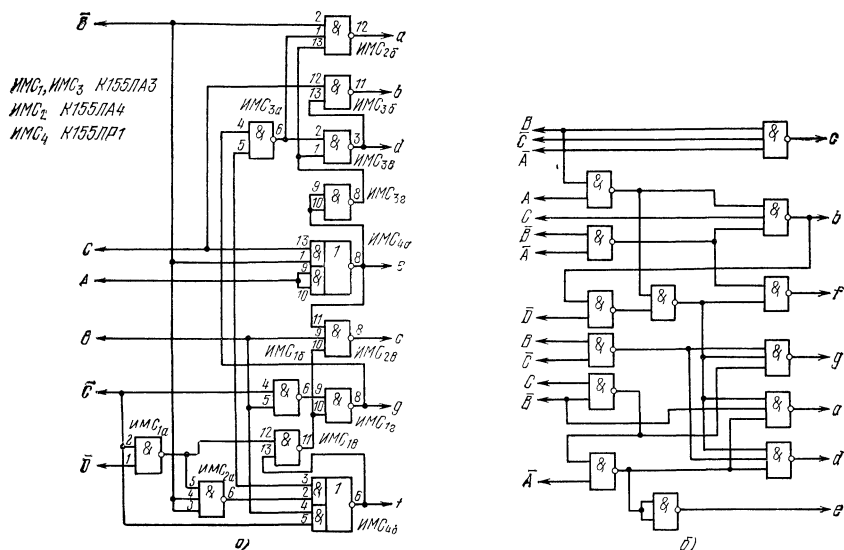


Рис. 70. Преобразователи для индикаторов с общим катодом

назначена для индикаторов с общим катодом, К514ИД2 — для индикаторов с общим анодом. Интегральные микросхемы К514ИД2 подключают к индикаторам через токоограничительные резисторы, К514ИД1 содержат такие резисторы внутри микросхемы. Цоколевка микросхем приведена на рис. 71. Эти микросхемы могут быть использованы для преобразования невесового кода счетчика (см.

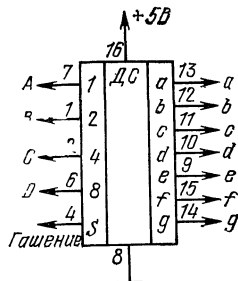


Рис. 71. Цоколевка интегральных микросхем К514ИД1 и К514ИД2

рис. 9,а), если их включить в соответствии со схемой на рис. 58. Вход S микросхем может служить для гашения индицируемого знака, если на него подавать низкий уровень. Для нормальной работы преобразователя на вход S следует подать высокий уровень.

Преобразователи для полупроводниковых индикаторов с общим анодом можно использовать и для вакуумных семисегментных индикаторов. Накальные индикаторы включают подобно полупроводниковым, но без ограничительных резисторов. Общий вывод таких индикаторов подключают к плюсу источника напряжения, соответствующего их рабочему напряжению питания.

Вакуумные люминесцентные индикаторы подключают при помощи семи высоковольтных ключевых кремниевых транзисторов структуры p-n-p (рис. 72,а). Транзистор Т₈, управляющий зажиганием индикатора по управляющей сетке,

необходим при динамической индикации. Возможно также применение ключевых, но менее дефицитных транзисторов структуры *n-p-n* (рис. 72,б), однако они потребляют большую мощность от источника питания.

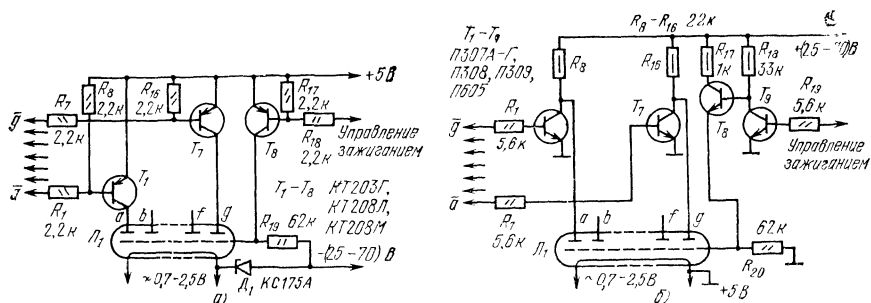


Рис. 72. Подключение люминесцентных индикаторов к преобразователю кода

ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ В ЦИФРОВЫХ ПРИБОРАХ




Описанные выше дешифраторы, и особенно преобразователи кода, достаточно сложны, поэтому в современных многоразрядных цифровых приборах для индикации показаний используют динамический принцип, позволяющий значительно сократить состав оборудования, управляющего цифровыми индикаторами, и проводников, соединяющих элементы управления и индикаторы. Практически используют два метода динамической индикации, которые мы рассмотрим на примере индикации на цифровых газоразрядных лампах.

Структурная схема, соответствующая реализации первого метода, приведена на рис. 73. Генератор импульсов Γ работает на частоте 1—10 кГц. Его выходные импульсы поступают на счетчик $СТ10$ с коэффициентом пересчета 10 и с него на дешифратор $ДС$, на выходах которого поочередно появляется низкий уровень, поступающий на соответствующие катоды всех ламп $Л_1—Л_N$. Выходные сигналы счетчика, кроме того, поступают на блоки сравнения $БС_1—БС_N$, на которые также поступают сигналы от источника индицируемых сигналов, например от счетчика.

В момент, когда код цифры, поступающий со счетчика, совпадает с кодом какой-либо из цифр, поступающим от источника сигнала, на выходе соответствующего блока сравнения появляется сигнал. Этот сигнал усиливается одним из усилителей-формирователей $У_1—У_N$ и в виде импульса положительной полярности прикладывается к аноду соответствующей лампы, в результате чего загорается необходимая цифра.

Таким образом, за десять периодов работы генератора загорятся все лампы $Л_1—Л_N$. Если во всех лампах индицируется одна и та же цифра, то все они загорятся одновременно, что сильно нагрузит дешифратор. Этот недостаток первого метода динамической индикации ограничивает его применение.

Схема, иллюстрирующая второй метод динамической индикации, приведена на рис. 74. Здесь также используется генератор Γ , работающий на частоте 1—10 кГц. Счетчик $СТ$ имеет коэффициент пересчета, равный числу индицируемых знаков, его выходы управляют четырьмя мультиплексерами $ИМС_1—ИМС_4$ (на рис. 74 $ИМС_2$ и $ИМС_3$ не показаны), поочередно подключающими выходы всех разрядов входного кода к дешифратору $ДС10$. Одновременно выходные сигналы со счетчика подаются на входы дешифратора $ДСN$, выходные сигналы которого через усилители-формирователи $У_1—У_N$ в виде положительных импульсов поочередно прикладываются к анодам ламп $Л_1—Л_N$. На катоды ламп подается сигнал с выхода дешифратора $ДС10$, в результате в лампах поочередно зажигаются необходимые цифры. При данном методе динамической индикации в каждый момент времени горит лишь одна цифра, что значительно облегчает режим работы дешифратора $ДС10$ по сравнению с первым методом индикации.

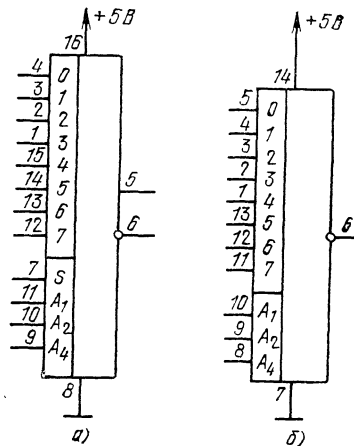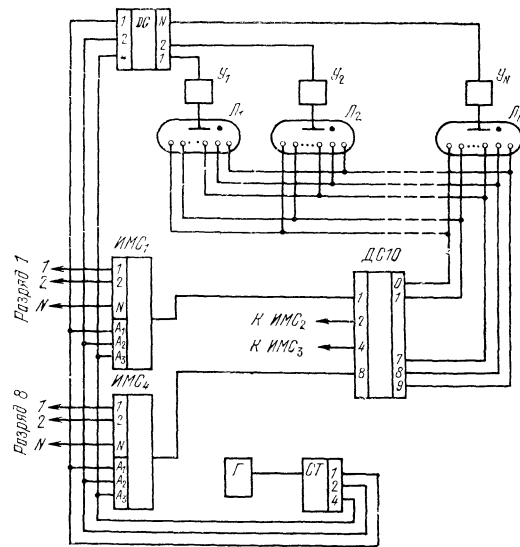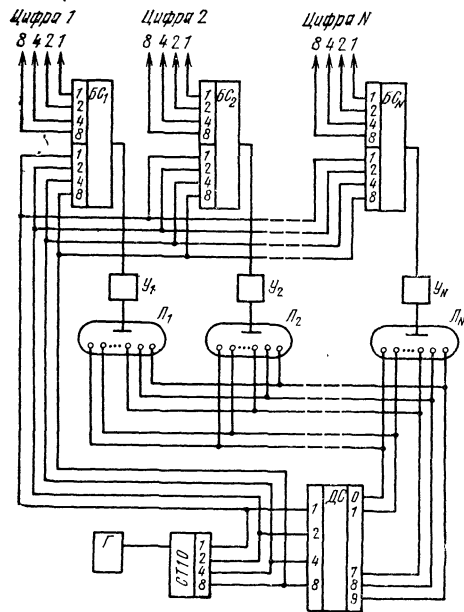

Рассмотрим более подробно работу интегральных микросхем К155КП7 и К155КП5, выполняющих функцию мультиплексоров. Микросхема К155КП7 (рис. 75,а) имеет 12 входов и 2 выхода. При подаче на входы A_1, A_2, A_4 трехразрядного двоичного кода 1-2-4 мультиплексер подключает к прямому выходу (выводу 5) сигнал с того из восьми входов 0—7, номер которого соответствует десятичному эквиваленту трехразрядного кода. Например, при подаче на входы A_1 и A_2 логического 0, а на вход A_4 логической 1 на прямом выходе (вывод 5) появится сигнал со входа 4 (вывод 15), а на инверсном выходе (вывод 6) — его инверсия. Так работает микросхема К155КП7 при подаче на вход стробирования S логического 0. Если же на вход S подать логическую 1, на выводе 5 будет логический 0 независимо от состояния других входов (на выводе 6 соответственно логическая 1). Микросхема К155КП5 (рис. 75,б) имеет лишь инверсный выход и не имеет входа стробирования.

Мультиплексеры ИМС₁—ИМС₄ могут быть заменены четырьмя сдвигающими регистрами, замкнутыми в кольца. Число разрядов сдвигающих регистров должно соответствовать числу индицируемых цифр. Информация из источника кода (счетчика) переписывается в сдвигающие регистры в момент окончания счета, после чего сдвигается тактовыми импульсами, поступающими с генератора. Сигнал с последних разрядов регистров поступает на входы дешифратора ДС10, в результате (как и при применении мультиплексеров) поочередно зажигаются необходимые цифры в индикаторах. Применение сдвигающих регистров позволяет отказаться от включения на выходе источников кода выходных регистров памяти, необходимых для исключения индикации процесса счета.

При отсутствии мультиплексоров для поочередного подключения выходов источников кода к входам дешифратора нередко используют многовыходные элементы И—ИЛИ, управляемые от сдвигающего регистра, в котором циркулирует единица в одном разряде, или от счетчика с дешифратором.

Наибольший выигрыш динамический принцип дает при применении семи-сегментных индикаторов. Для них десятичные дешифраторы (см. рис. 73 и 74) заменяют соответствующими преобразователями кодов, а анодные формирователи — ключевыми транзисторами. Для вакуумных люминесцентных индикаторов вместо анодных формирователей применяют транзисторы, управляющие зажиганием ламп по управляющей сетке.

Динамическая индикация дает выигрыш в количестве используемого оборудования при числе знаков, превышающем 3—6, причем эта граница зависит от степени интеграции используемых интегральных микросхем и от вида используемых индикаторов.

КОНСТРУКЦИИ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

ТРАНЗИСТОРНЫЕ ДЕКАДЫ

Описанные выше декады и дешифраторы содержат довольно много деталей и собирать их имеет смысл только на печатных платах. Использование малогабаритных деталей позволяет сделать печатные платы достаточно малых размеров. Так, например, на печатной плате размером 80×80 мм можно собрать декаду по схеме на рис. 2 с дешифратором (рис. 76), по рис. 53 или две аналогичные декады без дешифратора (рис. 77).

При использовании транзисторов КТ306А и других деталей, указанных на схемах, предельная частота работы декады 3 МГц. Диоды КД509А дешифратора могут быть заменены на КД503А—Б, транзисторы КТ306А на КТ316 с любыми буквенными индексами. При применении транзисторов КТ315 предельная частота декады снижается до 300 кГц, емкости конденсаторов при такой замене следует увеличить до 240 пФ. В этом случае можно использовать любые маломощные германиевые или кремниевые диоды, диод D_{11} обязательно кремниевый.

Если требуется частота работы декады не выше 100 кГц, то номиналы деталей можно выбрать в соответствии с рис. 78. Это позволит уменьшить потребляемую декадой мощность. Диод D_{11} здесь не показан, но он необходим, если декада используется с дешифратором по схеме на рис. 53.

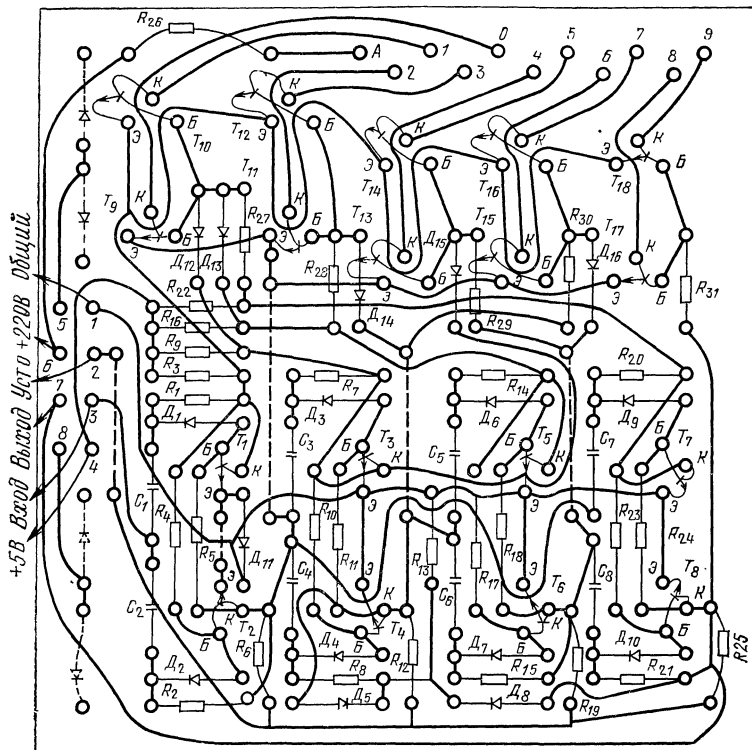


Рис. 76. Печатная плата декады с дешифратором

При необходимости можно собрать счетчик с отличным от $N=10$ коэффициентом пересчета. В табл. 4 указаны номера триггеров по рис. 2, которые требуются в этом случае, и указания о том, к каким выходам триггеров необходимо подключать через диоды и резисторы дешифратора базы ключевых транзисторов. К базе каждого из них должен быть подсоединен только один резистор. Следует также иметь в виду, что к каждому выходу триггеров можно подключить не более одного резистора дешифратора.

Таблица 4

Коэф- фици- ент пер- есчета	Номера тре- буемых триг- геров по рис. 2	Ключевые транзисторы										Выход счет- чика
		T_9	T_{10}	T_{11}	T_{12}	T_{13}	T_{14}	T_{15}	T_{16}	T_{17}	T_{18}	
2	1	\bar{A}	A	—	—	—	—	—	—	—	—	A
3	2, 4	$\bar{B}\bar{D}$	$B\bar{D}$	D	—	—	—	—	—	—	—	D
4	1, 2	\bar{B}	—	B	—	—	—	—	—	—	—	B
5	2, 3, 4	$\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}B$	$C\bar{B}$	BC	D	—	—	—	—	—	D
6	1, 2, 4	$\bar{B}\bar{D}$	—	$B\bar{D}$	—	D	—	—	—	—	—	D
8	1, 2, 3	$\bar{B}\bar{C}$	—	$\bar{C}B$	—	$C\bar{B}$	—	BC	—	—	—	C
10	1, 2, 3, 4	$\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	—	$\bar{C}B$	—	$C\bar{B}$	—	BC	—	—	D	D

При сборке счетчиков с коэффициентом пересчета $N=4$ или $N=8$ диод D_5 заменяют перемычкой, резистор R_{13} и диод D_8 исключают. При $N=3$ или $N=5$ эмиттеры всех ключевых транзисторов, соединенные вместе, подключают к общему проводу через кремниевый диод (на схеме рис. 1 его роль выполняет D_{11}), при $N=2$ диод D_{11} исключают, а эмиттеры T_9 и T_{10} подключают не-

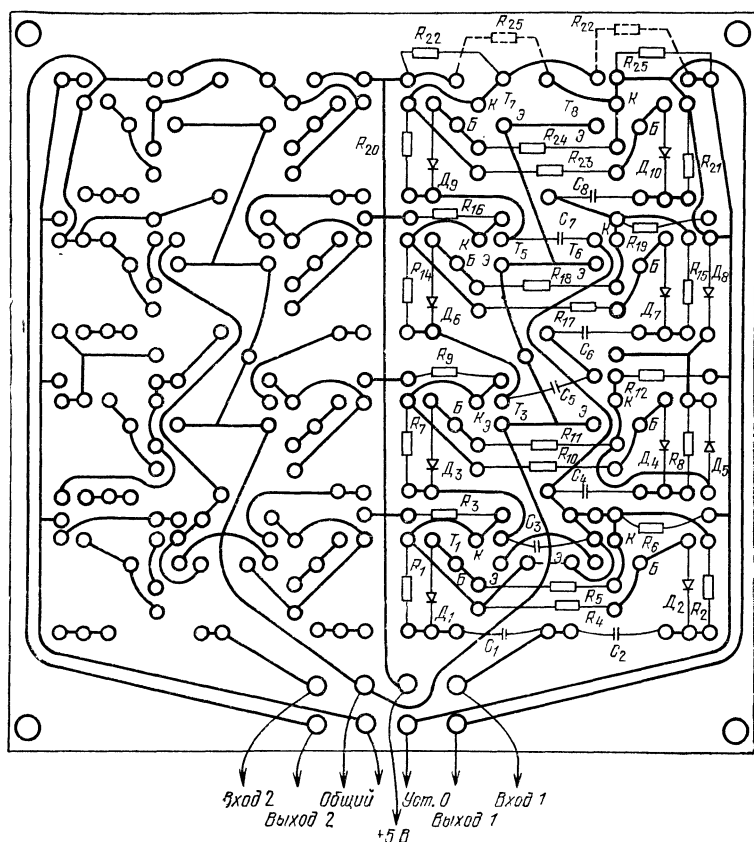


Рис. 77. Печатная плата двух декад


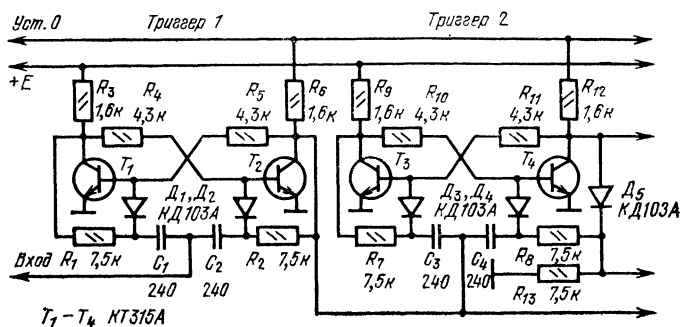


Рис. 78. Схема декады 100 кГц

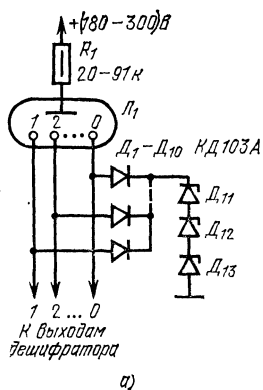

$\Delta_{11}-\Delta_{13}$
 $\Delta 814\text{В}$

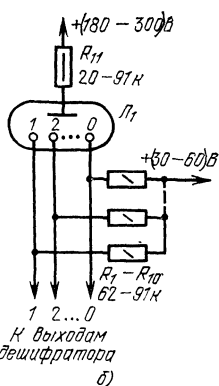


Рис. 79. Схема использования низковольтных ключевых транзисторов

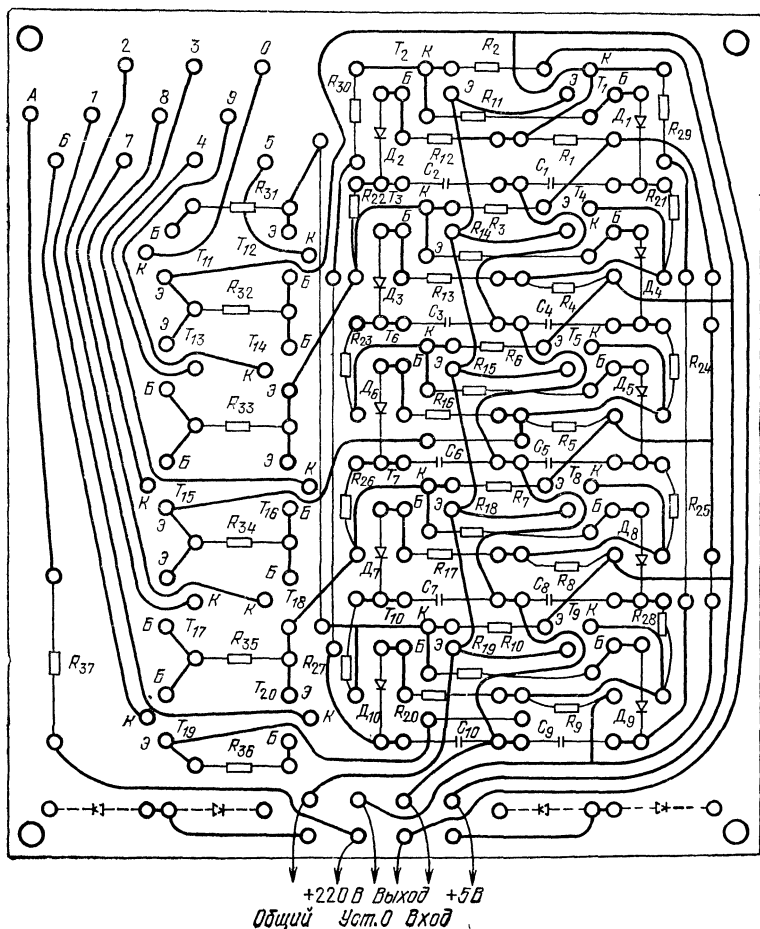


Рис. 80. Печатная плата декады на основе сдвигающего регистра

посредственно к общему проводу. При $N=4, 6, 8, 10$ эмиттеры $T_9 - T_{18}$ подключают так, как показано на рис. 1.

Декаду подсоединяют к прибору, в котором ее используют, при помощи малогабаритного восьмиконтактного разъема. Штырьковую часть разъема впаивают в печатную плату. Рядом с разъемом на плате могут быть установлены диоды (показано на рис. 76 штриховой линией), из которых можно образовать элементы совпадения, например, для получения коэффициента пересчета 24 в электронных часах или для других целей.

В декаде могут быть использованы практически любые газоразрядные лампы. Резистор R_{26} подбирают из условия обеспечения необходимого анодного тока, например для лампы ИН8-2 и однополупериодного выпрямителя эффективного напряжения 220 В его сопротивление составляет 33—47 кОм.

В дешифраторе декады и других вышеописанных дешифраторах возможно применение транзисторов КТ601А, КТ605, ПЗ07 с любыми буквенными индексами, ПЗ08, ПЗ09, транзисторных сборок К1НТ661А.

Можно использовать и относительно низковольтные транзисторы КТ315, КТ301 и др., но в этом случае необходимо ограничить напряжение на их коллекторах по одному из приведенных на рис. 79 способов. Цепочка стабилитронов или дополнительный источник питания должны быть рассчитаны на напряжение 60 В для транзисторов КТ315И и на 30 В для других типов транзисторов. Диоды на рис. 79 — любые кремниевые на рабочее напряжение не ниже указанного.

При использовании низковольтных транзисторов наблюдается небольшая подсветка неиндицируемых цифр, не мешающая работе декады.

На рис. 80 приведен чертеж печатной платы декады на основе сдвигающего регистра (рис. 4) с дешифратором по схеме на рис. 59. При указанных на схемах номиналах деталей предельная частота декады около 100 кГц. Все сделанные выше замечания по выбору элементов и напряжения питания справедливы и для этой декады.

ДЕКАДЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ

Цифровые устройства на интегральных микросхемах можно собирать практически лишь на двусторонних печатных платах. При разработке таких печатных плат в любительских условиях следует иметь в виду, что вертикально расположенные выводы интегральных микросхем (например, серии К155, но не К217) можно подпаивать к контактным площадкам как на лицевой или обратной стороне платы, так и к обеим сторонам сразу. То же относится и к выводам других навесных элементов, кроме транзисторов и интегральных микросхем с планарными выводами (например, серии К133).

При установке интегральных микросхем с планарными выводами на платы часть их выводов загибают, вставляют в отверстия и расплавляют к круглым контактным площадкам на обратной стороне платы, остальные выводы припаивают к прямоугольным площадкам на лицевой стороне. Рисунок проводников следует разрабатывать так, чтобы соседние выводы микросхемы одновременно не выводились на обратную сторону, так как практически трудно просверлить отверстия с расстоянием между ними 1,25 мм (шаг выводов). Наиболее целесообразно чередовать подключение выводов интегральной микросхемы к лицевой и обратной стороне платы — это облегчает ее изготовление.

Изготовление печатной платы следует начать с разметки платы с обеих сторон (или только с лицевой стороны, если плата несложная) сеткой с шагом 2,5 мм. Именно по такой сетке разработаны все печатные платы, приведенные здесь. Затем в необходимых местах сверлят отверстия диаметром 0,7—0,8 мм, плату обезжиривают и на нее наносят рисунок проводников нитрокраской или цапонлаком при помощи стеклянного рейсфедера. После высыхания рисунка плату ретушируют, травят в растворе хлорного железа, моют и очищают от краски. Эти этапы практически не отличаются от этапов изготовления односторонних печатных плат. Затем контактные площадки в местах подпайки выводов интегральной микросхемы и других навесных элементов, а также в местах перехода со стороны на сторону залуживают. Можно залуживать все проводники, но платы в этом случае выглядят несколько аляповатыми.

В местах перехода со стороны на сторону вклеиваются заклепки из отрезков луженой медной проволоки, которые тщательно пропаивают. Плату промывают в спирте, покрывают раствором канифоли в спирте и просушивают. Если используемые микросхемы имеют металлические основания корпусов, то в местах их установки на печатные проводники тем же раствором канифоли подклеивают бумажные прокладки.

При разработке печатных плат нередко возникает вопрос: что делать с неиспользуемыми входами логических микросхем и триггеров? Возможно несколько вариантов. Во-первых, неиспользуемые входы ТТЛ-микросхем можно никуда не подключать, т. е. подплавивать к контактной площадке минимального размера, от которой (это очень важно) не идет никаких проводников. При таком варианте несколько уменьшается быстродействие интегральных микросхем. Во-вторых, можно подключать неиспользуемые входы к используемым того же элемента, но это несколько увеличивает нагрузку (в основном емкость) для схемы — источника сигнала, что также снижает быстродействие. Неиспользуемые входы J -триггеров можно подключать к инверсным выходам тем же триггеров, а входы K -триггеров к прямым. Это очень удобно, так как указанные выводы триггеров обычно расположены рядом. Наконец, можно объединять неиспользуемые входы интегральных микросхем и подключать их к источнику питания +5 В через резистор сопротивлением 1 кОм (до 20 входов к одному резистору). Этот способ не снижает быстродействия микросхем.

Недопустимо подключать ко входу интегральной микросхемы проводник, который во время работы может оказаться никуда более не подключенным, например при управлении от кнопки или переключателя. Такие проводники обязательно следует подключать к источнику +5 В через резистор сопротивлением 1—10 кОм.

На печатных платах с использованием ТТЛ-микросхем необходимо установить блокировочные конденсаторы между цепью +5 В и общим проводом. Один-два конденсатора емкостью 33—47 нФ на каждые пять интегральных микросхем. Конденсаторы следует располагать на плате по возможности равномерно.

Для примера на рис. 81 приведен чертеж печатной платы для декады на основе сдвигающего регистра на JK-триггерах (см. рис. 13,а) в планарных корпусах с дешифратором по схеме на рис. 59. Печатная плата показана с двух сторон, подключение навесных элементов приведено с лицевой стороны, т. е. со стороны их установки. Первые выводы микросхем на чертеже, так же как и далее, помечены «усиком». В декаде могут быть использованы JK-триггеры серий К130, К133, К136.

При использовании декад на микросхемах в цифровых приборах следует иметь в виду, что фактическое быстродействие триггеров превышает указанное в табл. 1 в 1,5—2 раза, что позволяет на частоте 30 МГц использовать интегральные микросхемы серий К130, К131, на частоте 20 МГц — серий К133 и К155.

Для проверки декад на интегральных микросхемах можно использовать осциллограф и мультивибратор, собранный по схеме рис. 82. Переключая щуп осциллографа поочередно к выводам коллекторов ключевых транзисторов, следует убедиться в наличии импульсов низкого уровня. Подключение входа внешней синхронизации к выходу счетчика позволяет определить взаимное положение импульсов. Резистор R_7 выполняет роль нагрузки для проверяемого выхода декады.

При проверке декад на транзисторах резистор R_6 и кнопку заменяют кнопкой с нормально замкнутыми контактами, включенную между $Уст.0$ декады и плюсом питания.

Правильность работы декады можно проверить и без осциллографа. В этом случае в мультивибраторе (рис. 82) конденсаторы заменяют электролитическими емкостью около 50 мкФ, подключая их отрицательным выводом к базе соответствующего транзистора, а питание подается также и на индикаторную лампу.

При включении питания триггеры могут установиться в произвольные состояния, не соответствующие нормальной индикации какой-либо одной цифры, поэтому после включения необходимо установить декаду в 0. После нажатия

кнопки Уст.0 цифры на индикаторной лампе должны загораться в естественном порядке.

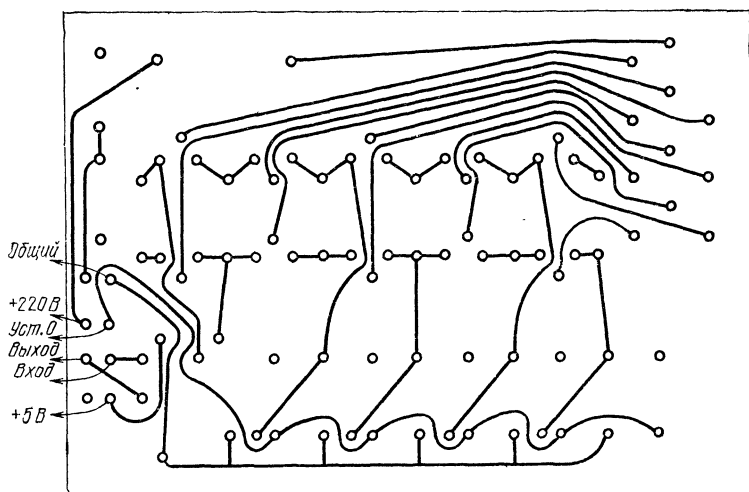
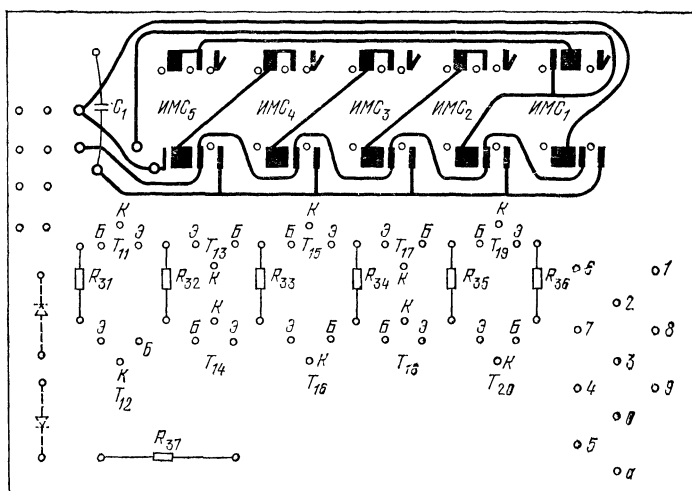


Рис. 81. Печатная плата декады на JK-триггерах

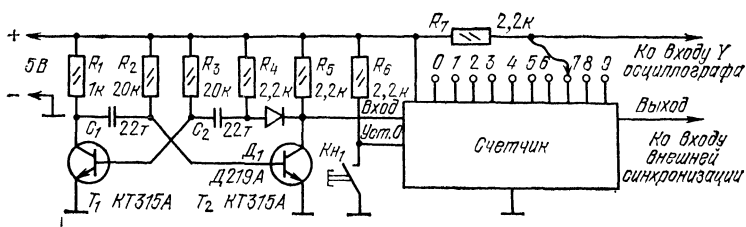


Рис. 82. Схема проверки декад

ДЕКАДА С ДВУХАНОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ

Среди большого числа разнообразных типов газоразрядных индикаторных ламп есть лампы с двумя анодами. Один анод охватывает группу катодов в форме четных цифр, другой — нечетных. Между этими группами расположен сетчатый экран. Применение таких газоразрядных индикаторов позволяет собирать декады, в которых используют лишь пять высоковольтных ключевых транзисторов.

Пример схемы декады приведен на рис. 83. В ней использован счетчик на четырех JK-триггерах, собранных по схеме рис. 9,б. Дешифратор содержит пять

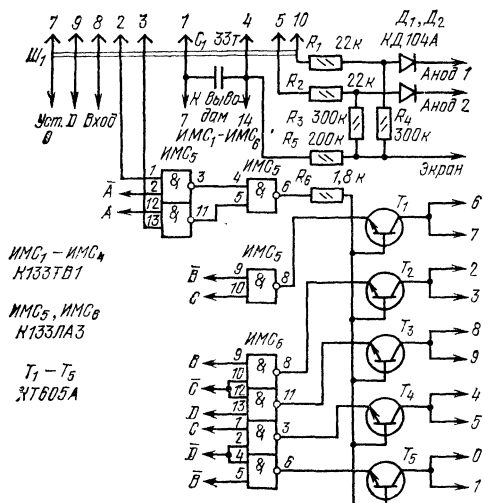


Рис. 83. Декада с двуханодным индикатором

двухвходовых элементов И—НЕ, выходы которых подключены к эмиттерам ключевых транзисторов $T_1 - T_5$. Коллекторы транзисторов подключены сразу к двум катодам каждый — к четной и нечетной цифре. На аноды индикаторных ламп подается выпрямленное двумя однополупериодными выпрямителями напряжение 200 В частотой 50 Гц со сдвигом фазы в половину периода. С формирователя на элементы интегральной микросхемы ИМС₅ также подается напряжение с частотой 50 Гц, но прямоугольной формы. В течение одного полу-

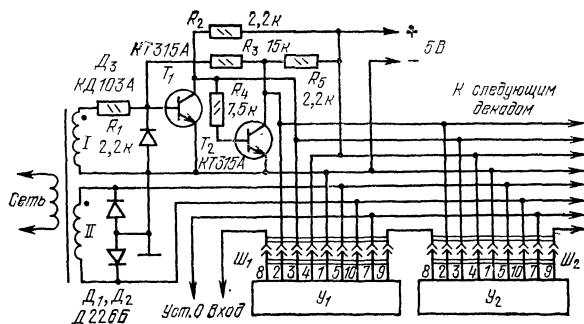


Рис. 84. Формирователь и соединение декад в счетчик

периода положительный импульс прикладывается к контактам 5 и 2 разъема, в течение другого — к контактам 10 и 3.

Рассмотрим работу дешифратора декады на примере индикации цифры 0. В этом случае на всех инверсных выходах декады высокий уровень и срабатывает элемент И—НЕ микросхемы ИМС₆ с выходом 6. На эмиттер транзистора T_5 поступает низкий уровень сигнала. В первый полупериод напряжения сети логическая 1 поступает на вход 1 ИМС₅ с формирователя и на вход 2 с выхода А делителя. В результате на выходе 3 ИМС₅ образуется низкий уровень, на выходе 6 — высокий, и транзистор T_5 открывается. Высокое напряжение с контакта 5 разъема поступает на анод 2 лампы, охватывающий четные цифры, в том числе и 0, загорается цифра 0. Во второй полупериод напряже-

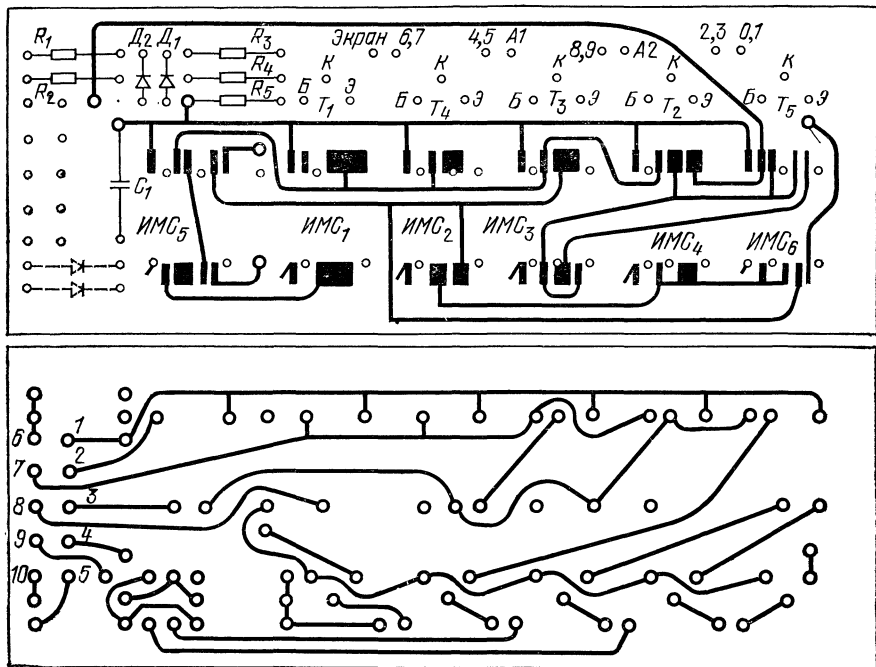


Рис. 85. Печатная плата декады с двуханодным индикатором

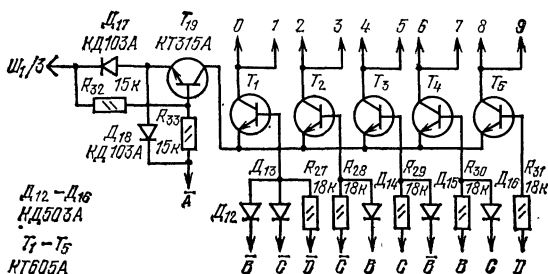


Рис. 86. Дешифратор для двуханодного индикатора

ния сети на вход 1 ИМС₅ поступает низкий уровень с контакта 2, на вход 12—с выхода А, в результате на выходе 6 ИМС₅ низкий уровень и все транзисторы закрыты. Ни один катод не светится.

Схема формирователя и соединения декад в счетчик приведена на рис. 84. Обмотку I трансформатора рассчитывают на напряжение 6—8 В, обмотку II—на 200 В. Ключевые транзисторы $T_1—T_5$ должны иметь рабочее напряжение не ниже 250—300 В. На рис. 85 приведена печатная плата этой декады.

Декада может быть собрана и целиком на дискретных элементах, например по схемам, приведенным на рис. 2 и 86. Подача высокого напряжения на аноды ламп производится в соответствии со схемами на рис. 83, соединение декад между собой по схеме на рис. 84.

СЧЕТЧИКИ С СЕМИСЕГМЕНТНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ

На печатной плате размером 80×95 мм можно собрать декаду, делитель с коэффициентом пересчета 6 и преобразователи кода для индикации состояний счетчика на полупроводниковых семисегментных индикаторах с общим анодом типа АЛ304Г или АЛ305А. Такой счетчик удобно использовать для индикации секунд в часах с газоразрядными лампами, показывающими часы и минуты. Можно собрать счетчик часов полностью на двух или трех таких платах.

Вид печатной платы приведен на рис. 87. На плате смонтированы декады по схеме на рис. 13,6, на двоечных D-триггерах типа К133ТМ2 (ИМС₄—ИМС₃), делитель на 6 по схеме на рис. 20,6 на таких же триггерах (ИМС₃, ИМС₄), преобразователи кода по схемам на рис. 66 и 67 на интегральных микросхемах К133ЛА3 (ИМС₅—ИМС₇, ИМС₁₀—ИМС₁₂), К133ЛА4 (ИМС₈) и К133ЛА1 (ИМС₉). Сопровождение ограничительных резисторов для индикаторов АЛ304Г 560 Ом, для АЛ305А 100 Ом.

Интегральные микросхемы серии К133 могут быть заменены соответствующими микросхемами серий К130 и К136, а при переработке печатной платы серий К131, К155, К158.

Для получения пересчета на 24 в электронных часах может использоваться свободный двухвходовый логический элемент микросхемы ИМС₁₁ (рис. 88), при этом сброс показаний внешним сигналом становится невозможным.

Нетрудно видеть, что для многоразрядной индикации на семисегментных индикаторах система управления получается достаточно сложной, поэтому в этих случаях применяют динамическую индикацию.

Пример схемы устройства динамической индикации для пяти знаков приведен на рис. 89. В качестве индикатора в нем может использоваться или пять полупроводниковых семисегментных индикаторов АЛ304А (АЛ304Б), или блок АЛС311.

Индикаторы АЛ304А имеют общий катод и восемь анодов: семь для образования цифр и один—запятой. В блоке АЛС311 установлено пять аналогичных индикаторов, одноименные аноды которых электрически объединены. Индикация с использованием такого блока возможна только динамическим методом. Для индикации цифр необходимо подать на выходы анодов через ограничительные резисторы положительное напряжение в сочетании, обеспечивающем формирование необходимой цифры, а соответствующий катод заземлить.

Устройство динамической индикации содержит генератор на элементах ИМС_{6а} и ИМС_{6б}, импульсы с которого подаются на счетчик ИМС₅ с коэффициентом пересчета 5. Сигналы с выхода счетчика поступают на управляющие входы мультиплексеров ИМС₁—ИМС₄, на дешифратор на элементах ИМС_{6в}, ИМС_{7а}—ИМС_{7г} и диодах D_1 и D_2 . Выходы дешифратора подключены к катодам 1—5 индикатора D_3 . Счет катодов идет от младшего правого знака. Сигналы с выходов мультиплексеров ИМС₁—ИМС₄ подаются на входы преобразователя кода 1-2-4-8 в код семисегментного индикатора Y_1 (его схема приведена на рис. 70,а). Сигналы с выходов преобразователя Y_1 управляют анодами а—d индикатора D_3 . В результате на индикаторе индицируются цифры, соответствующие подаваемым на вход кодам.

В дешифраторе диоды D_1 и D_2 необходимы для увеличения числа входов элементов ИМС_{6в}, вместо них и этого элемента можно использовать один четырехвходовый элемент И—НЕ.

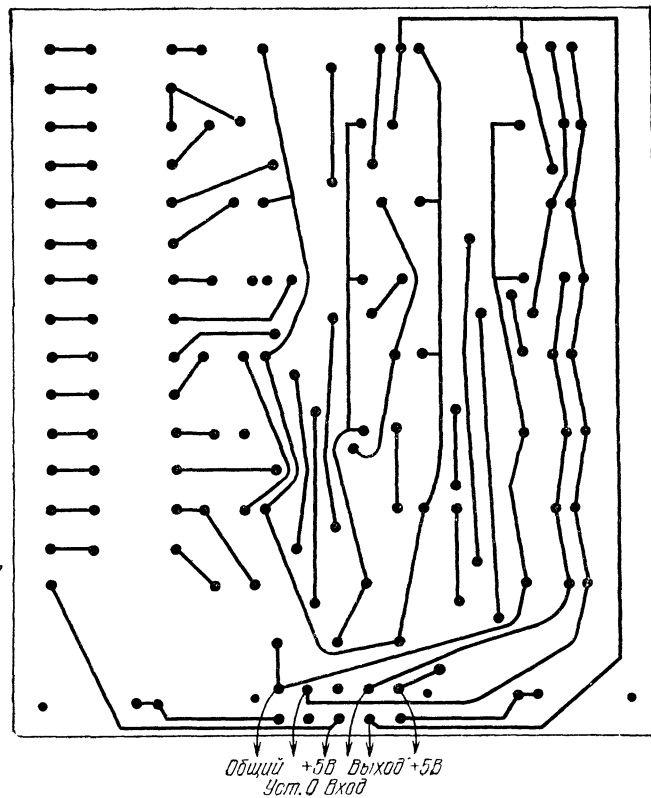
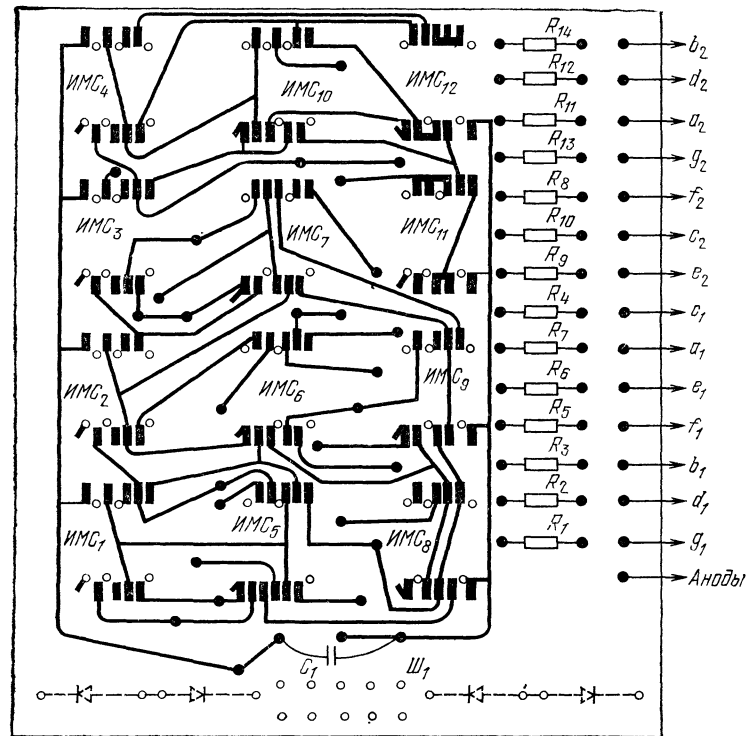


Рис. 87. Печатная плата счетчика с семисегментными индикаторами

Мультиплексеры К155КП7 можно заменить К155КП5, но в этом случае потребуются дополнительные инверторы для управления входами А, В, С преобразователя кода. Вместо четырех микросхем в преобразователе кода $У_1$ можно использовать интегральную микросхему К514ИД1. Следует иметь в виду, что микросхемы преобразователя $У_1$ работают с выходным током около 10 мА,

Рис. 88. Организация пересчета на 24

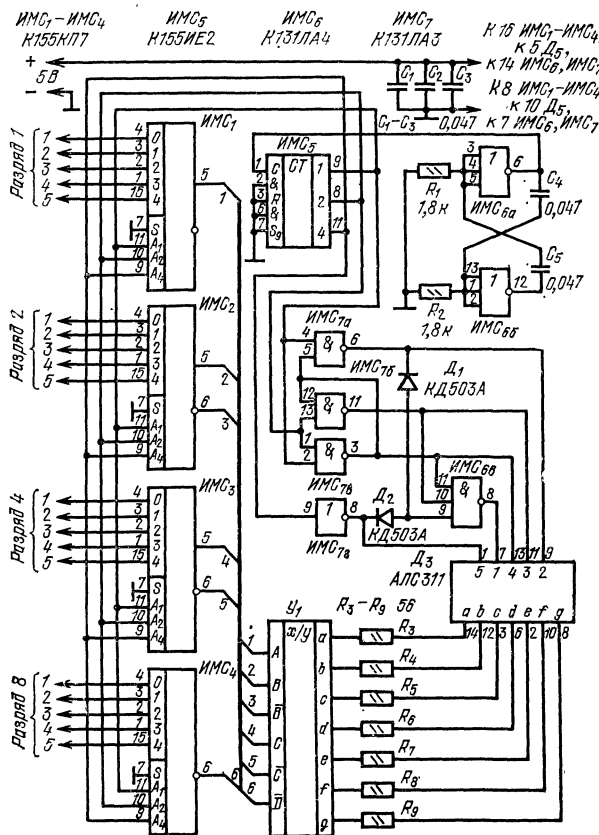
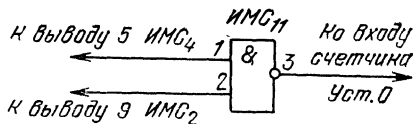


Рис. 89. Устройство динамической индикации

превышающим нормы технических условий на них, однако все микросхемы серии К155 вполне обеспечивают этот ток. Микросхемы ИМС₇ и элемент ИМС_{6в} работают с выходным втекающим током около 70 мА. Для обеспечения такого тока использованы интегральные микросхемы серии К131 (или К130). Эти микросхемы перед установкой следует проверить, для чего на них подают напряжение питания и между проверяемым выходом и плюсом питания включают резистор сопротивлением 68 Ом. Напряжение между выходом и минусом питания не должно превышать 0,5 В. Практически все интегральные микросхемы

серии К131 или К130 удовлетворяют этим требованиям. Налаживания устройства индикации не требует.

Устройство можно применить и с вакуумными люминесцентными индикаторами, включенными по схеме рис. 72. Выходы дешифратора $ИМС_6—ИМС_7$ в этом случае управляют зажиганием соответствующих ламп по управляющим сеткам, а преобразователь кода (схема которого приведена на рис. 69) — подачей напряжения на соответствующие группы анодов, соединенных между собой.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ

Используя описанные выше различные декады и дешифраторы, можно собрать самые разнообразные электронные часы. Описываемые ниже часы питаются от сети отличаются бестрансформаторным питанием и возможностью применения в них кварцевого резонатора на любую частоту от 50 до 560 кГц. Благодаря отсутствию трансформатора питания все детали размещены на одной печатной плате размером $95 \times 152,5$ мм, а габариты часов получились достаточно малыми — $105 \times 160 \times 35$ мм.

Принципиальная схема электронных часов приведена на рис. 90. На интегральной микросхеме $ИМС_{27}$ собран кварцевый генератор с резонатором $Пз_1$. На элементах $ИМС_{1a}$ и $ИМС_{2a}$ происходит формирование прямоугольных импульсов из синусоидального напряжения генератора. Далее импульсы поступают на делитель с коэффициентом пересчета 4 (интегральная микросхема $ИМС_4$) и на делитель с перестраиваемым коэффициентом деления (интегральные микросхемы $ИМС_5—ИМС_{15}$ и $ИМС_{3a}$, $ИМС_{16}$).

Второй делитель работает так же, как и делитель по схеме рис. 44, — на принципе предварительной записи в счетчик числа, на которое нужно уменьшить коэффициент пересчета цепочки триггеров. В таком делителе часть триггеров устанавливается при сбросе в 0, часть — в 1. В результате переключение последнего триггера в 0 происходит не после поступления 2^N импульсов на вход делителя (N — число триггеров делителя), а ранее. В момент переброса последнего триггера в 0 вновь производится установка части триггеров в 0, части — в 1. Таким образом, коэффициент пересчета делителя уменьшается относительно 2^N на число, записываемое в делитель при сбросе.

Для уменьшения габаритов и потребляемой часами мощности в часах применены двоянные JK-триггеры К134ТВ14, имеющие лишь входы установки в 0. Поэтому структура делителя относительно структуры описанной выше несколько изменена — триггеры $ИМС_{11}—ИМС_{15}$ делителя устанавливаются в 0, а сигналы на следующие за ними триггеры подаются либо с прямого, либо с инверсного плеча. Это эквивалентно установке триггеров соответственно в 0 и 1.

Входы триггеров $ИМС_5—ИМС_{10}$, $ИМС_{11a}$ подключены к инверсным выходам предыдущих триггеров, в результате чего их частичная установка в 0 также эквивалентна записи в делитель некоторого числа. Ошибка, возникающая из-за отсутствия установки части триггеров $ИМС_5—ИМС_{10}$ в необходимое состояние, не превышает 0,1 с и существует лишь в момент пуска часов, на коэффициенте пересчета делителя она не сказывается.

Запись необходимого числа в делитель в момент переключения последнего триггера осуществляется при помощи дифференцирующей цепочки $C_3R_4R_5$ и элементов $ИМС_{3a}$ и $ИМС_{16}$.

Делитель $ИМС_5—ИМС_{15}$ настраивается так, чтобы на его выходе образовывался один импульс в минуту. Импульсы с выхода делителя подаются на вход счетчика минут $ИМС_{16}$, $ИМС_{17}$ и далее на счетчики десятков минут $ИМС_{18}$, $ИМС_{19}$, единиц часов $ИМС_{20}$. $ИМС_{21}$, десятков часов $ИМС_{22}$. Коэффициент пересчета счетчика часов, равный 24, образуется при помощи системы сброса на элементах $ИМС_{3b}$, $ИМС_{3г}$ и $ИМС_{1b}$.

Состояния счетчиков дешифрируются интегральными микросхемами $ИМС_{23}—ИМС_{26}$ и индицируются газоразрядными лампами $Л_1—Л_4$. В связи с тем, что код работы счетчиков десятков минут и десятков часов (см. рис. 10,а) отличается от необходимого для работы дешифраторов К13ЗИД1, его преобразуют при помощи диодов $Д_4—Д_7$ (см. также рис. 58).

ИМС₁-ИМС₃ К134ЛБ1, ИМС₄-ИМС₁₂ К134ТВ14, ИМС₁₃-ИМС₁₆ К133ИД1, ИМС₁₇ К140221В, Л₁-Л₄ ИИЗ-2

+5В и выводы 4 ИМС₁-ИМС₁₂, и выводы 5 ИМС₁₃-ИМС₁₆, общий и выводы 11 ИМС₁-ИМС₁₂, и выводы 12 ИМС₁₃-ИМС₁₆

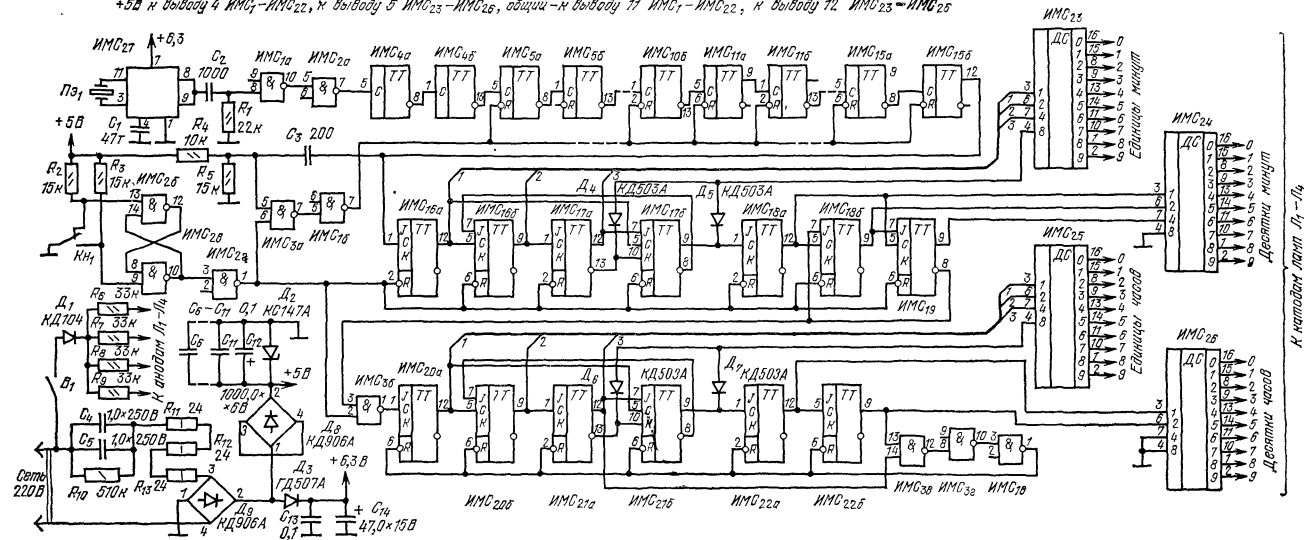


Рис. 90. Схема электронных часов

Часы

Десятки минут

Минуты

Секунды

Благодаря применению малоомных интегральных микросхем серии К134 ток, потребляемый часами по цепи $+5 В$ относительно невелик — около 100 мА. Это позволило применить в часах бестрансформаторное питание. Избыточное напряжение сети гасится на конденсаторах C_4 и C_5 , выпрямляется мостом на D_9 и стабилизируется мостом на D_8 , действующим как два последовательно включенных диода, и стабилизатором D_2 . Пульсации напряжения на D_2 сглаживаются конденсатором C_{12} . Пульсации составляют около 500 мВ от пика до пика, что допустимо для ТТЛ-микросхем. Напряжение $+6,3 В$ снимается с последовательно включенных стабилизатора D_2 и моста D_8 , его пульсации дополнительно сглаживаются цепью $D_3 C_{14}$.

Напряжение питания на аноды ламп $L_1—L_4$ подается с однополупериодного выпрямителя на диоде D_1 через токоограничительные резисторы $R_6—R_9$. Для увеличения срока службы ламп предусмотрена возможность отключения индикации выключателем B_1 .

Установка показаний часов возможна лишь в моменты, соответствующие целым часам. Порядок установки следующий. Нажимают кнопку $K_{н1}$, при этом триггер на элементах $ИМС_{26}$ и $ИМС_{2в}$, подавляющийдребезг контактов кнопки $K_{н1}$, переключается в такое состояние, при котором на выходе элемента $ИМС_{2г}$ присутствует низкий уровень. Этот сигнал устанавливает триггеры делителя и счетчиков минут в состояние 0, а также вызывает появление на входе первого триггера счетчика часов $ИМС_{20а}$ логической 1. В момент отпущения кнопки $K_{н1}$ сигнал на входе $ИМС_{20а}$ изменяется на логический 0, в результате чего к показаниям счетчика часов прибавляется единица. Таким образом, нажимая необходимое число раз кнопку $K_{н1}$, можно установить нужное показание часов. Последний раз отпустить кнопку следует по шестому сигналу проверки времени.

Коррекция показаний часов в процессе эксплуатации производится однократным нажатием кнопки по первому сигналу и отпущением по шестому. Если часы ушли вперед более чем на 5 с, кнопку следует нажать раньше, чем часы переключатся самостоятельно, и отпустить, как обычно, по шестому сигналу.

Часы собраны на двусторонней печатной плате (рис. 91). В часах использованы резисторы МЛТ, конденсаторы КЛС, КМ, ЭТО-2 (C_{12}) и К53-4а (C_{14}), К73-17 (C_4, C_5), кнопка и выключатель типа П2К. Интегральные микросхемы К133ИД1 при доработке печатной платы можно заменить К155ИД1. Часы помещены в корпус из органического стекла (передняя стенка из серо-зеленого) и оклеены декоративной пленкой. В задней стенке часов, изготовленной из текстолита, просверлены отверстия для отвода тепла от печатной платы.

Настройка делителя частоты под конкретный кварцевый резонатор производится следующим образом. Частоту кварца делят на 4 (что соответствует делению в триггерах $ИМС_{1а}$ и $ИМС_{2а}$) и умножают на 60. В результате получается необходимый коэффициент деления. Его уменьшают на единицу и переводят в двоичную форму.

Для перевода числа в двоичную форму его делят на 2, остаток (0 или 1) записывают. Получившийся результат вновь делят на 2, остаток снова записывают и так далее, пока после деления не останется нуль. Первый остаток является младшим разрядом двоичной формы числа, последний — старшим.

В дальнейшем рассмотрим в качестве примера настройки делителя под кварц с резонансной частотой 100 кГц. Необходимый коэффициент деления $100\,000 : 4 \times 60 = 1\,500\,000$. Двоичный эквивалент числа 1499999_{10} равен 10110111000110101111_2 . Число знаков в двоичном эквиваленте определяет число необходимых триггеров. В данном случае 21, триггер $ИМС_{15б}$ не используется и сигнал на конденсатор C_3 снимается с прямого выхода триггера $ИМС_{15а}$. Для этого вывод 9 интегральной микросхемы $ИМС_{15}$ пропускают в отверстие в печатной плате и подпаивают к круглой контактной площадке на обратной стороне платы. Если необходимое число триггеров 22 (частота кварца находится в пределах от 139 810 до 279 620 Гц), вывод 9 $ИМС_{15}$ в отверстие не пропускают, а круглую контактную площадку у вывода 12 соединяют с площадкой на обратной стороне платы перемычкой.

Двенадцать младших разрядов двоичного эквивалента определяют подключение входов R микросхем $ИМС_5—ИМС_{10}$ к шине $Уст.0$: если в соответ-

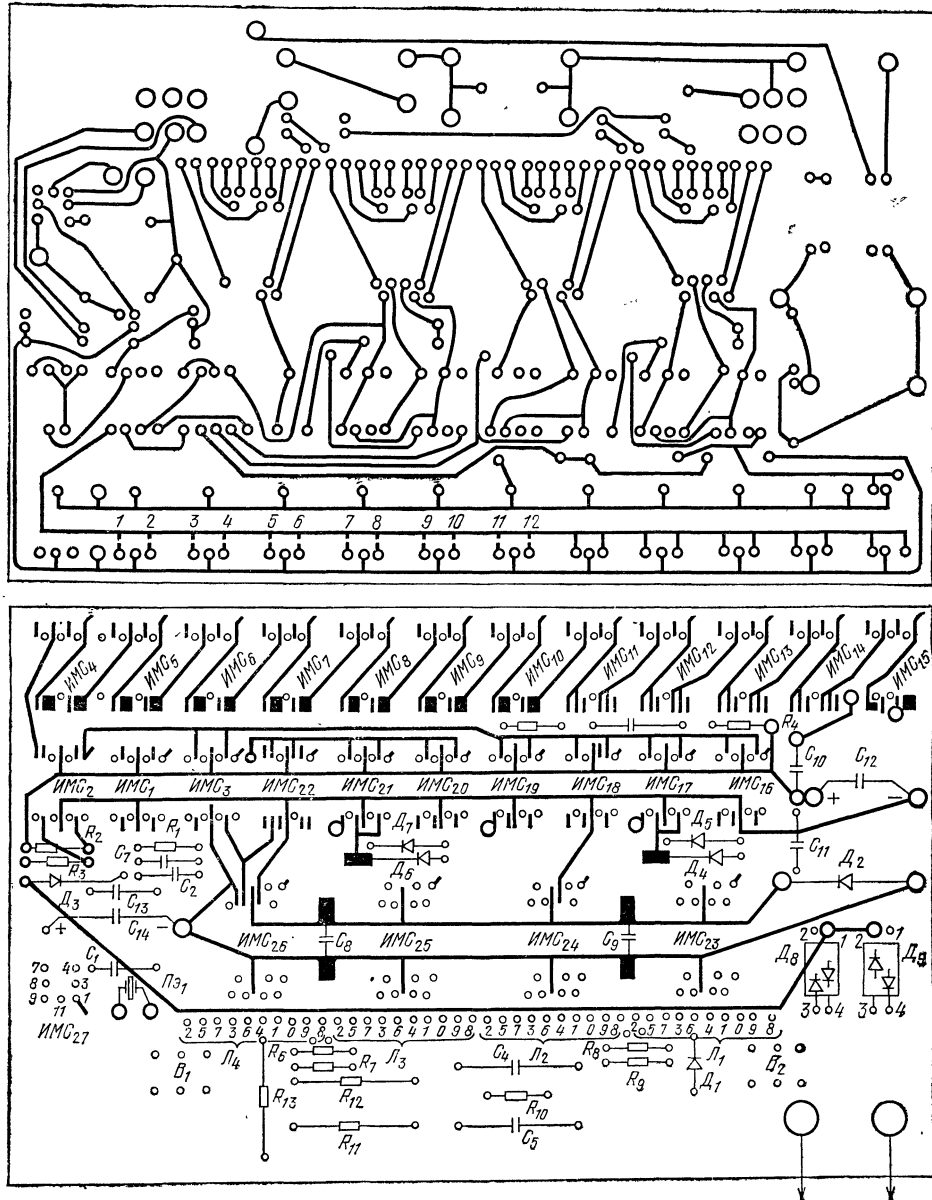


Рис. 91. Печатная плата электронных часов

ствующем разряде 0, то вход R подключают к шине при помощи перемычки, если 1, то оставляют свободным. В данном случае 0 в разрядах 6, 8, 11 и 12, следовательно, к шине $Уст.0$ подключают входы R триггеров ИМС₇₆, ИМС₈₆, ИМС_{10а}, ИМС_{10б} (счет начинается с триггера ИМС_{5а}; на триггеры ИМС₄ $Уст.0$ никогда не подводится). Остальные разряды двойного эквивалента определяют, какие выходы (прямые или инверсные) триггеров ИМС₁₁—ИМС₁₈ необходимо подключать ко входам следующих триггеров. Если в двоичном эк-

В данном случае ко входам следующих триггеров подключают выводы 8 и 12 интегральной микросхемы ИМС₁₁, 9 и 12 ИМС₁₂, 8 и 12 ИМС₁₃, 9 и 13 ИМС₁₄. Выходной сигнал снимают с вывода 9 и ИМС₁₅.

ким образом, необходимый коэффициент деления составит 1 500 035. Его уменьшают на единицу, по нему вновь определяют двоичный эквивалент и рассчитывают установку перемычек (распайку выводов триггеров *ИМС*₁₁—*ИМС*₁₅, как правило, не меняют).

Если же частота кварцевого резонатора более 279 620 Гц, но менее 559 240 Гц, соединение между выходом 7 ИМС_{2а} и входом 5 ИМС_{4а} разрывают и сигнал с выхода ИМС_{2а} подают на вход 1 свободного триггера интегральной микросхемы ИМС₁₉, а сигнал с его выхода 12 — на вход 5 ИМС_{4а}.

При правильной настройке делителя месячная ошибка в ходе часов не превышает 5 с.

Часы можно собрать и для питания от сети 127 В. Емкость гасящих конденсаторов при этом увеличивается вдвое, а выпрямитель для анодных цепей ламп выполняют с удвоением напряжения (рис. 92). Выключатель индикации в этом случае следует исключить.


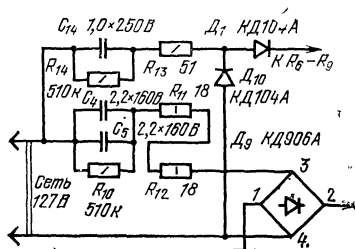


Рис. 92. Цепи питания часов от сети напряжением 127 В

ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР

Прибор состоит из девяти функционально законченных блоков, каждый из которых смонтирован на отдельной плате и соединен с другими элементами

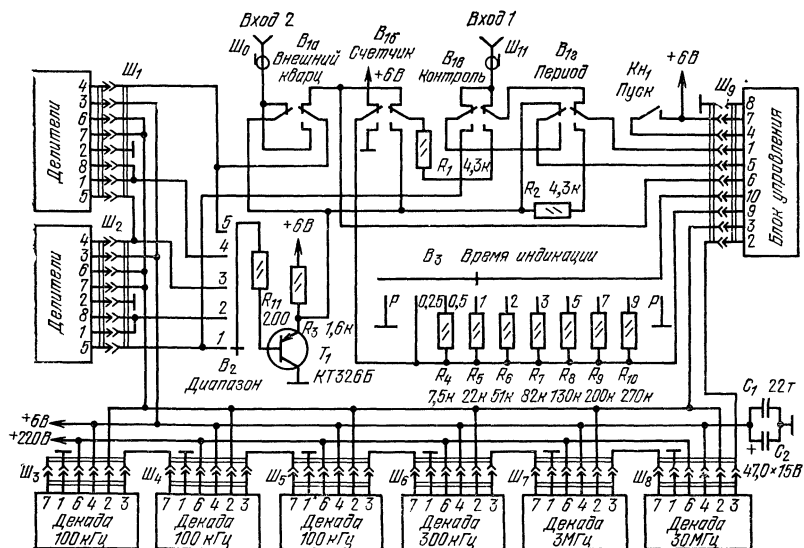частотометра при помощи малогабаритного разъема, а также блоков коммутации и питания. На шести платах собраны пересчетные декады с индикацией, образующие счетчик с максимальной частотой счета 30 МГц. На двух платах собраны декадные делители частоты с общим коэффициентом пересчета 10 000, одну плату занимает блок управления.



Импульсы с частотой 100 кГц с кварцевого генератора на транзисторах T_{13} и T_{14} поступают на вход 4 первого делителя частоты. На выходе 8 второго делителя формируются импульсы с частотой 100 Гц, на выходе 5 с частотой 10 Гц. Эти импульсы в зависимости от положения переключателя B_2 через эмиттерный повторитель T_1 и контакты $B_{1г}$ поступают на вход 5 БУ. На вход 1 БУ через контакты $B_{1в}$ и $B_{1г}$ со входа 1 поступает сигнал измеряемой частоты. Сигнал усиливается в усилителе-ограничителе на транзисторе T_{16} и триггером Шмидта T_{17} , T_{13} преобразуется в прямоугольные колебания, поступающие на вход ключа на транзисторах T_{19} , T_{20} . На второй вход ключа с формирователя интервала поступает импульс длительностью 0,01 или 0,1 с, на выходе ключа образуется пачка импульсов, поступающая с выхода 2 БУ на вход счетчика (контакт 3 декады 30 МГц).

са Уст.0 спад импульса с выхода 5 второго делителя, пройдя через триггер Шмидта T_6 , T_7 и диодно-емкостной ключ $D_5C_{12}R_{31}$, закроет транзистор T_{11} , транзистор T_{12} откроется, что вызовет, в свою очередь, закрывание T_{20} . На выходе 2 БУ появятся импульсы с частотой измеряемого сигнала. Низкий уровень

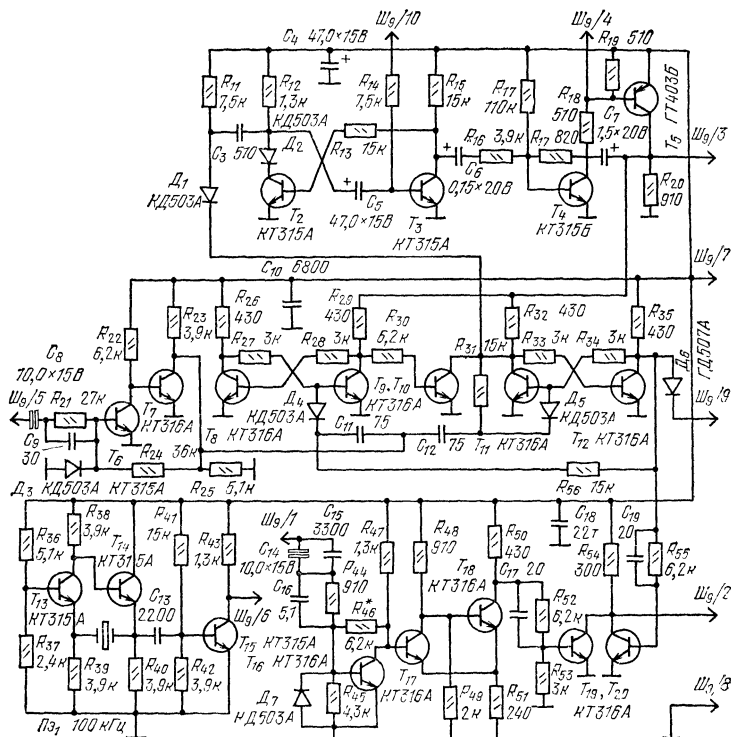


Рис. 94. Схема блока управления

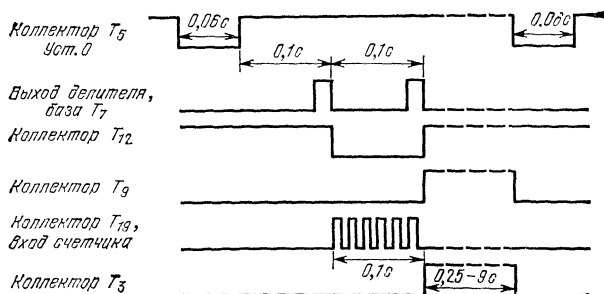


Рис. 95. Временная диаграмма работы частотомера

на коллекторе T_{12} разрешит также прохождение следующего спада импульса частотой 0,1 Гц на базу T_9 через диодно-емкостной ключ $D_4C_{11}R_{36}$. С его приходом закроются транзисторы T_9 , T_{12} и откроются T_{10} , T_{20} , запретив дальнейшее

прохождение измеряемой частоты на вход счетчика. Счетчик покажет измеряемую частоту, цена младшего разряда счетчика составит 10 и 100 Гц для положений 1 и 2 переключателя B_2 . В момент окончания формирования временного интервала спад импульса с коллектора T_{10} через диод D_1 и конденсатор C_3 запускает ждущий мультивибратор на транзисторах T_2 и T_3 . Транзистор T_3 закрывается, T_2 открывается.

Длительность такого состояния, определяющая время индикации, можно изменять переключателем B_3 . В момент восстановления исходного состояния мультивибратора спад сигнала с коллектора T_3 закрывает T_4 и T_5 , формируется импульс Уст.0, и цикл измерений повторяется. Если переключатель B_3 находится в одном из крайних положений, то мультивибратор на T_2 , T_3 постоянно находится в состоянии, когда T_3 закрыт, T_2 открыт и время индикации ограничено лишь временем включения прибора, а повторные измерения производятся нажатием кнопки *Пуск*.

В режиме *Контроль* на вход частотомера подается частота 100 кГц от кварцевого генератора через ограничительный резистор R_1 . В режиме *Период* входной сигнал и сигнал кварцевого генератора меняются местами — входной сигнал подается на вход 5 БУ, а сигнал кварцевого генератора непосредственно или через делители на вход 1 БУ. В этом случае цена младшего разряда составляет 100, 10, 1 мс, 100, 10 мкс для положений 1—5 B_2 соответственно.

Если одновременно с $B_{1в}$ включить $B_{1г}$, то на вход измерителя периода будет подана частота 10 Гц с выхода 5 второго делителя, что позволяет проверить прибор в режиме измерения периода.

В режиме *Счетчик* на вход 9 БУ подается низкий уровень, транзистор T_{20} закрывается и частотомер переходит в режим непрерывного счета входных импульсов. Кнопка *Пуск* в этом случае может использоваться для сброса показаний. Если одновременно с $B_{1в}$ включить $B_{1в}$, то на вход счетчика будет поступать частота с одного из выходов делителей. В этом режиме частотомер можно использовать как секундомер. Цена младшего разряда в этом случае та же, что и при измерении периода.

Во всех описанных выше режимах к разъему *Вход 2* подведено напряжение с одного из выходов делителей, его можно использовать для настройки различных приборов. Частота этого напряжения 10 Гц—100 кГц (в зависимости от положения B_2), амплитуда — около 4 В, форма — положительные импульсы длительностью, равной 1/5 периода следования. На частоте 100 кГц форма сигнала близка к меандру.

Если $B_{1а}$ включен, то на *Вход 2* может быть подана частота от эталонного кварцевого генератора или этот вход можно использовать для измерения отношения частот. В этом случае частотомер будет показывать отношение частоты, поступающей на *Вход 1*, к частоте на *Входе 2*.

В счетчике использованы декады четырех типов, отличающиеся предельной рабочей частотой. За основу каждой декады использована декада по схеме рис. 4 с дешифратором по схеме, изображенной на рис. 59. В декадах 100 кГц используются диоды КД103А. Декада 300 кГц (рис. 96) отличается несколько

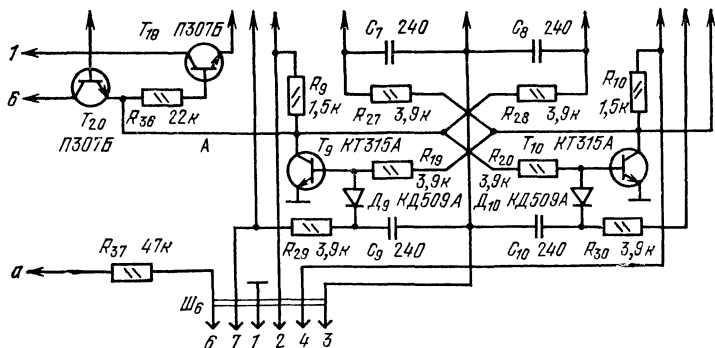


Рис. 96. Декада 300 кГц

иными сопротивлениями резисторов и применением диодов КД509А. Более существенно отличия декады 3 МГц (рис. 97). В ней использованы транзисторы КТ306А, диоды КД503А, резисторы и конденсаторы с меньшими номиналами. Для облегчения режима декады нагрузка к ней подключается через эмиттерный повторитель. Между шинами +6 В, Уст.0 и общим проводом установлены блокировочные конденсаторы C_{11} и C_{12} . Для получения необходимого быстро-

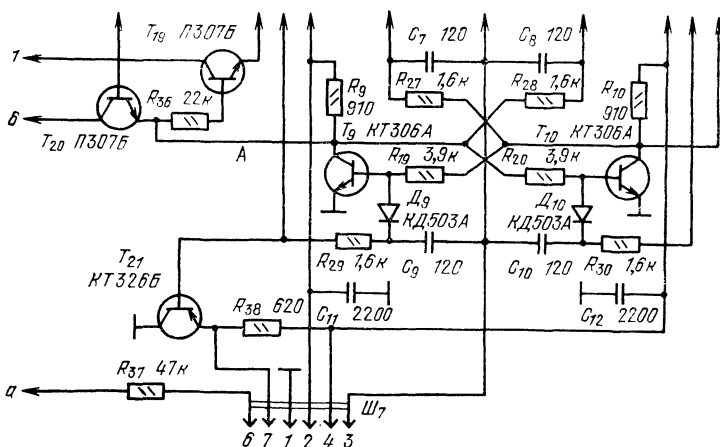


Рис. 97. Декада 3 МГц.

действия декада 30 МГц (рис. 98) построена на высокочастотных кремниевых транзисторах КТ316А, обеспечивающих время рассасывания менее 10 нс, и на диодах КД503А. Вход и выход декады подключают к блоку управления и к нагрузке (декаде 3 МГц) через согласующие эмиттерные повторители T_{23} , T_{24} и T_{21} , T_{22} . Параллельно резисторам, связывающим коллекторы и базы плеч триггеров, подключены конденсаторы емкостью 10 пФ, увеличивающие быстродействие триггеров.

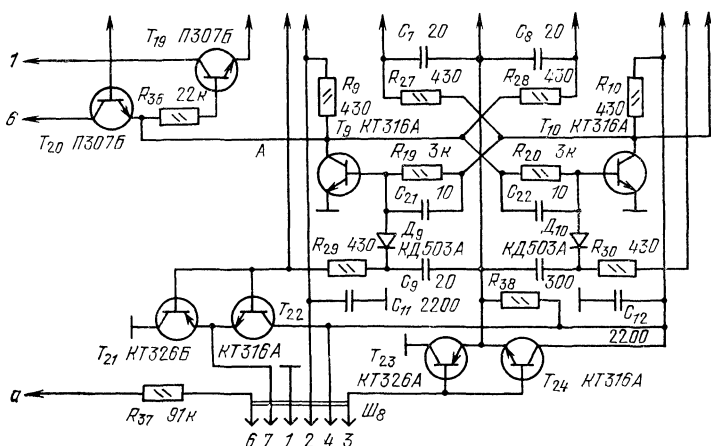


Рис. 98. Декада 30 МГц

Все декады собраны на одинаковых печатных платах (см. рис. 80). Транзисторы и резисторы эмиттерных повторителей установлены на платах со стороны деталей рядом с разъемами при помощи контактных пистонов, конденсаторы подпаяны со стороны печатных проводников.

Триггерные делители частоты собраны по схеме на рис. 78 на печатных платах по рис. 77.

Блок управления собран на плате размером 80×90 мм (рис. 99). Кварцевый резонатор в пластмассовом цилиндрическом корпусе подключают к блоку управления при помощи разъема, укрепленного на плате уголком.

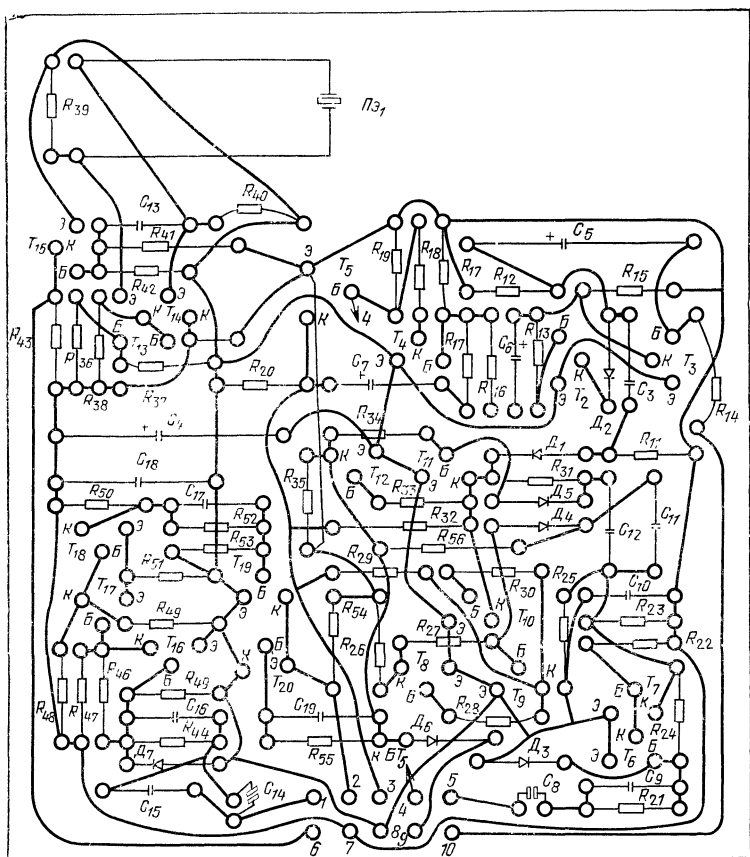


Рис. 99. Печатная плата блока управления

Схема блока питания частотомера показана на рис. 100. Для уменьшения пульсаций и увеличения КПД опорный элемент (стабилитрон D_{15}) питается от стабилизатора тока $D_{13}R_{57}R_{58}T_{24}$.

Прибор собран на коробчатом шасси размером $35 \times 190 \times 210$ мм. На передней части шасси смонтированы направляющие, в которые вдвигаются платы декад, блока управления и делителей. Гнездовые части разъемов этих плат укреплены на панели из стеклотекстолита, разделяющей внутренний объем частотомера на два отсека. На этой же панели смонтированы конденсаторы C_1 и C_2 . В заднем отсеке частотомера размещен трансформатор питания, конденсатор C_{20} и транзистор T_{21} с небольшим радиатором.

Переключатели B_1 и B_4 (типа П2К), B_2 и B_3 (типа МПН-1), кнопка K_4 (также П2К), входные разъемы размещены на передней вертикальной стенке шасси. Транзистор T_1 , резисторы R_1 — R_{10} и детали блока питания смонтированы в подвале шасси. К передней стенке шасси крепят лицевую панель часто-

томера размером 133×190 мм, изготовленную из гетинакса. Прямоугольное отверстие в панели закрыто пластиной из зеленовато-дымчатого органического стекла. Сверху прибор закрыт П-образным кожухом из алюминия толщиной 1 мм.

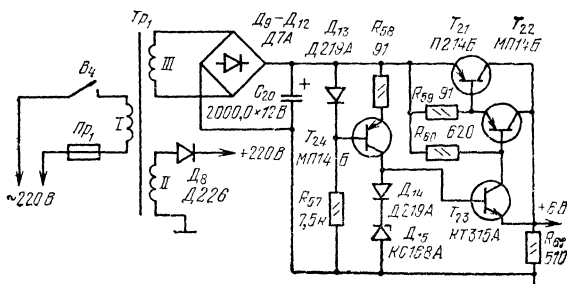


Рис. 100. Блок питания частотомера

В частотомере использованы резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы КЛС, КМ, КТМ. Электролитические конденсаторы C_8 и C_{14} — типа К50-3 (неполярные), C_{20} — ЭГЦ, остальные — К53-1А. Транзисторы КТ315А, КТ306А, КТ316А можно заменить транзисторами тех же серий с любыми буквенными индексами; транзисторы КТ326Б на КТ326, КТ337, КТ343, КТ347 с любой буквой. Вместо транзисторов П307Б можно использовать П307—П309, КТ601А, КТ605 с любыми буквенными индексами. Транзистор T_4 должен иметь $h_{21Э}$ не менее 200.

Трансформатор Tr_1 намотан на сердечнике ШЛ16×25, обмотка I содержит 1900 витков провода ПЭВ-1 0,15, обмотка II — 2000 витков провода ПЭВ-1 0,1, обмотка III — 90 витков ПЭВ-2 0,64.

Налаживание правильно собранного из исправных деталей прибора не представляет трудностей. В начале все платы из частотомера вынимают и устанавливают напряжение питания. Для этого между эмиттером T_{23} и корпусом прибора впаивают нагрузочный резистор сопротивлением 15 Ом, мощностью 5 Вт и подбором стабилитрона D_{15} и диода D_{14} устанавливают напряжение на выходе стабилизатора 6—6,3 В. При подборе напряжения диод D_{14} может быть заменен германиевым (например, D_9 , D_{18}) или совсем исключен. Затем, выпаяв нагрузочный резистор и установив в частотомер платы блока управления и делителей, следует при помощи осциллографа убедиться в нормальной работе кварцевого генератора и делителей. Переключатель рода работ должен находиться в положении Счетчик и Контроль (включены B_{16} и B_{1B}). Далее, вставив платы декад, необходимо проверить нормальную работу счетчика. Затем частотомер следует проверить в режимах измерения частоты и периода.

Подведя ко Входу I сигнал частотой 30 МГц от ВЧ генератора, подбором резистора R_{46} необходимо добиться максимальной чувствительности прибора (150—300 мВ).

В последнюю очередь следует подогнать частоту кварцевого генератора с точностью не хуже $3 \cdot 10^{-6}$. Для этого удобнее всего использовать цифровой частотомер промышленного производства или эталон частоты от него. Увеличить частоту кварцевого резонатора можно, осторожно уменьшая толщину серебряного покрытия мелкозернистой шлифовальной бумагой или чернильной резинкой. Понижают частоту, втирая припой в покрытие. Повысить частоту генерации можно, включив последовательно с резонатором конденсатор емкостью 5—150 пФ.

Корректировать частоту генератора можно также по сигналам точного времени, сравнивая показания прибора в режиме измерения времени за 24 ч работы с заданным (864 000).

При изготовлении частотомера можно рекомендовать увеличить число плат делителей до трех, что позволит со значительно большей точностью (до 0,1 Гц) измерять низкие частоты. В двух последних делителях резистор R_{22} следует

подключить в шине $Уст.0$, R_{25} к+Е (их установка на рис. 77 показана стрелочными линиями). Кроме того, точка соединения конденсаторов C_3 , C_4 , C_7 должна быть подключена при помощи перемычки к коллектору T_1 , а не T_2 . Эти меры приводят к тому, что последние делители будут устанавливаться не в 0, а в состояние 9 и после импульса $Уст.0$ счетчик начнет считать не через 1 или 10 с, а через 0,1 с.

Частотомер можно собрать и на интегральных микросхемах. При этом схема соединений (см. рис. 93) практически не изменится: из нее нужно будет лишь исключить эмиттерный повторитель T_1 и изменить подключением кнопки $Кн_1$. Декады целесообразно собрать по однотипным схемам — по рис. 8,а или по 13,а. В декаде 30 МГц можно использовать интегральные микросхемы К130ТВ1 или К131ТВ1, в остальных К133ТВ1, К136ТВ1, К155ТВ1, К158ТВ1. Декады соединяют между собой и с выходом блока управления без дополнительных элементов.

Если в делителе частоты кварцевого генератора используется пять или шесть декад (выходная частота 1 и 0,1 Гц), необходимо их установку проводить не в 0, а в состояние 9, для чего в декадах по схеме рис. 8 импульсы сброса на первый и четвертый триггеры следует подавать на вход S , а при использовании интегральных микросхем К155ИЕ2 сброс производить по входам S_9 .

Схема блока управления на микросхемах приведена на рис. 101. На этом

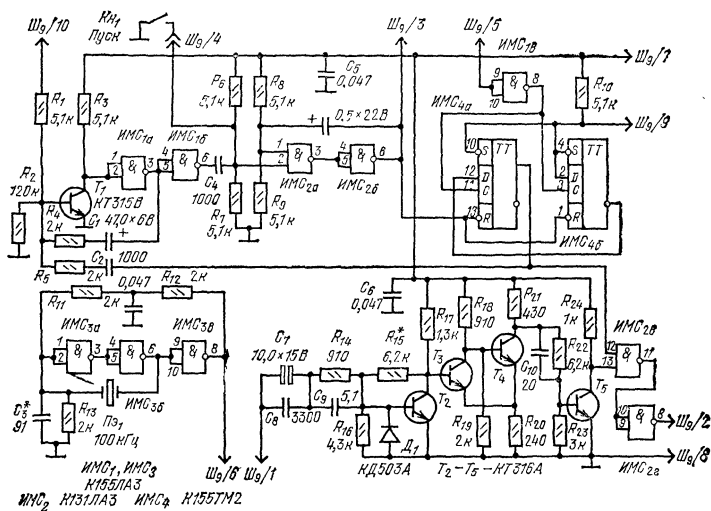


Рис. 101. Блок управления на интегральных микросхемах

же рисунке показано подключение кнопки $Кн_1$ к блоку управления, отличающееся от приведенной на рис. 93. Схема блока питания для частотомера на микросхемах сохраняется, необходимо лишь заменить стабилитрон D_{18} на КС156А для получения выходного напряжения 5 В.

При использовании трех интегральных микросхем серии К500 частотный диапазон частотомера можно расширить до 200 МГц. Для этого в частотомер необходимо встроить делитель частоты. Схема делителя приведена на рис. 102. Входной сигнал через конденсатор C_1 подается на один из входов (12) дифференциального усилителя на элементе $ИМС_{1A}$. Второй вход (13) усилителя соединен с общим проводом через конденсатор C_2 . С резисторов R_6 и R_7 , являющихся нагрузкой усилителя, выходной сигнал подается во второй каскад на элементе $ИМС_{1B}$, а с его выхода — на триггер Шмидта, собранный на элементе $ИМС_{1B}$ и резисторах $R_9—R_{12}$.

Двухкаскадный усилитель и триггер Шмидта обеспечивают формирование прямоугольных импульсов из входного сигнала на частотах до 200 МГц. Чув-

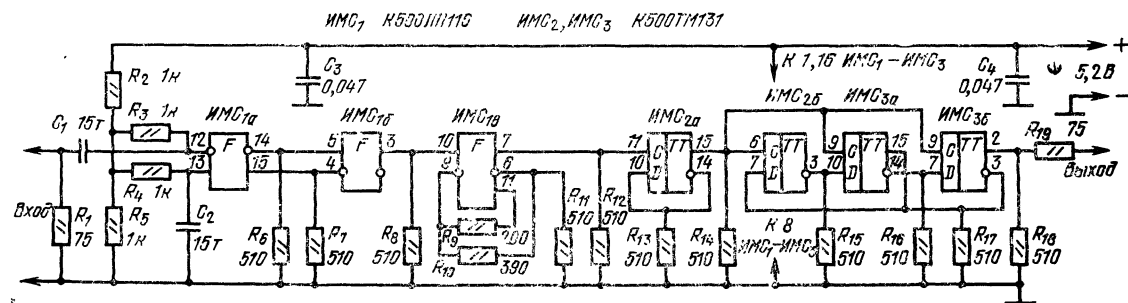


Рис. 10z. Делитель частоты на 200 МГц

ствительность формирователя меняется от 20 мВ на частоте 1 МГц и ниже до 100 мВ на частоте 200 МГц. Длительность фронтов выходного сигнала около 2 нс, амплитуда 0,8 В. Уровню логического 0 на выходе формирователя соответствует напряжение около 3,3 В, логической 1 — напряжение 4,5 В.

Выходной сигнал формирователя подается на триггер ИМС_{2а}, делящий частоту на два. Его выходной сигнал управляет делителем частоты на пять, собранном на D-триггерах ИМС_{2б}, ИМС_{3а}, ИМС_{3б}. Делитель построен по принципу сдвигающего регистра с перекрестными связями (см. рис. 20,б). Для уменьшения коэффициента пересчета с 6 до 5 прямой выход триггера ИМС_{3а} и инверсный ИМС_{3б} объединены и образуют так называемый «проводной элемент ИЛИ». Объединение выходов элементов серии К500 для образования функций ИЛИ возможно, так как выходами элементов являются ненагруженные эмиттерные повторители. Однако эта же их особенность требует, чтобы каждый используемый выход был нагружен на резистор. Выходной сигнал делителя имеет форму, близкую к меандру.

Следует иметь в виду, что паспортное значение предельной частоты для триггеров К500ТМ131 равно 160 МГц, однако фактически в нормальных условиях они работают на частоте до 200 МГц и более.

Конструктивно делитель собран на двусторонней печатной плате. Со стороны установки навесных элементов металлизация платы сплошная, фольга снята лишь вокруг отверстий. Проводники с противоположной стороны платы показаны на рис. 103. Крестиками отмечены места пайки элементов к фольге на стороне их установки.

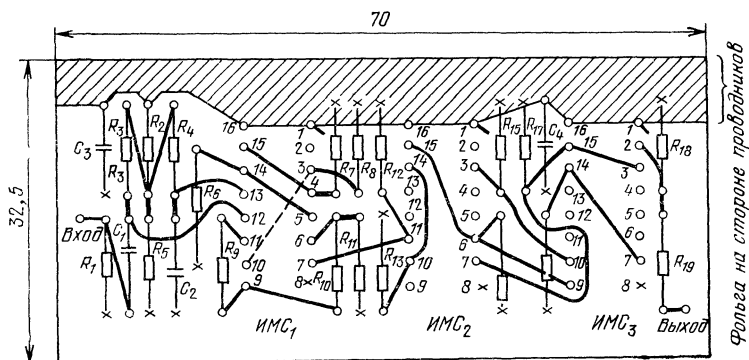


Рис. 103. Печатная плата делителя

Делитель устанавливают в частотомер в непосредственной близости от входного разъема и подключают входом к разъему, выходом ко входу формирователя частотомера при помощи двухполюсного переключателя (например, П2К) или реле.

При работе с делителем следует помнить, что его входное сопротивление составляет 75 Ом, а максимальное входное напряжение $2V_{эфф}$. При неустойчивой работе формирователя вход 10 ИМС_{1а} следует подключить к выходу 14 ИМС_{1а}, отключив его от выхода 3 и R_8 , а номинал R_{10} увеличить до 3 кОм.

В частотомере на дискретных элементах делитель подключают к источнику питания +6 В через кремниевый диод Д226, на котором падает около 0,8 В. В частотомере на интегральных микросхемах общий источник питания следует настроить на напряжение +5,1 В.

ЧАСТОТОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕТИ

Для проведения некоторых технологических процессов важно точно знать частоту питающей сети. Использованный в описанном выше частотомере прин-

Можно измерять период колебаний, но перевод из периода в частоту довольно сложен, так как требует проведения операции деления. Учитывая, что в нормальных условиях частота сети отличается от номинальной не более чем на 0,5%, операцию деления можно заменить операцией вычитания. В этом случае при частоте сети, равной номинальной, показания прибора точно соответствуют измеряемой частоте, а при отклонении от номинала возникает ошибка, которую при необходимости легко учесть.

Journal of Management Education 36(7) 809–824

Прямоугольные импульсы измеряемой частоты поступают на вход C_1 интегральной микросхемы $ИМС_4$, делящей частоту входного сигнала на 10. В течение первых восьми тактов измеряемой частоты сигнал с выхода 8 (вывод 11) $ИМС_4$, проинвертированный элементом $ИМС_{26}$, разрешает прохождение на вход счетчика, собранного на микросхемах $ИМС_6—ИМС_9$, стабильной частоты 31,25 кГц (рис. 105). Эта частота получается в результате деления частоты кварцевого генератора 500 кГц на 16 в интегральной микросхеме $ИМС_5$. Девятый тактовый импульс, дешифрованный элементом $ИМС_{3a}$, производит запись результата счета из счетчика $ИМС_6—ИМС_9$ в регистр памяти на статических триггерах $ИМС_{10—ИМС_{13}}$. Выходной сигнал с регистра памяти поступает на дешифраторы $ИМС_{14—ИМС_{17}}$ и с них — на индикаторные лампы $Л_1—Л_4$. Десятый импульс, дешифрованный элементом $ИМС_{3b}$, производит сброс показаний счетчика.

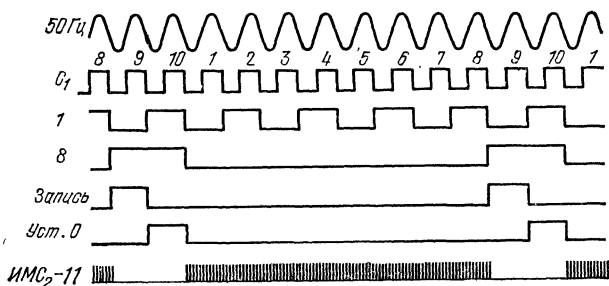


Рис. 105. Временная диаграмма работы частотомера

Для получения режима вычитания сброс счетчика производится в состоянии 9999, для чего использованы соответствующие входы интегральных микросхем К155ИЕ2. Счетные импульсы, поступающие на вход счетчика, последовательно переводят его из этого состояния в состояния 0000, 0001, 0002 и т. д. Катоды индикаторов подключены к выходам дешифраторов в порядке, противоположном обычному: к выходу 0 подключен катод 9, к выходу 1 — катод 8 и т. д. В результате состоянию счетчика 9999 соответствует индикация 0000, состоянию 0000 — 9999, 0001 — 9998 и т. д.

При частоте сети точно 50 Гц период одного колебания составит 20 мс, период восьми колебаний — 160 мс. За 160 мс на вход счетчика поступит $31,25 \times 160 = 5000$ импульсов, счетчик установится в состояние 4999, а на индикаторных лампах загорится число 50,00 Гц. Если частота сети уменьшится, например, до 49,95 Гц, период колебаний станет равным 20,02 мс и за восемь периодов на вход счетчика поступит 5005 импульсов. В результате счетчик установится в состояние 5004, а на индикаторных лампах появится число 49,95 Гц. При больших отклонениях измеряемой частоты от 50 Гц возникает ошибка, всегда в сторону уменьшения показаний относительно истинного значения.

Точно измеряемую частоту F можно определить по результату измерения $F_{\text{н}}$ и по следующей формуле: $F = 2500 / (100 - F_{\text{н}})$. Практически при отклонении частоты относительно номинала менее чем на 0,5 Гц ошибка измерения мала и ее можно не учитывать. Если частота отклоняется на 0,7 Гц, показания частотомера следует увеличить на 0,01 Гц, если на 1 Гц, — на 0,02 Гц, и вообще, при отклонении частоты на ΔF (Гц) показания следует увеличить на $0,02(\Delta F)^2$ (Гц). Этим соотношением следует пользоваться при отклонении частоты от номинала не более чем на 3 Гц. При больших отклонениях использование описываемого частотомера нецелесообразно. Таким образом, частотомер позволяет проводить измерения частоты сети $50 \text{ Гц} \pm 6\%$ с погрешностью, не превышающей 0,01 Гц. Периодичность измерений — 5 раз в секунду.

В качестве источника питания можно использовать соответствующий блок описанного выше частотомера, настроив его на выходное напряжение 5 В и намотав на трансформаторе дополнительную обмотку из 26 витков провода ПЭВ-1 0,1.

Схема одного из них показана на рис. 106. Питание на щуп подается от исследуемого устройства. Если вход щупа нигде не подключен, все транзисторы закрыты, светодиоды D_1 и D_2 не горят. На эмиттер T_2 с делителя $R_2—R_4$ поступает напряжение около 1,8 В, на базу T_1 — около 1,2 В. Если на щуп подать напряжение выше 2,5 В, напряжение база — эмиттер T_2 превысит 0,7 В, транзистор откроется и своим коллекторным током откроет T_3 . Светодиод D_1 зажжется, индицируя состояние логической 1. Ток коллектора T_2 , примерно равный току его эмиттера, ограничивается резисторами R_3 , R_4 . При превышении входного напряжения 4,6 В, что может произойти при проверке элементов с открытым коллектором, транзистор T_2 входит в насыщение. Большая часть тока эмиттера T_2 ответвится в цепь его базы и, если не ограничить ток базы T_2 резистором R_1 , транзистор T_3 закроется, диод D_1 погаснет. При снижении напряжения на входе ниже 0,5 В открывается транзистор T_1 , его коллекторный ток открывает T_4 , зажигается D_2 , индицируется состояние 0. Коллекторный ток T_1 ограничивается резистором R_5 . Ток эмиттера T_1 , нагружающего исследуемое устройство в состоянии 0, составляет около 1,2 мА, ток базы T_2 в состоянии 1—30 мкА, что менее входных токов одной нагрузки интегральных микросхем серий К133 и К155.

Резистором R_6 устанавливают яркость свечения светодиодов D_1 и D_2 . Если использовать для индикации 0 и 1 светодиоды разного цвета и с разными номинальными токами (например, АЛ102Б и АЛ102В), каждый из них необходимо включить последовательно со своим резистором.

Подбором резисторов $R_2—R_4$ можно установить необходимые пороги зажигания светодиодов. Транзисторы, используемые в щупе, должны быть обязательно кремниевыми, практически любого типа соответствующей структуры. Для T_1 и T_2 $h_{21Э}$ должен быть более 30, для T_3 , T_4 желателен больший коэффициент передачи тока, но достаточен и равен 30. Чем больше коэффициент $h_{21Э}$ транзисторов T_3 , T_4 , тем резче пороги зажигания светодиодов.

При наличии семисегментного полупроводникового индикатора АЛ304Г можно сделать работу со щупом более удобной — он будет индцировать цифру 0 или 1 в соответствии с логическим состоянием контролируемого узла устройства. Схема такого щупа приведена на рис. 107. Транзисторы T_3 и T_4 работают так же, как и в предыдущем щупе: при превышении на входе напряжения +2,5 В включается транзистор T_4 и на общий анод сегментов индикатора D_1 подается напряжение +5 В. Так как катоды b и c через резистор подключены к общему проводу (—5 В), они зажигаются, индицируя цифру 1.

Несколько необычным является включение транзисторов T_1 и T_2 . Если между эмиттерами транзисторов приложить напряжение 1,3—1,4 В, транзисторы открываются. Поскольку базовые токи транзисторов равны между собой, токи коллекторов пропорциональны коэффициентам передачи тока. Если подобрать транзисторы T_1 и T_2 с одинаковыми коэффициентами $h_{21Э}$, то и токи их коллекторов будут одинаковыми.

Таким образом, если на входе щупа напряжение будет ниже 0,5 В, транзисторы T_1 и T_2 открываются, открывая своими коллекторными токами транзисторы T_4 и T_5 . Транзистор T_4 подает напряжение +5 В на анод индикатора, зажигаются сегменты b и c . Транзистор T_5 зажигает сегменты a , d , e , f , в результате индицируется цифра 0. Ток эмиттера T_2 ограничивается резистором R_2 , следовательно, ограничивается и ток коллектора T_2 и примерно равный ему ток коллектора T_1 .

Подбором резисторов R_4 и R_5 можно менять яркость свечения индикатора, подбором R_2 и R_3 — устанавливать необходимые пороги зажигания цифр. Так как пороги зажигания в этом щупе жестко связаны между собой, для раздельной регулировки каждого из них делитель $R_2—R_4$ можно дополнить еще одним резистором, как в предыдущем щупе.

Требования к транзисторам такого щупа те же, что и для предыдущего ($h_{21Э} > 30$), однако коэффициенты передачи тока T_1 и T_2 должны различаться не более чем на 20%.

Детали щупа можно смонтировать на печатной плате размером 8×90 мм из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 мм (рис. 108). Левые (по рисунку) выводы резисторов R_4 и R_5 подпаивают к печатным проводникам по обеим сторонам платы, выводы остальных деталей — к какой-либо одной сторо-

не. Штырь, изготовленный из стальной иглы или спицы, впаивают в паз, пропильный в печатной плате. Цифровой индикатор закрепляют перпендикулярно плоскости платы, подпаявая выводы к соответствующим контактам платы. Печатную плату помещают в корпус фломастера и закрывают крышкой из красного прозрачного органического стекла.

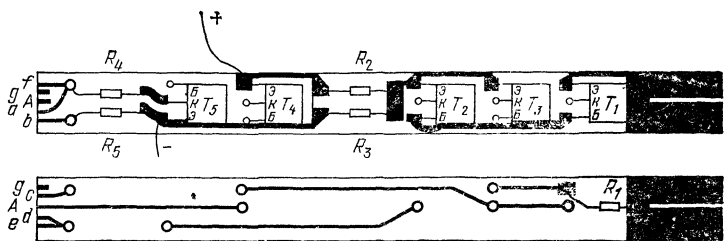


Рис. 108. Печатная плата щупа с семисегментным индикатором

Аналогичные щупы можно выполнить и на интегральных микросхемах. На рис. 109 приведены схемы двух таких щупов. Щуп по схеме на рис. 109,а работает так. При отсутствии входного сигнала логические элементы $ИМС_{1а}$, $ИМС_{1в}$ закрыты, $ИМС_{1б}$ открыт, светодиоды D_3 и D_4 погашены. При подаче на вход логической 1 $ИМС_{1а}$ открывается, зажигается D_3 . При подаче логического 0 $ИМС_{1б}$ закрывается, открывается $ИМС_{1в}$, зажигается D_4 .

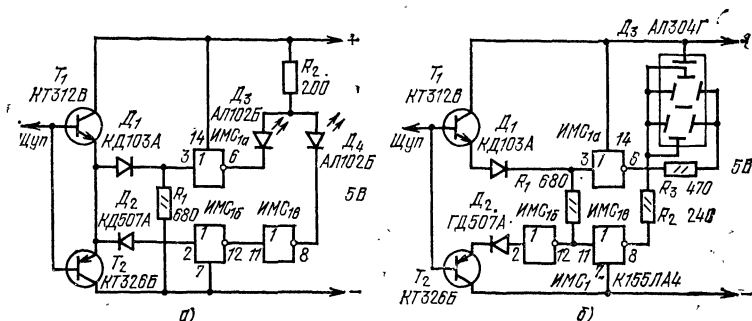


Рис. 109. Схемы щупов на интегральных микросхемах

Щуп по схеме на рис. 109,б работает так же, как и предыдущий, однако при подаче логического 0 $ИМС_{1б}$ открывается и включает $ИМС_{1а}$, $ИМС_{1в}$, в результате чего зажигается цифра 0. При подаче на вход логической 1 включается $ИМС_{1а}$ и зажигается 1.

Транзистор T_1 — практически любой кремниевый, структуры $n-p-n$ с $h_{21э} > 40$, T_2 — кремниевый или германиевый, структуры $p-n-p$; в случае применения германиевого транзистора диод D_2 следует заменить кремниевым (например, КД103А).

ЩУП С ИНДИКАЦИЕЙ НАЛИЧИЯ ИМПУЛЬСОВ

В отличие от описанного выше, этого щуп позволяет различать логические состояния 0 и 1, определять наличие одиночных импульсов и их последовательностей, оценивать скважность импульсов. Размеры щупа невелики благодаря малому числу использованных деталей. Форма индицируемой информации удобна для наблюдения — индицируются цифры 0 и 1, указывающие соответствующие уровни, и точка, индицирующая наличие импульсов.

Схема щупа приведена на рис. 110. На входе щупа включен резистор R_1 , предохраняющий прибор от перегрузок, и эмиттерные повторители T_1 и T_2 ,

служащие для уменьшения нагрузки на проверяемое устройство и сдвигающие пороги переключения логических элементов $ИМС_{1a}$ и $ИМС_{1b}$. Дополнительный сдвиг достигается включением кремниевых диодов D_1 и германиевого D_3 . В результате при входном напряжении выше 2,4 В элемент $ИМС_{1a}$ открывается и

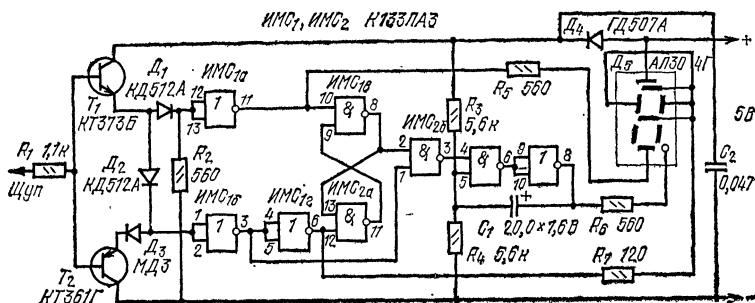


Рис. 110. Щуп с индикацией наличия импульсов

зажигается сегмент d семисегментного индикатора D_4 , индицируется цифра 1 (при боковом положении индикатора). При напряжении ниже 2,4 В элемент $ИМС_{1a}$ закрывается, сегмент d гаснет. При снижении входного напряжения ниже 0,4 В закрывается нормально включенный элемент $ИМС_{1b}$, открывается $ИМС_{1r}$ и зажигаются верхние сегменты a, b, f, g индикатора, индицируется цифра 0.

При наличии на входе щупа импульсов триггер на элементах $ИМС_{2a}$ и $ИМС_{1b}$ переключается в моменты достижения напряжения на входе пороговых значений (0,4 и 2,4 В). В момент перехода напряжения на входе щупа из состояния 1 в состояние 0 на входе элемента совпадения $ИМС_{2b}$ кратковременно появляются две логические 1, элемент $ИМС_{2b}$ открывается (см. также рис. 44 и 45) и короткий (около 70 нс) отрицательный импульс с его выхода запускает ждущий мультивибратор на элементах $ИМС_{2v}$ и $ИМС_{2r}$. Выходной сигнал мультивибратора вызывает свечение точки индикатора.

Если амплитуда входных импульсов ниже нормальной, триггер не переключается и точка индикатора не светится. Если частота импульсов не превышает 10 Гц, ждущий мультивибратор срабатывает на каждый импульс и вспыхивает точка индикатора. При частоте выше 10 Гц мультивибратор срабатывает не на каждый импульс, а при частоте 20 Гц и более вспышки сливаются в непрерывное свечение. При входном сигнале, близком к меандру, одновременно с точкой индицируются 0 и 1, а если скважность велика, лишь один из этих знаков (рис. 111).

Диод D_4 служит для защиты интегральных микросхем при включении питания в неправильной полярности.

Щуп смонтирован на печатной плате размером 7,5×80 мм (рис. 112). Выводы большинства элементов, расположенных на одной стороне печатной платы, загнуты через край платы и подпаяны к контактным площадкам, расположенным с обратной стороны платы. Конденсатор C_1 состоит из двух соединенных параллельно конденсаторов К53-16 по 10 мкФ.

В щупе можно применить транзисторы КТ361 и КТ373 с любыми буквенными индексами, а также другие кремниевые высокочастотные транзисторы соответствующей структуры. Диоды можно заменить любыми маломощными кремневыми (D_1 и D_2) и германиевыми (D_3), интегральные микросхемы — аналогичными серии К155.

0	
1	
	0.5
	0.25
	0.125

Рис. 111. Форма индикации щупа

Семисегментный индикатор можно заменить тремя светодиодами, например двумя АЛ102Б (1 и точка) и АЛ102В (0). В этом случае следует подобрать резисторы R_5 — R_7 для нормальной яркости свечения светодиодов. При индикации 0 будет гореть зеленый светодиод, при индикации 1 — красный, при меандре — три диода, при положительных импульсах — красный и зеленый, при отрицательных — два красных.

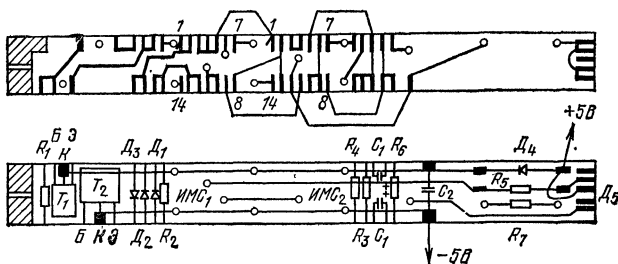


Рис. 112. Печатная плата щупа

ЩУП-МИКРООСЦИЛЛОГРАФ

Этот щуп может заменить осциллограф при проверке счетчиков, дешифраторов и других цифровых устройств. Он позволяет наблюдать временные диаграммы в десяти тактах, поэтому его наиболее целесообразное применение — при настройке декад и дешифраторов к ним.

Схема щупа приведена на рис. 113. Он содержит сдвигающий регистр на триггерах $ИМС_3$ — $ИМС_{5a}$, работающий в режиме кольцевого счетчика с коэффициентом пересчета 5. К выходу 6 триггера $ИМС_{4b}$ подключен вход 3 триггера $ИМС_{5b}$, работающий в режиме деления частоты на 2. Выходные сигналы регистра подаются на аноды светодиодов, входящих в состав пятидиодных матриц с общим катодом D_1 и D_2 . На катоды матриц сигналы подаются с выходов элементов $ИМС_{1b}$ и $ИМС_{1г}$, управляемых триггером $ИМС_{5b}$ и через эмиттерный повторитель T_1 входным сигналом щупа.

Тактовые импульсы на щуп подаются через буферный элемент $ИМС_{1a}$, а сигнал синхронизации — через $ИМС_{1б}$ и дифференцирующую цепь на элемен-

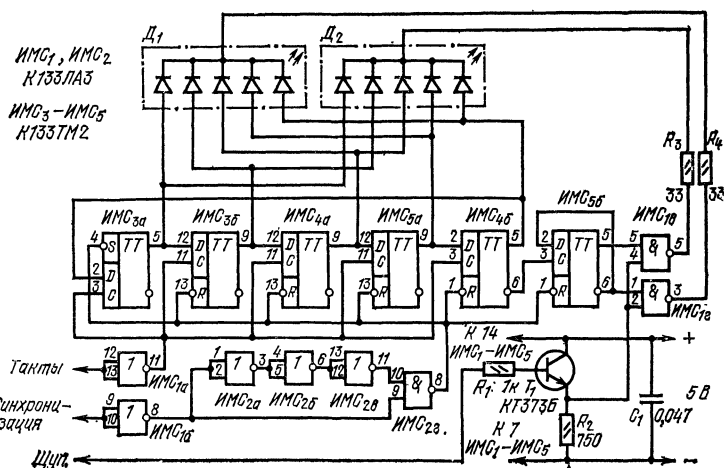


Рис. 113. Щуп-микроосциллограф

тах интегральной микросхемы $ИМС_2$. Срабатывание по тактовому входу и по входу синхронизации происходит по спаду входных импульсов.

Работу и использование щупа рассмотрим на примере проверки декады. В этом случае вход синхронизации подключают к прямому выходу последнего триггера декады, а тактовый — ко входу декады, если она срабатывает по спаду входных импульсов (например, использована интегральная микросхема К155ИЕ2 или декада на JK-триггерах). Если же декада срабатывает по фронтам (например, выполнена на микросхеме К155ИЕ6 или на D-триггерах), тактовый вход следует подключить к точке цепи, где сигнал инверсен по отношению к сигналу на входе декады. Этой точкой может служить, например, прямой выход последнего триггера предыдущей декады.

При переходе декады из состояния 9 в состояние 0 спад на прямом выходе последнего триггера, продифференцировавшись в микросхеме $ИМС_2$, установит триггер $ИМС_{3а}$ в состояние 1, остальные триггеры — в 0. Если при этом вход щупа будет подключен к точке с уровнем логической 1, включится элемент $ИМС_{1г}$ и загорится первый (левый по схеме) светодиод матрицы D_1 . Спад тактового импульса, переводящий декаду в состояние 1, переключит в такое же состояние триггер $ИМС_{3б}$, а триггер $ИМС_{3а}$ перейдет в состояние 0. Вторым диод матрицы D_1 загорится или останется погашенным в зависимости от напряжения на входе щупа.

Таким образом, за десять входных импульсов загорятся светодиоды, соответствующие тактам, в которых на входе щупа будет присутствовать логическая 1. Подключая щуп к различным, точкам декады и выходам дешифратора, можно наблюдать временные диаграммы в этих точках и таким образом проверять ее работу.

Конструктивно щуп выполнен на двусторонней печатной плате размером $12,5 \times 95$ мм, чертеж которой приведен на рис. 114. Иглу щупа вплавляют в паз, пропиленный в плате, которую помещают в цилиндрический корпус, изготовленный из алюминиевой трубки, с крышкой из красного прозрачного органического стекла.

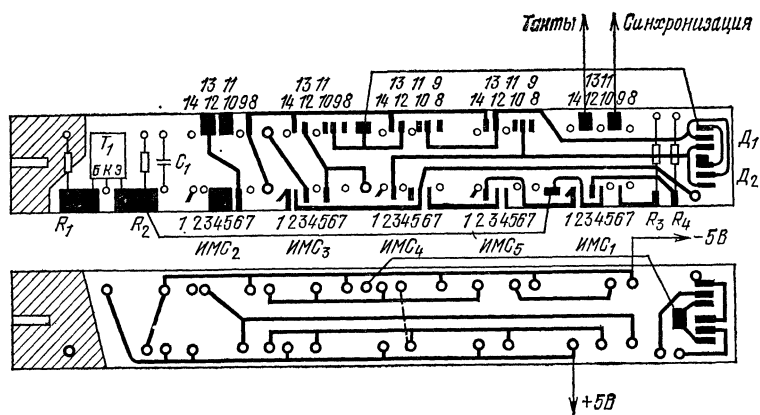


Рис. 114. Печатная плата микроосциллографа

Из корпуса выводят четыре проводника МГТФ, снабженные на концах штыревыми контактами от разъема 2РМ. На контакты надеты цветные поливинилхлоридные трубки; красная и зеленая для питания $+5$ В и -5 В соответственно, синяя — для входа синхронизации, желтая — для тактового входа. Эти контакты вплавляют непосредственно в проверяемое устройство или вставляют в специально впаянные в плату гнезда от разъемов.

При работе со щупом следует иметь в виду, что он не контролирует соответствия входных уровней нормам технических условий и в этом смысле не заменяет описанные выше щупы. Порог срабатывания щупа по сигнальному входу превышает порог срабатывания ТТЛ-микросхем на 0,7 В. Это не мешает проверке устройств с нормальными выходными уровнями, более того, по-

вышенный порог позволяет проверять дешифраторы К155ИД1, выходной уровень логического 0 которых равен около 1,5 В (норма ТУ на этот уровень 2,4 В). Однако при их проверке, как и при проверке других дешифраторов, имеющих коллекторный выход, необходимо к источнику +5 В подключить дополнительный резистор (см. рис. 82).

Щуп можно использовать для проверки счетчиков и других устройств, работающих с периодом не более десяти тактов, однако при любой проверке на его входы обязательно должны подаваться тактовые импульсы и импульсы синхронизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бирюков С. А. Триггерные счетчики. — Радио, 1974, № 9, с. 51—52.
- Бирюков С. А., Ханов В. А. Декада на КТ315. — Радио, 1972, № 7, с. 36—37.
- Бирюков С. А. Счетчики на микросхемах. — Радио, 1976, № 2, с. 42—44, № 3, с. 36—37.
- Алексеев С. А. Применение микросхем серии К155. — Радио, 1977, № 10, с. 39—41, 1978, № 5, с. 37—38.
- Перельмутер В. Газоразрядные цифровые индикаторы. — Радио, 1971, № 1, с. 56—57.
- Лисицын Б. Л. Знаковые газоразрядные индикаторы. — Радио, 1975, № 5, с. 59.
- Лисицын Б. Л. Накальные индикаторы. — Радио, 1977, № 1, с. 57—58.
- Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных приборах. — Л.: Энергия, 1974.
- Бирюков С. А. Счетчик для семисегментных индикаторов. — Радио, 1977, № 8, с. 33—34.
- Бирюков С. А. Электронные часы. — Радио, 1975, № 11, с. 27—30.
- Бирюков С. А. Цифровой частотомер. — Радио, 1975, № 3, с. 49—52.
- Бирюков С. А. Дисплей в трансивере. — Радио, 1977, № 5, с. 17—19, № 9, с. 19—22.
- Кашталап И. К. Логические пробники на транзисторах. — Радио, 1977, № 5, с. 28.
- Ожёгов А. С. Логические пробники на микросхеме. — Радио, 1977, № 5, с. 30.
- Буров Л. В. Логический пробник. — Радио, 1978, № 9, с. 48.
- Алексеев С. А. Счетчики для часов на микросхемах. — Радио, 1979, № 5, с. 27—29.
- Бирюков С. А. Динамическая индикация. — Радио, 1979, № 12, с. 26—27.
- Бирюков С. А. Электронные часы. — Радио, 1980, № 1, с. 52—54.
- Бирюков С. А. Логический пробник. — Радио, 1980, № 3, с. 30.
- Бирюков С. А. Предварительный делитель. — Радио, 1980, № 10, с. 61.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Счетчики	4
Счетчики на транзисторах	4
Счетчики на интегральных микросхемах малой степени интеграции	8
Счетчики на интегральных микросхемах средней степени интеграции	17
Индикация состояний счетчиков	27
Индикаторы	27
Дешифраторы для газоразрядных индикаторов	28
Преобразователи кода для семисегментных индикаторов	33
Динамическая индикация в цифровых приборах	36
Конструкции цифровых устройств	38
Транзисторные декады	38
Декады на интегральных микросхемах	42
Декада с двуханодным индикатором	45
Счетчики с семисегментными индикаторами	47
Электронные часы	50
Цифровой частотомер	54
Частотомер для измерения частоты сети	63
Щупы для налаживания цифровых устройств	66
Щупы для индикации логических уровней	66
Щуп с индикацией наличия импульсов	68
Щуп-микроосциллограф	70
Список литературы	72

45 к.

"РАДИО И СВЯЗЬ"